

מערכות ספרתיות ומבנה המחשב (044252) סמסטר חורף תשע"ט

בוחן אמצע 2018 בדצמבר 9

<u>טור 1</u>								
מספר סטודוט								

משך המבחן: שעתיים (120 דקות). תכננו את זמנכם היטב.

<u>חומר עזר</u>: אין להשתמש בכל חומר עזר בכתב, מודפס או אלקטרוני, פרט לדפי העזר שיחולקו במהלך הבחינה. <u>הנחיות והוראות</u>:

- הבחינה כתובה על גבי 12 עמודים כולל עמוד זה (בדקו בתחילת הבחינה שלא חסרים לכם עמודים).
- בתחילת הבחינה תקבלו חוברת בחינה, מחברת טיוטה ודפי עזר. בסיום הבחינה, החזירו את חוברת הבחינה בלבד.
 - יש לענות על כל השאלות בגוף המבחן.
 - אין לתלוש או להפריד דפים מחוברת הבחינה, ממחברות הטיוטה ומדפי העזר. •
- רשמו את מספר הסטודנט שלכם על חוברת הבחינה (בראש עמוד זה), על דפי העזר, ועל כל מחברות הטיוטה.
 - לא מורדות נקודות (אין "קנס") בגין תשובה שגויה. לכן, כדאי לסמן תשובה כלשהי לכל שאלה.
- אסור שימוש בכל חומר חיצוני. אסורה העברת חומר כלשהו בין הנבחנים, ואסורה כל תקשורת עם אנשים אחרים או כל מקור מידע. האיסור חל על כל צורות התקשורת מילולית, חזותית, כתובה, אלקטרונית, אלחוטית, טלפתית, או אחרת. בפרט, אין להחזיק בטלפון סלולארי וגם לא במחשבון בזמן הבחינה.

6 שאלה	שאלה 1
שאלה 7	שאלה 2
8 שאלה	שאלה 3
9 שאלה	שאלה 4
ציון	5 שאלה

בהצלחה!



<u>שאלה 1 (10 נקודות)</u>

נתון הקוד הבא בן ארבע מלים:

- א- (5 נק') מהו מרחק הקוד?
 - 1 -א
 - ב- 2
 - 3 -ג
- ד- מרחק הקוד אינו מוגדר כי המרחק בין מלים שונות אינו שווה.
 - ה- זה אינו קוד חוקי כי מספר האפסים במילותיו אינו קבוע.
- ב- (5 נק') בניסיון לשפר את יכולת גילוי השגיאות, הוחלט להוסיף סיבית זוגיות לקוד. מהו מרחק הקוד החדש?
 - 1 -א
 - ב- 2
 - ג- 3
 - ד- מרחק הקוד אינו מוגדר כי המרחק בין מלים שונות אינו שווה.
 - ה- זה אינו קוד חוקי כי מספר האפסים במילותיו אינו קבוע.



<u>שאלה 2 (10 נקודות)</u>

:הבאה f(w,x,y,z) הבאה

<u>wx</u>	00	01	11	10
yz				
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

ממשו את הפונקציה ע"י שימוש בבורר $1 \leftarrow 4$ <u>יחיד,</u> שערים לוגיים בעלי שתי כניסות, והקבועים (0,1) בלבד תוך שימוש (בנוסף לבורר) במספר <u>מזערי</u> של שערים לוגיים. (שרטטו את הפיתרון).

יי הערה: ניתן לממש ללא שערים לוגיים, אך מימוש בעזרת שערים יזכה לניקוד חלקי כלשהו.



<u>שאלה 3 (8 נקודות)</u>

בחברה "אין odd מלבדו" מעוניינים לממש פונקציה $f(w,x,y,z)$ שמקבלת 4 סיביות בחברה המייצגות ספרה עשרונית $(0,1,,9)$ בשיטת קידוד BCD. לדוגמא: $wxyz=0011$ מייצג את הספרה 3. ערך הפונקציה הוא "1" אם ורק אם הספרה אי-זוגית (הספרה 0 נחשבת זוגית).
א- (4 נק') כתבו את הפונקציה הדרושה כביטוי מצומצם של סכום מכפלות.
ב- (4 נק') מה ערך המוצא בפונקציה שכתבתם אם הכניסה המתקבלת היא 1110?
f(1,1,1,0) =



<u>שאלה 4 (8 נקודות)</u>

נתונים 3 המספרים הבאים שמיוצגים בבסיסים שונים:

$$(xyz)_b = (10)_{b^2} = (19)_{b^2-b+2}$$

.אינו ידועb

A=(10)₁₀, B=(11)₁₀ :סימון

z -ו x,y ו- x,y ו- x,y ו- x,y ו- x,y ו- x,y ו-

$$x = 0$$
, $y = B$, $z = 0$ -x

$$x = 1$$
, $y = 3$, $z = A$ -=

$$x = 1$$
, $y = 0$, $z = 0$ -a

$$x = 2$$
, $y = 1$, $z = A$ -T

ה- תשובות א' ו- ג' שתיהן נכונות



<u>שאלה 5 (15 נקודות)</u>

 $f(x,y,z,w),\ g(x,y,z,w),\ h(x,y,z,w)$ מתונות 3 פונקציות של אותם 4 משתנים: ידוע כי:

- ;מערכת פעולות שלמה f(x, y, z, w)
- ;אינה מערכת פעולות שלמה, אך היא מערכת פעולות חצי שלמה g(x,y,z,w)
- . מערכת פעולות חצי שלמה וגם אינה מערכת פעולות חצי שלמה h(x,y,z,w)

עבור הסעיפים א'-ג', סמנו אם הטענה <u>נכונה</u> או <u>לא נכונה</u>. אם הטענה נכונה, נמקו; אם הטענה לא נכונה, תנו דוגמה נגדית אחת. שימו לב: פתרון ללא נימוק לא יקבל ניקוד.

g(x,y,z,w) ניתן בוודאות לממש את הפונקציה $f(x,y,z,w)$	א- (5 נק') בעזרת הפונקציה



g(x,y,z,w) ניתן <u>בוודאות</u> לממש את הפונקציה $g(x,y,z,w)$ ניתן ניתן בוודאות ויתן ממש	ב- (5 נק') נ



ג- (5 נק') בעזרת הפונקציה h(x,y,z,w) בעזרת הפונקציה (5 נק') ג- f(x,y,z,w)



<u>שאלה 6 (12 נקודות)</u>

נתונה הפונקציה הבאה:

$$f(w, x, y, z) = \sum (0,1,2,6,8,10,11,12) + \sum_{\emptyset} (5,7,13,15)$$

תזכורת: ליטרל הוא כל הופעה של כל משתנה כניסה בביטוי המוצא. המשתנה יכול להופיע ביטרל הוא כל הופעה של $f(x,y,z)=x\overline{y}+xz$ ישנם 4 ליטרלים.

הסימון $\sum_{\emptyset}()$ מתייחס לקלטים שלא אכפת לנו מה יהיה ערך המוצא עבורם, למשל כי ידוע שהם לא ייתכנו במערכת – צירופי ברירה.

א- (6 נק') כמה ליטרלים מופיעים בסה"כ בייצוג של הפונקציה f בצורה המצומצמת ביותר (6 נק') כסכום מכפלות?

ב- (6) נק') כמה ליטרלים מופיעים בסה"כ בייצוג של הפונקציה f בצורה מופיעים בסה"כ בייצוג של הפונקציה ליטרלים מופיעים מפלות תוך מניעת הבהובים סטטיים אפשריים במעגל?




<u>שאלה 7 (10 נקודות)</u>

	תים בזיכרון, ורוחב הרגיסטרים הוא 32 = 1 <i>kByte</i> , וניתן להניח שכל כתובת ב <i>־</i>	X0 – רגיסטר מיוחד שתמיד X1, <i>X</i> 2 – ניתן להשתמש בה מספרים שלמים תופסים 4 ב
	וכתובות הפיזי של הזיכרון כטווח הכתוב מעבד הנתון, כתבו את התשובה <u>בבסיכ</u>	לצורכי כתיבה/קריאה.
$int \ a = 3, b = 5;$ $int \ temp = a;$ a = b; b = temp;	:C בא הכתוב בשפת	ב- (6 נק') נתון קטע הקוד הנ
:לעיל במעבד הנתון	הבא כך שהוא יממש את הקוד הנתון <i>A</i>	ssembly-השלימו את קוד ה
addi X1, X0, 3		
addi X2, X0, 5		



שאלה 8 (12 נקודות) נתון המעגל הבא:

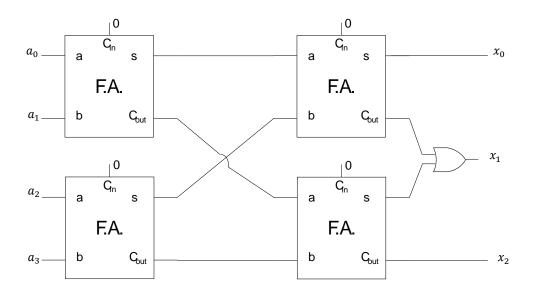

.('0' שלו יש C_{in} -הינו F.A. סטנדרטי (שימו לב שבכניסות ה-F.A שלו יש ('0'). נתון מספר בינארי המורכב מסיביות הקלט: $A=a_{3}a_{2}a_{1}a_{0}$, ומספר בינארי המורכב $X = x_2 x_1 x_0$ מסיביות הפלט:

א- (5 נק') נתון שהכניסה הינה A = 1011 מה יהיה המוצא?

$$X = 110$$
 -א

$$X = 101$$
 -ء

$$X = 011$$
 -x

$$X = 000$$
 -T

$$X = 001$$
 -ה

ב- (7 נק') מה מבצע המעגל כולו עבור A כלשהו?

A שווה לסכום ספרות המספר X

$$(x_2, x_1, x_0) = (a_2, a_1, a_0)$$
 --

$$(x_2, x_1, x_0) = (a_3, a_2, a_1) - \lambda$$


A בכל מקרה שווה ל- 0, ללא תלות ב- X

המספר ספרות בין כל OR מהווה x_1 ,A המספר ספרות בין כל ספרות המספר x_0 ה-.A בין כל ספרות המספר AND, ו- x_2 מהווה x_2



<u>שאלה 9 (15 נקודות)</u>

נתון המעגל הבא:

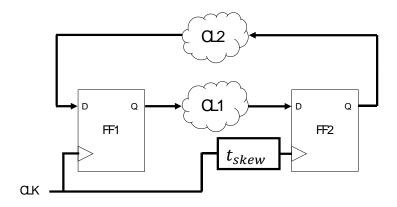

נתונים:

$$\begin{split} t_{pd}(CL_1) &= 30ns, & t_{cd}(CL_1) &= 10ns \\ t_{pd}(CL_2) &= 100ns, & t_{cd}(CL_2) &= 6ns \\ t_{pCQ}(FF_1) &= t_{pCQ}(FF_2) &= 15ns, & t_{cCQ}(FF_1) &= t_{cCQ}(FF_2) &= 5ns \\ t_{setup}(FF_1) &= t_{setup}(FF_2) &= 14ns, & t_{hold}(FF_1) &= t_{hold}(FF_2) &= 10ns \end{split}$$

א- (7 נק') עבור $t_{skew}=0$ מבין האפשרויות שלהלן, מהו זמן המחזור המזערי המותר נק') בעבור $t_{skew}=0$

59 ns -א

ב- 64 ns

ג- גר 108 ns

129 ns -т

ה- 152 *ns*

ב- t_{skew} כדי שנוכל להקטין את זמן t_{skew} כדי שנוכל להקטין את זמן בלבד, נרצה לשנות את t_{skew} המחזור של המעגל. מה ערך בל המזער את לאור של המעגל.

-1 ns -א

ם- 0 ns

ג- 5 *ns*

7 ns -т

ה- תשובות א'-ד' שגויות

<u>תזכורת:</u> לשם פעולה תקינה על מעגל לעמוד בכל דרישות התזמון.