



V

מערכות ספרתיות ומבנה המחשב (044252)

סמסטר חורף תש"פ

בחינה סופית – מועד ב

פתרון

3 במרץ 2020

טור 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט

משך המבחן: 3 שעות (180 דקות). **תכננו את זמנכם היטב.**

חומר עזר: אין להשתמש בכל חומר עזר בכתב, מודפס או אלקטרוני, פרט לדפי העזר שיחולקו במהלך הבחינה ולמחשבון.

הנחיות והוראות:

- הבחינה כתובה על גבי 13 עמודים כולל עמוד זה (בדקו בתחילת הבחינה שלא חסרים לכם עמודים).
- בתחילת הבחינה תקבלו חוברת בחינה, מחברת טיוטה, דפי עזר וטופס תשובות ממוחשב. בסיום הבחינה, החזירו את חוברת הבחינה וטופס התשובות הממוחשב בלבד.
- יש לענות על כל השאלות בגוף המבחן.
- אין לתלוש או להפריד דפים מחוברת הבחינה, ממחברות הטיוטה ומדפי העזר.
- יש לכתוב את התשובות באמצעות עט שחור או כחול בלבד. אין לכתוב או לצייר בעט אדום.
- רשמו את מספר הסטודנט שלכם על חוברת הבחינה (בראש עמוד זה), על דפי העזר, ועל כל מחברות הטיוטה.
- לא מורדות נקודות (אין "קנס") בגין תשובה שגויה. לכן, כדאי לסמן תשובה כלשהי לכל שאלה.
- ציון השאלות רב הברירה ייקבע על סמך סריקה ממוחשבת של טופס התשובות בלבד. לא לשכוח לסמן בטופס התשובות הממוחשב את מספר הטור שלכם (מופיע בראש עמוד זה).
- אסור שימוש בכל חומר חיצוני מלבד מחשבון. אסורה העברת חומר כלשהו בין הנבחנים, ואסורה כל תקשורת עם אנשים אחרים או כל מקור מידע. האיסור חל על כל צורות התקשורת – מילולית, חזותית, כתובה, אלקטרונית, אלחוטית, טלפנית, או אחרת. בפרט, אין להחזיק בטלפון סלולארי.

בהצלחה!



שאלה 1 (5 נקודות)

נתון קוד ה-SystemVerilog הבא, כאשר counter הוא module המממש מונה בעל 2 ביטים (סופר מ-0 עד 3):

```
module my_module (
    input logic clk,
    input logic rst,
    input logic a,
    output logic q
);
    typedef enum { S0_st, S1_st, S2_st } sm_type;

    sm_type current_state;
    sm_type next_state;

    always_ff @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst == 1'b1) begin
            current_state <= S0_st;
        end
        else begin
            current_state <= next_state;
        end
    end

    always_comb begin
        case (current_state)
            S0_st: begin
                next_state = S1_st;
                q = 1'b0;
            end
            S1_st: begin
                next_state = S2_st;
                q = 1'b0;
            end
            S2_st: begin
                next_state = S0_st;
                q = a;
            end
            default: begin
                next_state = S0_st;
                q = 1'b0;
            end
        endcase
    end
endmodule
```

```
module my_module2 (
    input logic clk,
    input logic rst,
    output logic out
);
    logic [1:0] cnt;
    counter cnt_inst(.clk(clk), .rst(rst), .cnt(cnt));
    my_module inst (.clk(clk), .rst(rst), .a(cnt[0] & cnt[1]),
        .q(out));
endmodule
```



```
module counter (
    input logic clk,
    input logic rst,
    output logic [1:0] cnt
);
    always_ff @(posedge clk, posedge rst)
    begin
        if (rst == 1'b1) begin
            cnt <= 2'b00;
        end
        else begin
            cnt <= cnt + 1;
        end
    end
endmodule
```

Duty cycle מוגדר עבור אות מחזורי בתור החלק היחסי מתוך זמן מחזור האות שבו האות בעל ערך '1' (למשל, duty cycle של אות שעון סטנדרטי הוא $1/2$). מהו ה-duty cycle של הסיגנל out (היציאה של my_module2)?

- א. $1/12$
- ב. $1/6$
- ג. $1/4$
- ד. $1/3$
- ה. $1/2$

פתרון

התשובה הנכונה היא תשובה א'.

הקוד של my_module דומה לקוד של Clock Divider שראינו בסדנה, עם השינוי הבא:

```
module my_module (
    input logic clk,
    input logic rst,
    input logic a,
    output logic q
);
    typedef enum { S0_st, S1_st, S2_st } sm_type;

    sm_type current_state;
    sm_type next_state;

    always_ff @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst == 1'b1) begin
            current_state <= S0_st;
        end
        else begin
            current_state <= next_state;
        end
    end

    always_comb begin
        case (current_state)
            S0_st: begin
                next_state = S1_st;
                q = 1'b0;
            end
            S1_st: begin
```




```

        next_state = S2_st;
        q = 1'b0;
    end
    S2_st: begin
        next_state = S0_st;
        q = a;
    end
    default: begin
        next_state = S0_st;
        q = 1'b0;
    end
endcase
end
endmodule

```

ו.

 כלומר, כדי שהיציאה תהיה '1', ה-FSM צריך להיות במצב S2_st וגם a צריך להיות '1'. ה-FSM מגיע למצב S2_st כל שלושה מחזורי שעון ותוצאת ה-AND של ביטי ה-counter היא '1' כל ארבעה מחזורי שעון (כאשר ה-counter בעל ערך '11') ולכן היציאה תהיה '1' בכל מכפלה משותפת של 3 ו-4, כלומר כל 12 מחזורי שעון.
להלן תוצאות סימולציה של הקוד:



שאלה 2 (5 נקודות)

עבור פקודות האסמבלי הבאות, איזו פקודה לא ניתן לממש כפקודה אמיתית במעבד ה-multi-cycle RISC-V (להזכירכם פקודה אסמבלי אמיתית רצה כפקודה אחת על המעבד)?

ניתן לבצע שינויים בבקר והוספת muxes וחיוטים במסלול הנתונים של המעבד ולהתאים את זמן המחזור, אך **אסור** לבצע שינויים ביחידות Register file, Memory, ALU.

- פקודת swap rd, rs אשר מחליפה בין תוכנם של שני הרגיסטרים.
- פקודת addi32 rd, rs, imm אשר מוסיפה ערך immediate בגודל 32 ביט לערך השמור ברגיסטר rs ושומרת ב-rd.
- פקודת cp rs1, rs2 אשר מעתיקה מילה מהזכרון מהכתובת שנתונה ברגיסטר rs1 לכתובת בזיכרון אשר נתונה ברגיסטר rs2.
- פקודת sub3 rd, rs1, rs2 אשר מבצעת את הפעולה $reg[rd] = reg[rs1] - reg[rs2]$ (שומרת את התוצאה לרגיסטר rd).
- ניתן לממש את כל הפקודות הנ"ל.

פתרון

תשובה ב' נכונה.



לא ניתן לממש $add32i$ מכיוון שלא ניתן לקודד בפקודת אסמבלי (בגודל 32 ביט) גם $opcode$, גם מספר רגיסטר, וגם ערך imm של 32 ביטים.

שאלה 3 (5 נקודות)

משדר ומקלט מתקשרים באמצעות קו יחיד לפי השיטה הנלמדת בקורס. נתון כי בעת השידור ישנו רעש אשר הופך באופן אקראי סיבית אחת (מתוך 8 סיביות המידע) בכל שידור ('0' לוגי הופך ל-'1' ולהפך). סיביות $start$ ו $stop$ נשארות תקינות. מהו השינוי שיוכל להקטין בצורה המשמעותית ביותר את הסיכוי לשגיאה בשחזור המידע במקלט?

- שימוש בסיבית זוגיות אחת לכל 8 סיביות המידע.
- שימוש בסיבית זוגיות אחת לארבעת סיביות המידע הראשונות וסיבית זוגית לארבעת הסיביות הבאות.
- שידור כל סיבית פעמיים.
- שידור כל סיבית שלוש פעמים.
- לא ניתן לשחזר את המידע בכלל.

פתרון

ד'

סעיפים א-ג מאפשרים לזהות שגיאה אך לא לתקן אותה. שידור כל סיבית 3 פעמים מאפשר לזהות את השגיאה וניתן לתקן אותה כאשר קובעים את הערך לפי הערך של רוב הסיביות מבין שלושת הסיביות.

שאלה 4 (5 נקודות)

ממשו את הפונקציה $F(x,y,z)=xy+z'$ בעזרת שערי NAND עם 2 כניסות בלבד. מהו מספר שערי ה-nand המינימלי שיש צורך להשתמש בהם?

- 1
- 2
- 3
- 4

ה. אין אפשרות לממש את הפונקציה הזו באמצעות שימוש בשערי nand

פתרון

ב'

$$xy+z'=((xy)'z)'=((x \text{ nand } y) \text{ nand } z)$$

שאלה 5 (5 נקודות)


נדרש לתכנן מערכת עקיבה מסוג מילי בעלת כניסה יחידה ויציאה יחידה המפיקה $Z=1$ אמ"מ אינדקס הכניסה עד כה הוא זוגי ומספר האחדים עד כה הוא זוגי. יש להניח כי המערכת מתחילה ממצב של רצף אפסים באורך זוגי. כמה מצבים יהיו במכונה המצומצמת?

- 3
- 4
- 5
- 6
- 8

פתרון




ב'
נשרטט מכונה אשר פעולת כנדרש:

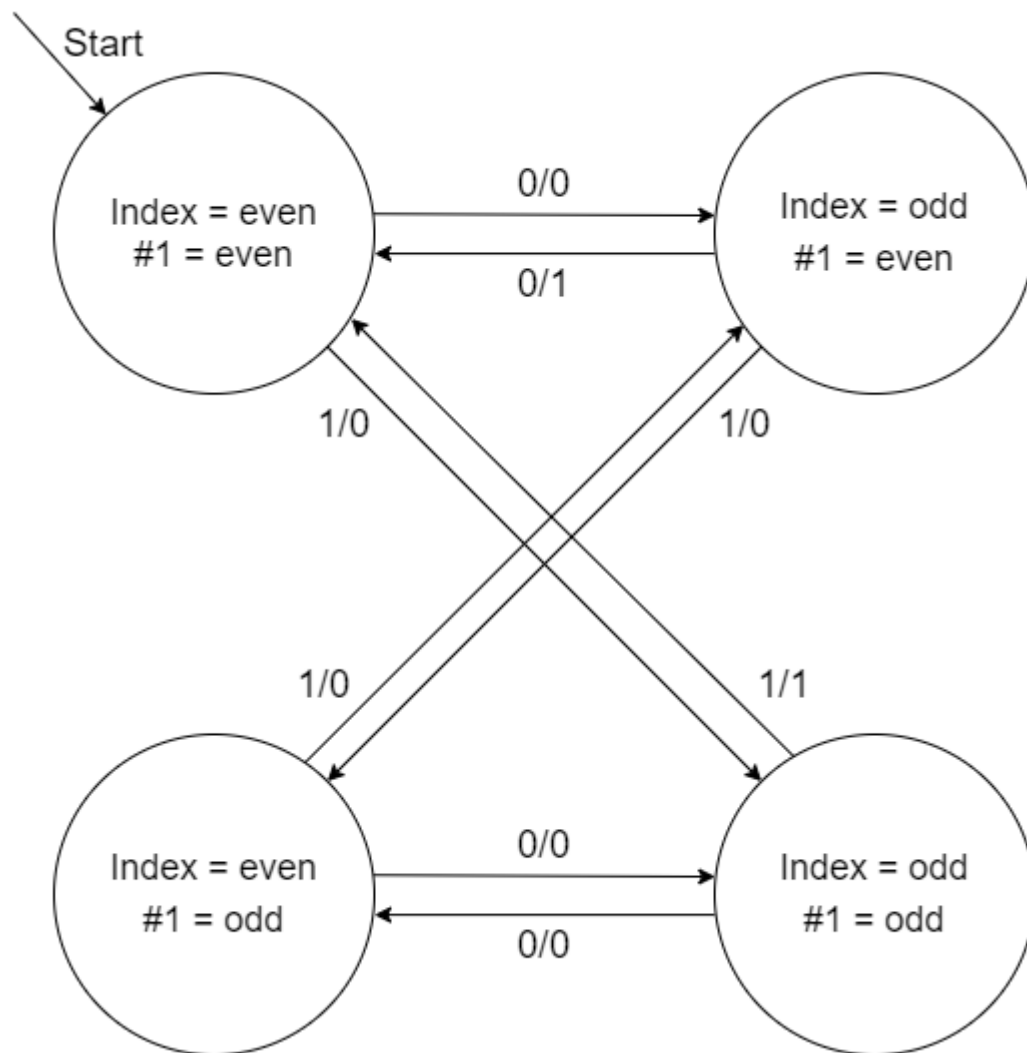

כלומר דרושים 4 מצבים לצורך מימוש המכונה.

שאלה 6 (5 נקודות)

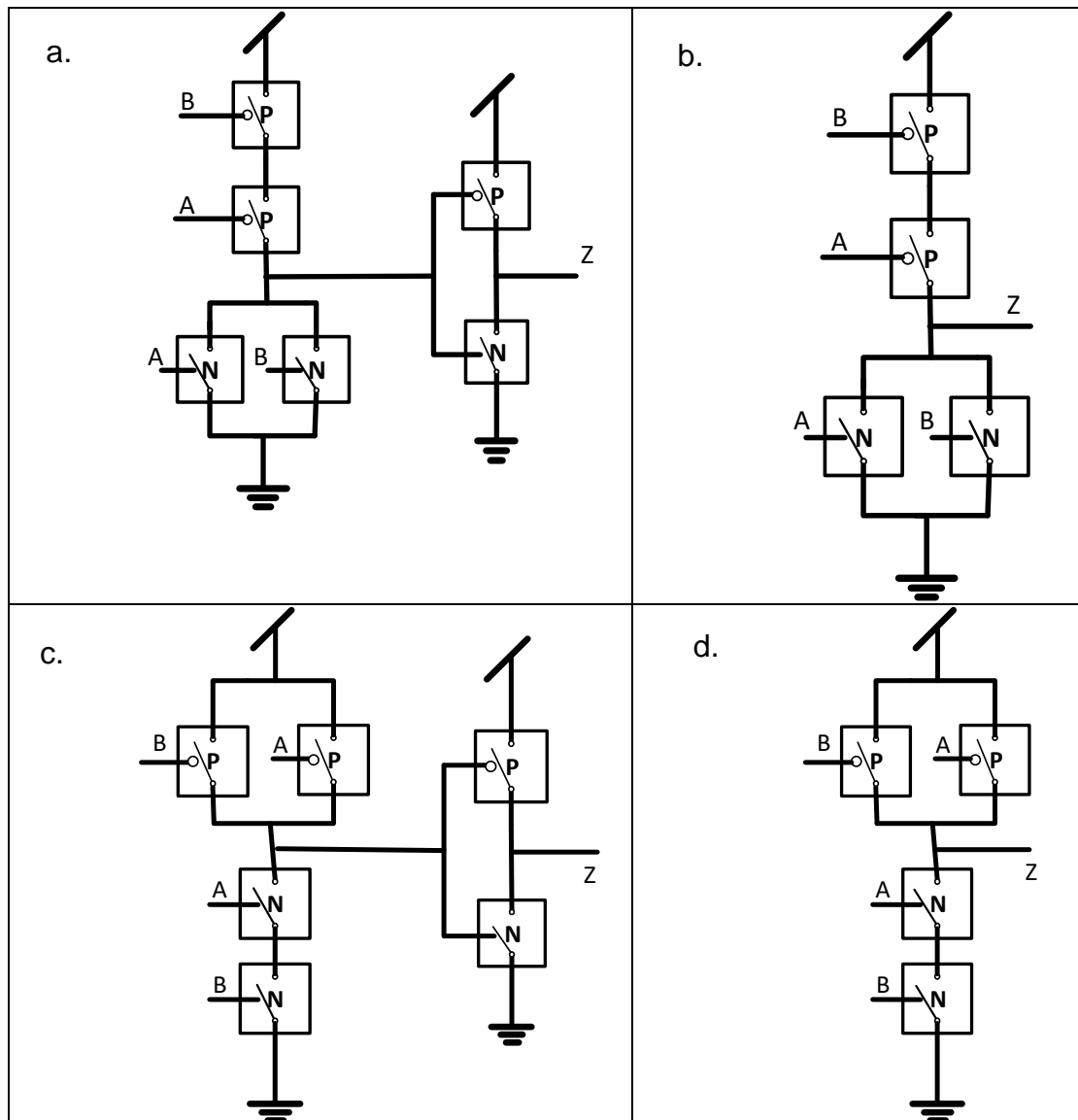
נתונים מספר שברים לוגים אשר מומשו על ידי מתגים.
מבין האפשרויות הבאות, מהו תכנון המתגים אשר מממש שער $Z = A + B$ or ?
תזכורת: מתג P מחובר כאשר כניסתו היא 0, ומתג N מחובר כאשר כניסתו היא 1.



- א. איור a
ב. איור b
ג. איור c
ד. איור d
ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

 התשובה הנכונה היא תשובה א'.
תשובה ב' – מימוש של שער nor .
תשובה ד' – מימוש של שער $nand$.
שער not במימוש מבוסס מתגים יראה כך:



תשובה א' – זהו בעצם חיבור של מוצא תשובה ה' אל כניסת מהפך, כלומר זהו חיבור של שער *nor* אל כניסת שער *not*, לכן התקבל שער *or*. זו התשובה הנכונה.
תשובה ג' – זהו בעצם חיבור של מוצא תשובה ג' אל כניסת מהפך, כלומר זהו חיבור של שער *nand* אל כניסת שער *not*, לכן התקבל שער *and*.

שאלה 7 (5 נקודות)

כדי לחזק את יכולת גילוי השגיאות של קוד *Gray* עבור מילה באורך n , כאשר n הוא חזקה שלמה של 2, הוצע להוסיף לכל מילה מקודדת ביט זוגיות אשר ימוקם בביט ה-LSB. לדוגמא, עבור המספר הבינארי 10011, הקידוד אשר יתקבל לאחר המרה לקוד *Gray* יהיה 11010, ולאחר הוספה של ביט הזוגיות נקבל כי הקידוד הסופי יהיה 110101.

הנכם מתבקשים לממש מעגל אשר יבצע את ההמרה מייצוג בינארי אל הייצוג בקוד *Gray* בתוספת סיביות הזוגיות. לצורך המימוש ניתן להשתמש בשערי *xor* בעלי 2 כניסות בלבד. מהו מספר שערי ה-*xor* המינימלי (יש למצוא את פונקציית המיתוג המצומצמת ביותר) כתלות ב- n אשר דרוש בכדי שהמעגל יפעל בצורה תקינה?

הערה: כדאי להיעזר בנוסחת ההמרה לקוד *Gray* המופיעה בדף הנוסחאות.

- א. $n - 2$
- ב. $n - 1$
- ג. n
- ד. $2n - 3$
- ה. $3n - 4$

פתרון:

התשובה הנכונה היא תשובה ב'.

קוד *Gray* מקיים:

$$g_i = \begin{cases} g_n = b_n \\ g_i = b_i \oplus b_{i+1} \end{cases}$$

אנו יודעים כי בכדי לחשב את ביט הזוגיות של מילה כלשהי, ניתן לבצע פעולות *xor* בין כל הביטים אשר מרכיבים את המילה. עבור מילה אשר מקודדת בקוד *Gray* מתקיים:

$$\begin{aligned} \text{parity bit} &= g_n \oplus g_{n-1} \oplus g_{n-2} \oplus \dots \oplus g_2 \oplus g_1 \oplus g_0 = \\ &= b_n \oplus (b_n \oplus b_{n-1}) \oplus (b_{n-1} \oplus b_{n-2}) \dots \oplus (b_3 \oplus b_2) \oplus (b_2 \oplus b_1) \oplus (b_1 \oplus b_0) = \end{aligned}$$




$$= b_n \oplus b_n \oplus b_{n-1} \oplus b_{n-1} \oplus b_{n-2} \dots \oplus b_3 \oplus b_2 \oplus b_2 \oplus b_1 \oplus b_1 \oplus b_0 = b_0$$

כלומר ביט הזוגיות של המילה בקידוד Gray שווה לביט ה-LSB של המילה בקידוד הבינארי, לכן נוכל להעבירו ישירות מהמילה המקורית ללא צורך בפעולות עם שערים.

מכיוון ש- $b_n = g_n$, נותר לבצע פעולות xor אשר מחשבות את ההמרה לכל g_i אשר מקיים $i \neq n$. כלומר, עלינו לבצע $n - 1$ פעולות xor אשר פועלות על 2 ביטים, פעולה עבור כל g_i . שיערי ה- xor אשר מחשבים את g_i יהיו היחידים אשר נזדקק להם, כלומר דרושים $n - 1$ שיערי xor . לכן התשובה נכונה היא ב'.


דוגמא עבור $n = 4$:

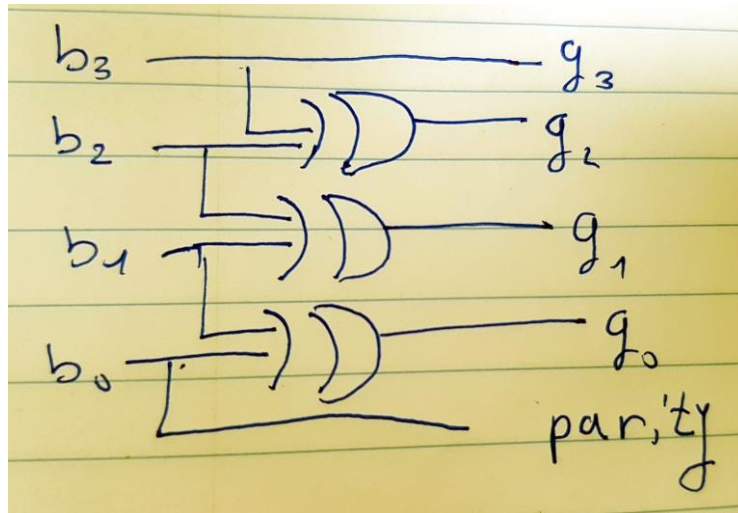

שאלה 8 (5 נקודות)


נתונים מספר מימושים של פונקציה בעזרת בוררים. מבין המימושים המוצגים, אילו מימושים מבצעים המרה של מספר חיובי בן 2 סיביות מידע, $a_1 a_0$, המיוצג בייצוג ללא סימן, אל הייצוג שלו כמספר שלילי במשלים ל-2 (בעל 3 סיביות) $b_2 b_1 b_0$? עבור המספר 0 כקלט, הרכיב נדרש להוציא 0 בכל סיביות המוצא.

 הערה: כל ה-Muxes אשר מופעים מטה, מתוכננים בצורה הבאה:







a.

 


b.

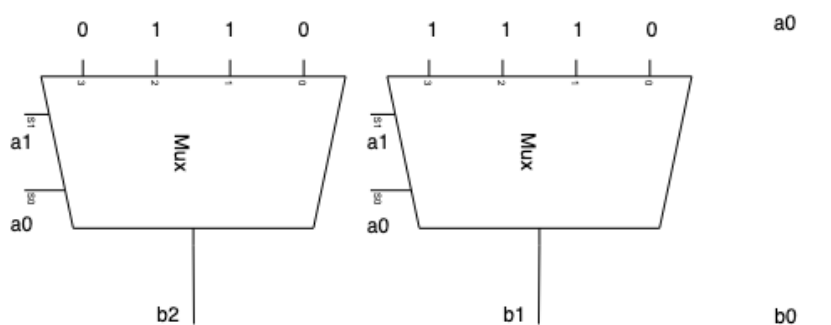

c.

 

d.

 



- א. מימוש a בלבד
- ב. מימוש b בלבד
- ג. מימוש c בלבד
- ד. מימושים a ו- b
- ה. מימושים c ו- d

פתרון

ג': שרטוט c בלבד.

נתבונן בטבלת האמת של ההמרה של מספר חיובי ברוחב 2 ביט אל הייצוג שלו כמספר שלילי (בעל 3 ביט) במשלים ל-2 (נשים לב שבטבלת האמת 0 נשאר ללא שינוי):

a_1	a_0	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	0
1	1	1	0	1


מן הטבלה ניתן לראות כי מתקיים:

$$b_2 = a_1 + a_0$$

$$b_1 = a_1 \oplus a_0$$

$$b_0 = a_0$$

עבור השרטוטים הנתונים מתקיים:

 

לכן רק שרטוט c מממש את הפונקציה המבוקשת.



שאלה 9 (5 נקודות)

נתון קטע הקוד הבא:

```

0x0111 0000      Func:  addi sp, sp, -12
0x0111 0004              addi t1, x0, 2
0x0111 0008              sw ra, 0(sp)
0x0111 000C              sw a0, 4(sp)
0x0111 0010              blt a0, t1, Exit      // Stop condition
0x0111 0014              addi a0, a0, -1
0x0111 0018              jal ra, Func          // Func's output is stored in a0
0x0111 001C              add a1, a0, x0
0x0111 0020              lw a0, 4(sp)
0x0111 0024              sw a1, 8(sp)
0x0111 0028              addi a0, a0, -2
0x0111 002C              jal ra, Func          // Func's output is stored in a0
0x0111 0030              lw a1, 8(sp)
0x0111 0034              add a0, a0, a1
0x0111 0038      Exit:  lw ra 0(sp)            // Return value section
0x0111 004C              addi sp, sp, 12
0x0111 0050              jr ra

0x0112 0000      Main:  addi sp, sp, -4
0x0112 0004              addi a0, x0, 2
0x0112 0008              sw ra, 0(sp)
0x0112 000C              jal ra, Func          // Func's output is stored in a0
0x0112 0010              lw ra, 0(sp)
0x0112 0014              addi sp, sp, 4
0x0112 0018              jr ra

```

התוכנית מתחילה לרוץ מ-Main. מה יהיה ערכו של רגיסטר a0 בסיום ריצת התוכנית?
הערה: ניתן לפתור את השאלה גם ללא שימוש בטבלת מעקב.

- א. 1
- ב. 2
- ג. 3
- ד. 4
- ה. 0

פתרון

תשובה א'. הפונקציה Func מבצעת חישוב של האיבר ה-n בסדרת פיבונצ'י (להזכירכם, האיבר הראשון הוא עבור n=0) בעזרת קריאות רקורסיביות. עבור הקלט הנתון ($a0 = 2$) ערכו של איבר זה הוא 1.



שאלה 10 (5 נקודות)

נתון מעבד SingleCycle RISC-V כפי שנלמד בכיתה התומך בפקודות הנלמדו בכיתה.
נתון שהמעבד עבר שינויים על מנת לתמוך גם בפקודה:

adMR – add memory register: *adMR rd, rs1, rs2*

שמבצעת את הפקודה הבאה:

$$Reg[rd] = Mem[Reg[rs1]] + Reg[rs2]$$

נתון:

	Timing
Memory Access (Instruction or Data)	1 ns
Read a value from the register file	1 ns
ALU operation	2 ns
Write a value to the register file	1 ns

מהו משך זמן הביצוע המינימלי של הפקודה *addi rd, rs1, imm* אשר נתמכה לפני השינוי?

א. $T = 6ns$

ב. $T = 8ns$

ג. $T = 10ns$

ד. $T = 5ns$

ה. $T = 4ns$

פתרון

עבור הפקודה החדשה נצטרך להשתמש בשלבים הבאים:
fetch, decode, memory, exe, wb

לכן, זמן המחזור יהיה:


$$T_{min} = 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 6ns$$

(בעצם אין הבדל בזמן, רק בסדר)



שאלה 11 (5 נקודות)

נתון המעגל הבא:

 

ובתונים גם:

	t_{hold}	t_{setup}	t_{pcQ}/t_{pd}	t_{cd}
FF1	4ns	3ns	4ns	1ns
FF2	4ns	4ns	7ns	2ns
CL1			4ns	1ns

מהם נתוני CL2 שיאפשרו תדר עבודה מקסימלי למעגל:

א. $t_{pd2} \leq 6ns$ $t_{cd2} \leq 2ns$

ב. $t_{pd2} \leq 6ns$ $t_{cd2} \geq 3ns$

ג. $t_{pd2} \leq 2ns$ $t_{cd2} \geq 3ns$

ד. $t_{pd2} \leq 4ns$ $t_{cd2} \leq 3ns$

ה. המעגל לא עומד במשטר הדינמי.

פתרון

תשובה ה.

תנאי hold עבור המסלול FF2 אל FF1

$$t_{cd}(FF2) + t_{cd}(CL1) \geq t_{hold}(FF1)$$

$$2ns + 1ns \geq 4ns$$

מי שלא בדק:

מציאת זמן מחזור:

$$T_{min} = 7 + 4 + 3 = 14ns$$

תנאי setup עבור FF2:




$$4 + t_{pd}(CL2) + 4 \leq 14 \rightarrow t_{pd}(CL2) \leq 6ns$$

תנאי hold עבור FF1:

$$1 + t_{cd}(CL2) \geq 4 \rightarrow t_{cd}(CL2) \geq 3ns$$

שאלה 12 (5 נקודות)

נתונה המערכת הבאה:

 

השהיית כל רכיב ב- ns רשומה בתוך הקובייה.
מוצא המערכת הוא מהיחידה המרכזית (השהייה של $3ns$).

$$t_{setup} = t_{pcq}(FF) = 1ns$$


נרצה לצנר את המערכת בצורה שתבטיח throughput מקסימלי (בעדיפות ראשונה) ו-latency מינימלי.

ניתן להניח כי הכניסות עומדות במשטר הזמנים הדינאמי.
מהו מספר הרגיסטרים שיבטיח תנאים אלו ומהו ה-latency?

- א. Num =24 Latency =18ns
- ב. Num =23 Latency =12ns
- ג. Num =16 Latency =18ns
- ד. Num =24 Latency =12ns
- ה. Num =23 Latency =8ns

פתרון

צינור המערכת:

 

24 רגיסטרים עם דרגת צינור $K=3$

זמן המחזור המינימלי:

$$T_{min} = t_{p_{max}} + t_{setup} + t_{pd}(FF) = 6ns$$

מפה נקבל:

$$latency = KT_{min} = 18ns$$

נשים לב כי בחישוב זמן המחזור המינימלי הוספנו את $t_{pd}(FF)$ למרות שלא צינרנו גם את הכניסה. הסיבה לכך היא כי אנחנו מניחים שהרכיב שלנו יכול להיות משורשר אל רכיב אחר בעל רגיסטרים עם מאפיינים זהים ולכן עלינו להתחשב גם במצב של יחידה "4" התחומה בין שני רגיסטרים.



אילו שינויים נצטרך לבצע במכונת המצבים של הבקר על מנת לתמוך בפקודה ה-MAC?
הניחו כי התמיכה בסיביות הבקרה של ה-muxes כבר נוספה לבקר.

ניתן ומומלץ להיעזר במכונת המצבים בדף הנוסחאות. **שימו לב כי מספרי המצבים הישנים (אלו אשר מופיעים בדף הנוסחאות ונלמדו בכיתה) אינם משתנים.**

- א. הוספת שורה ב-Dispatch ROM, והוספת מצב חדש למכונת המצבים.
- ב. הוספת Dispatch ROM חדש ושני מצבים חדשים.
- ג. הוספת שורה ב-Dispatch ROM, הוספת Dispatch ROM חדש והוספת מצב חדש למכונת המצבים.
- ד. לא נצטרך לבצע שינויים במכונת המצבים כי המעבד כבר תומך בכפל ובחיבור.
- ה. הוספת שורה ב-Dispatch ROM, הוספת Dispatch ROM חדש ושני מצבים חדשים.

פתרון

תשובה ה.

נתון כי מכונת המצבים כבר תומכת בסיביות הבקרה של ה-Muxes אשר נוספו. בכדי לאפשר את התמיכה נצטרך להוסיף שורה ב-DR1 על מנת לסווג את הפקודה החדשה אל מצב 6. נצטרך להוסיף DR עבור מצב 6 שיפריד בין פקודות R רגילות לבין MAC. עבור פקודות MAC נעבור למצב נוסף בו נבצע את פעולה החיבור ולאחריו את שלב ה-WB. תשובה ג' אינה נכונה מכיוון שלא ניתן לעבור מהמצב החדש בחזרה אל מצב 7 (מצב ה-WB של פקודות Rtype) ללא הוספה של DispatchROM נוסף, וזאת מכיוון שמספרי המצבים אינם בעלי הפרש של 1 לא ניתן להשתמש בקידום של המצב ב-1.

שאלה 14 (10 נקודות)

נתון מעבד Multi cycle RISC-V אשר תומך בחריגות אשר מפורטות בטבלה מטה. הטיפול בחריגות מבוצע על ידי שיטת קוד הגורם לחריגה. הפעולות אשר מבצעת מערכת ההפעלה לצורך הטיפול בכל סוג של חריגה מתוארות בטבלה. בנוסף, הטבלה מתארת מהו הקידוד עבור כל חריגה.

סוג החריגה	קידוד	פעולה רצויה
חלוקה ב-0	1	השוואת רגיסטר המכנה ל-2
גלישה	4	השוואת הרגיסטרים אשר גורמים לגלישה ל-0

הניחו כי הגישה אל הרגיסטרים SCAUSE ו-SEPC מתבצעת בצורה זהה לשאר הרגיסטרים במערכת.

בשאלה זו הניחו כי ערכי הרגיסטרים בפעולות add מטופלים כמספרים בייצוג unsigned. פעולות addi עובדות כרגיל.



השלימו את הקוד הבא כך שירוצץ כהלכה ויתמוך בכל סוגי החריגות עבור קטע ה-main הנתון:

0x1AA0 0000	Main:	addi s0, x0, 4
0x1AA0 0004		addi t0, x0, 4
0x1AA0 0008		addi s1, x0, -1
0x1AA0 000C		add s1, t0, s1
0x1AA0 0010		div t0, s0, s1
0x1AA0 0014		add s0, s0, t0
0x1AA0 0018	Exit:	j ra
0x1C09 0000	Interrupt handler:	addi sp, sp, -4
0x1C09 0004		sw s0, _____
0x1C09 0008		addi s0, x0, 1
0x1C09 000C		addi s2, x0, 4
0x1C09 0010		beq SCAUSE, s0, Div0
0x1C09 0014		beq _____, s2, _____
0x1C09 0018	Done:	lw s0, 0(sp)
0x1C09 001C		addi sp, sp, 4
0x1C09 0020		jr, _____
0x1C09 0024	Div0:	addi _____, x0, _____
0x1C09 0028		j _____
0x1C09 002C	Overflow:	add s1, x0, 0
0x1C09 0030		addi _____, _____, _____
0x1C09 0034		j Done

פתרון

0x1AA0 0000	Main:	addi s0, x0, 4
0x1AA0 0004		addi t0, x0, 4
0x1AA0 0008		addi s1, x0, -1
0x1AA0 000C		add s1, t0, s1
0x1AA0 0010		div t0, s0, s1
0x1AA0 0014		add s0, s0, t0
0x1AA0 0018	Exit:	j ra
0x1C09 0000	Interrupt handler:	addi sp, sp, -4
0x1C09 0004		sw s0, 0(sp)
0x1C09 0008		addi s0, x0, 1
0x1C09 000C		addi s2, x0, 4
0x1C09 0010		beq SCAUSE, s0, Div0
0x1C09 0014		beq SCAUSE, s2, Overflow
0x1C09 0018	Done:	lw s0, 0(sp)
0x1C09 001C		addi sp, sp, 4
0x1C09 0020		jr SEPC
0x1C09 0024	Div0:	addi s1, x0, 2
0x1C09 0028		j Done
0x1C09 002C	Overflow:	addi s1, x0, 0



0x1C09 0030
0x1C09 0034

addi t0, x0, 0
j Done

שאלה 15 (10 נקודות)

נתון מעבד Pipeline RISC-V ללא hazard detection unit וללא forwarding בכלל. למעבד אין יכולת לבצע flush כלל.

א. (2 נקודות) כיצד משפיעה העובדה שלמעבד אין יכולת לבצע flush על ביצוע פקודות ?branch

ב. (8 נקודות) נתונה התוכנית:

```

1      addi t1, x0, 0
2      addi t2, t1, 2
3  loop: lw  t3, 0(s1)
4      lw  t4, 4(s1)
5      add t5, t3, t4
6      add t0, t0, t5
7      subi t2, t2, 1
8      bne t1, t2, loop
9      add t6, t6, s1
10     add t7, t7, s1
11     add t8, t8, s1
    
```

מלאו את הטבלה הבאה (ראו דוגמא כיצד למלא בשורה הראשונה) כך שתתאר את מספר ה-nops אשר צריך להוסיף לקוד על מנת שירוצ באופן תקין. זכרו כי אין אפשרות לדעת מראש האם הקפיצה מתרחשת או לא.

בין פקודה מספר	לבין פקודה מספר	כמות nops
1	2	3



פתרון

א. אין אפשרות להניח שהקפיצה מתרחשת, צריך לחכות עד ההחלטה.
ב. 11.

```
1      addi t1, x0, 0
      nop
      nop
      nop
2      addi t2, t1, 2
3  loop: lw  t3, 0(s1)
4      lw  t4, 4(s1)
      nop
      nop
      nop
5      add t5, t3, t4
      nop
      nop
      nop
6      add t0, t0, t5
7      subi t2, t2, 1
      nop
      nop
      nop
8      bne t1, t2, loop
      nop
      nop
      //nop- accepted if branch resolution in Mem
9      add t6, t6, s1
10     add t7, t7, s1
11     add t8, t8, s1
```



שאלה 16 (15 נקודות)

נגדיר 2 רצפים: רצף A – 1001, רצף B – 1100 (הרצפים מוגדרים משמאל לימין)

יש לממש מכונת מצבים סינכרונית מסוג מילי בעלת כניסה אחת ויציאה אחת, המפיקה 1 במוצא למשך מחזור שעון יחיד אם מתקבל בכניסה רצף A או רצף B. המימוש נדרש להיות מימוש מינימלי, כאשר עליכם לציין מהו מוצא המכונה בכל מעבר מצבים. הניחו כי במצב המכונה ההתחלתי המכונה קיבלה רצף של 0-ים.

דוגמא:

<i>clk</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>in</i>	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
<i>out</i>	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1



פתרון

