

EE 044252: Digital Systems and Computer Structure

Spring 2018

Lecture 8: Communications




EE 044252: Digital Systems and Computer Structure

Topic	wk	Lectures	Tutorials	Workshop	Simulation
Arch	1	Intro. RISC-V architecture	Numbers. Codes		
Comb	2	Switching algebra & functions	Assembly programming		
	3	Combinational logic	Logic minimization	Combinational	
	4	Arithmetic. Memory	Gates		Combinational
Seq	5	Finite state machines	Logic		
	6	Sync FSM	Flip flops, FSM timing	Sequential	Sequential
	7	FSM equiv, scan, pipeline	FSM synthesis		
	8	Serial comm, memory instructions	Serial comm, pipeline		
μArch	9	Function call, single cycle RISC-V	Function call		
	10	Multi-cycle RISC-V	Single cycle RISC-V		Multi-cycle
	11	Interrupts, pipeline RISC-V	Multi-cycle RISC-V		
	12	Dependencies in pipeline RISC-V	Microcode, interrupts		
	13		Depend. in pipeline RISC-V		

Agenda


- Serial communication

תקשורת אסינכרונית

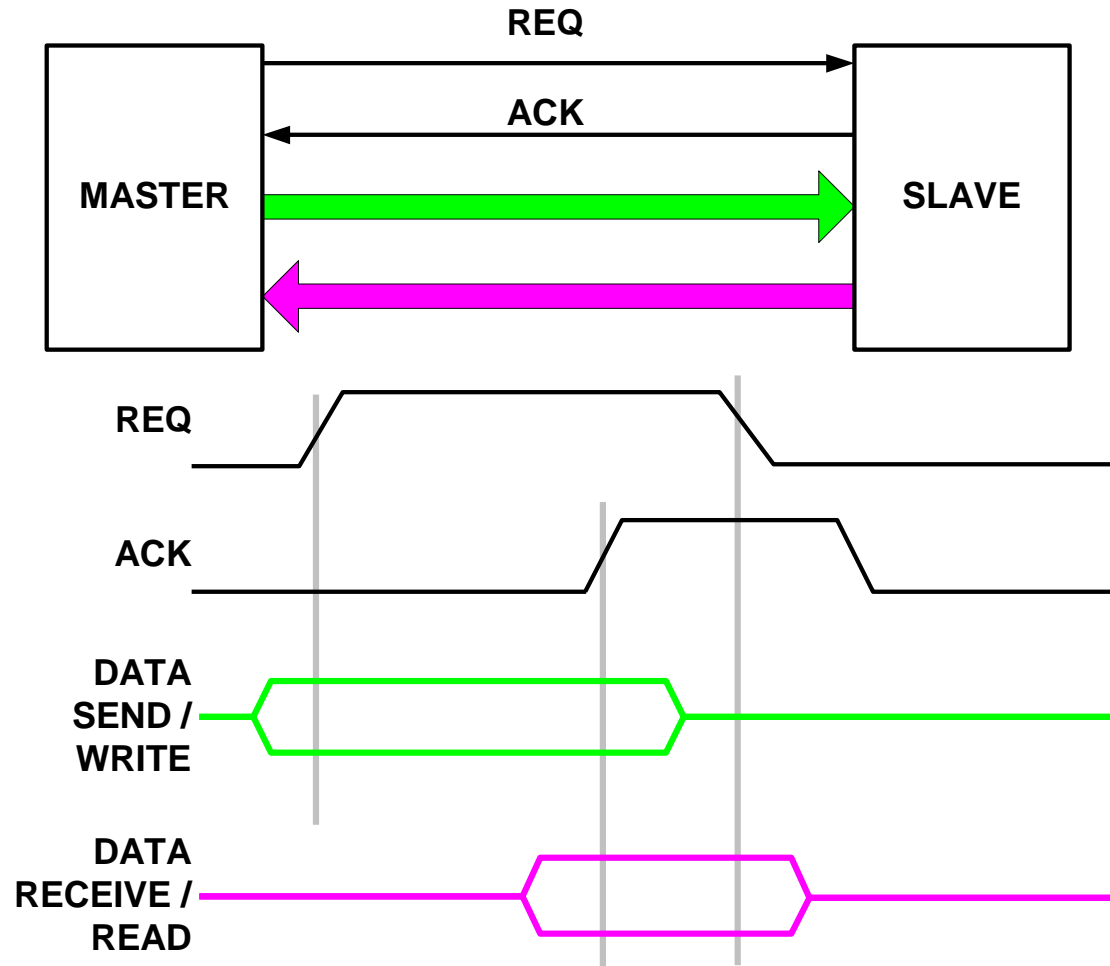


- שני חוטי בקרה ועוד N חוטי נתונים
- פרוטוקול 4-phase
- Event-driven
- אין צורך בשעון. לפעמים לא סביר להשתמש בשעון
- Master – מי ששולח Request
- Slave – מי שמחזיר Acknowledgement



תקשורת על חוט יחיד

 

- חוט טלפון, רשת מקומית, ...
- במקום חוטי REQ, ACK:
- נשתמש בשעון איטי הרבה יותר מהשעונים הפועלים בשני הקצוות
- נסנכרן אותם מידי פעם
- גם זו קרויה "תקשורת אסינכרונית" אבל בעצם היא קצת סינכרונית
- פרוטוקול תקשורת: **UART**: Universal (Synchronous) Asynchronous Receiver/Transmitter
- נהוג ביציאת COM של ה-PC
- אפשרות אחרת (נהוגה ברשת מקומית מהירה): נקודד את השעון יחד עם הנתונים, למשל "Manchester Code"

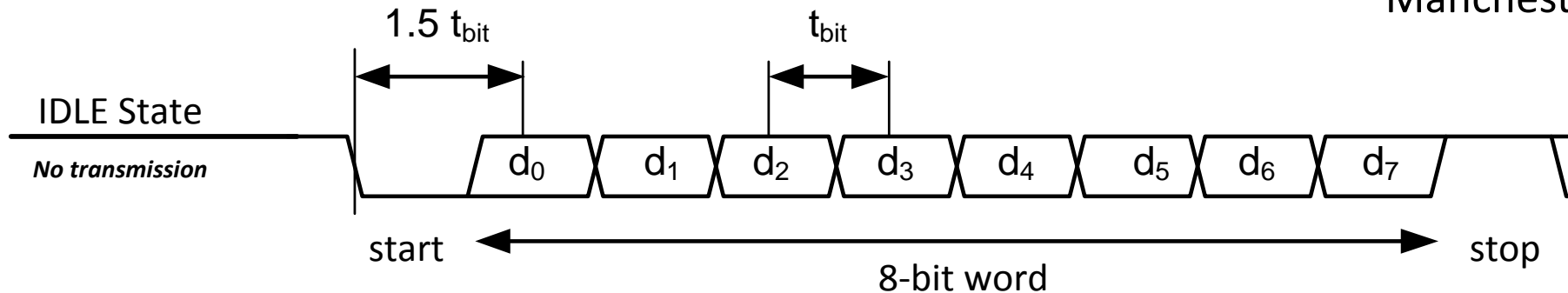


UART – Transmitter FSM

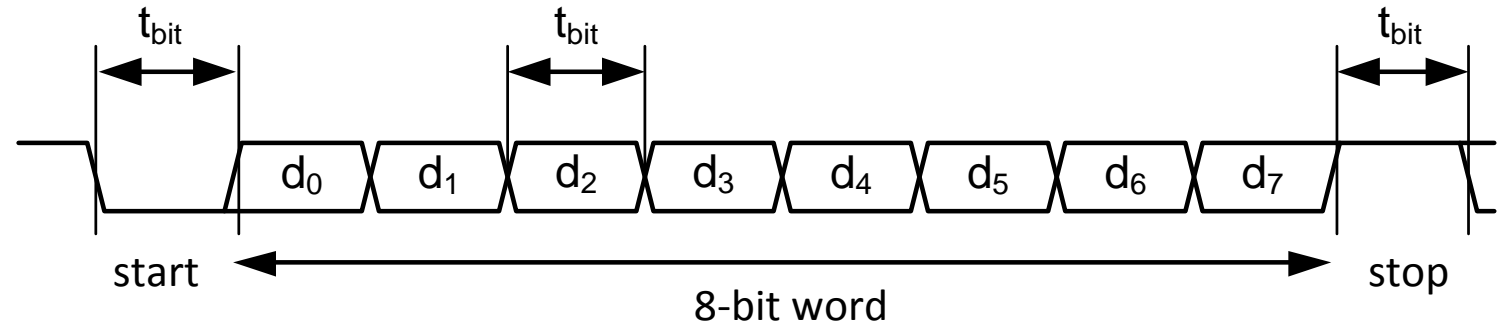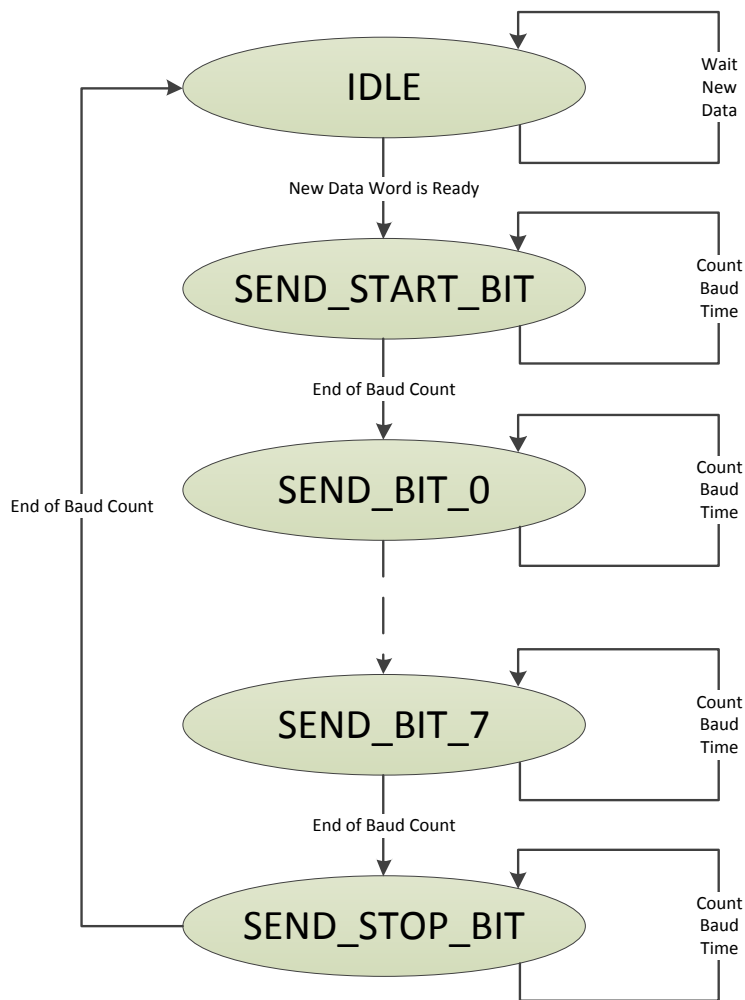



- Baud time
 - Time of single bit transmission (t_{bit})
 - Usually multiple cycles of TX local clock
 - “Baud rate” – UART throughput, e.g. 9,600 bps
- TX FSM can employ a separate counter for Baud Time counting
- Data is saved inside a register and is MUXed out according to FSM state
- Amendments: parity bit, 2-3 stop bits

UART - Receiver

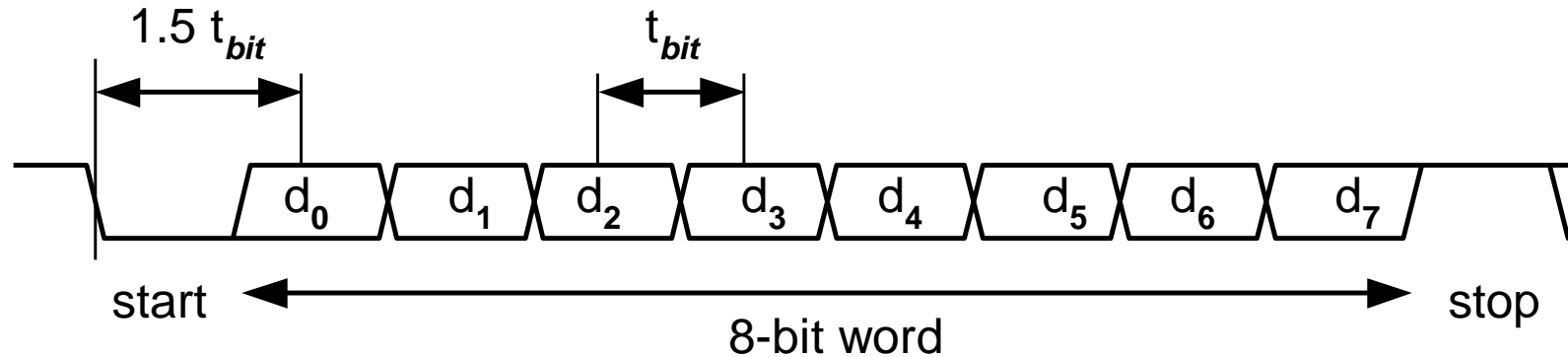

- Detect Start of transmission (falling edge detection)
- Count $1.5 \times t_{bit}$ till first data sample
- Count $1 \times t_{bit}$ till each next sample, including STOP bit
- Check out STOP bit value for error detection

UART – Receiver: Start detection




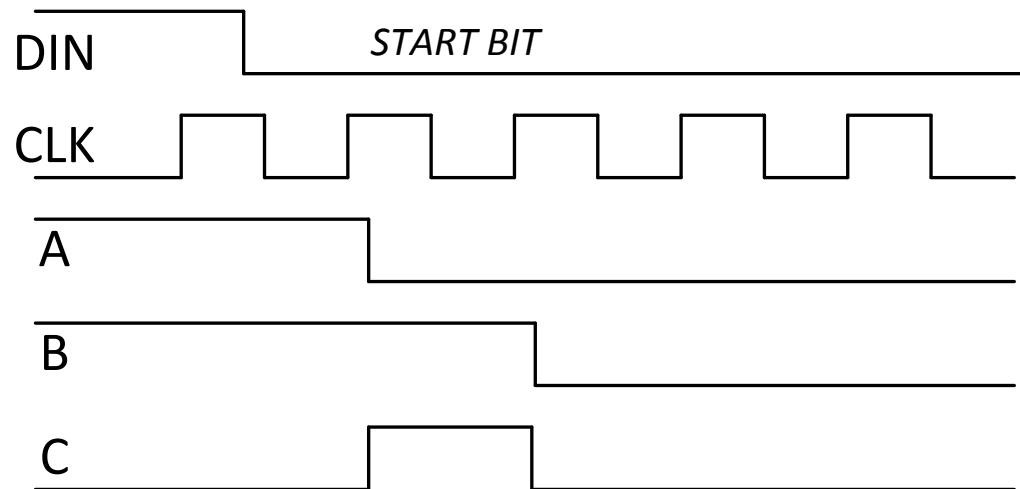
 


“Edge-detector”



@Home, draw a scheme for:

- Edge detector for rising edge
- Edge detector for both edges


UART – Receiver: input synchronization

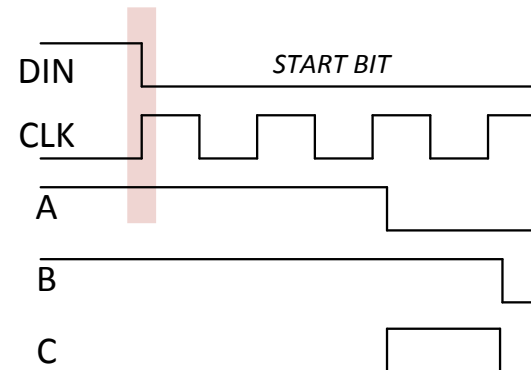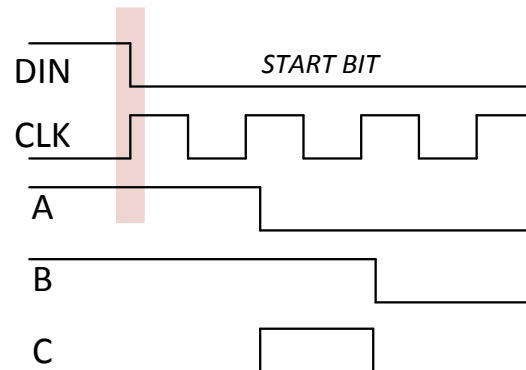  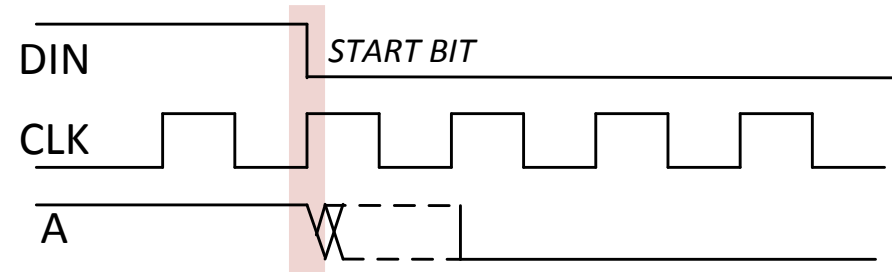

UART – Receiver: RX FSM

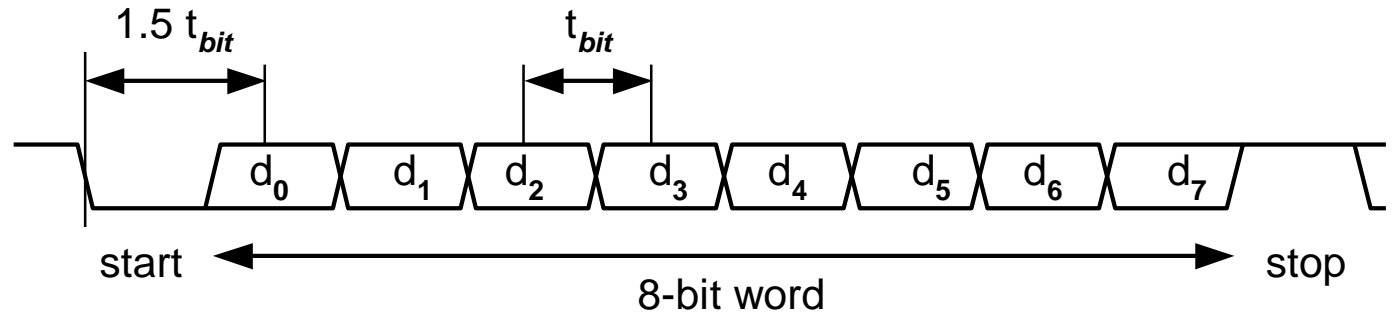
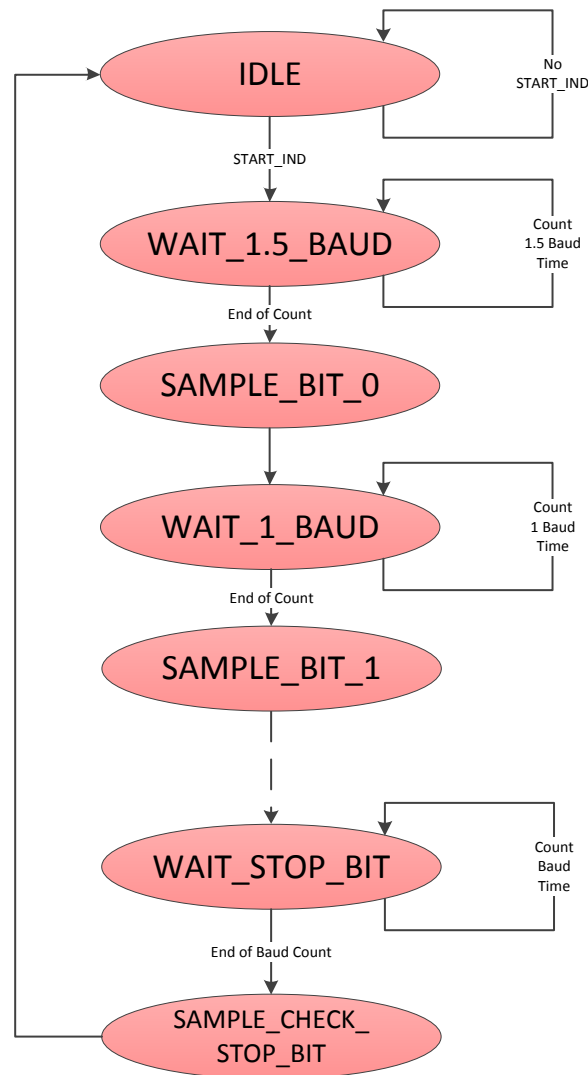


 - FSM waits for START bit indication
- RX FSM can employ a separate counter for Baud Time count
- Data is shifted into a SHIFT-REGISTER
 - Enabled by FSM




UART – Clock Drift Effect

  - TX and RX clocks are not exactly the same
- Measure t_{bit} differently
- Limiting the maximal “character” (word) size
- The drift is accumulated from zero per each START bit




Buses – היסטוריה



Ancient Times (Ad hoc connections)

 

Late 60s (Processor-dependent Bus)

 

80s (Processor-independent Bus)

  


?

Processor-Specific Buses

- עד שנות ה-80
- ISA – ה-BUS הראשון של המחשב האישי
 - המעבד: אינטל 8088
 - ה-BUS: תואם לפינים של המעבד
 - מימוש באמצעות חוצצים להגברת האותות
- לפני המחשב האישי: כל חלקי המחשב נבנו על ידי אותו יצרן (או "תואמים")
- מהפכת המחשב הפתוח:
 - אביזרים נבנו על ידי ספקים רבים ושונים
 - הלקוחות לא רוצים להחליף את כל האביזרים כל פעם שמחליפים מחשב

מה כולל Bus ?

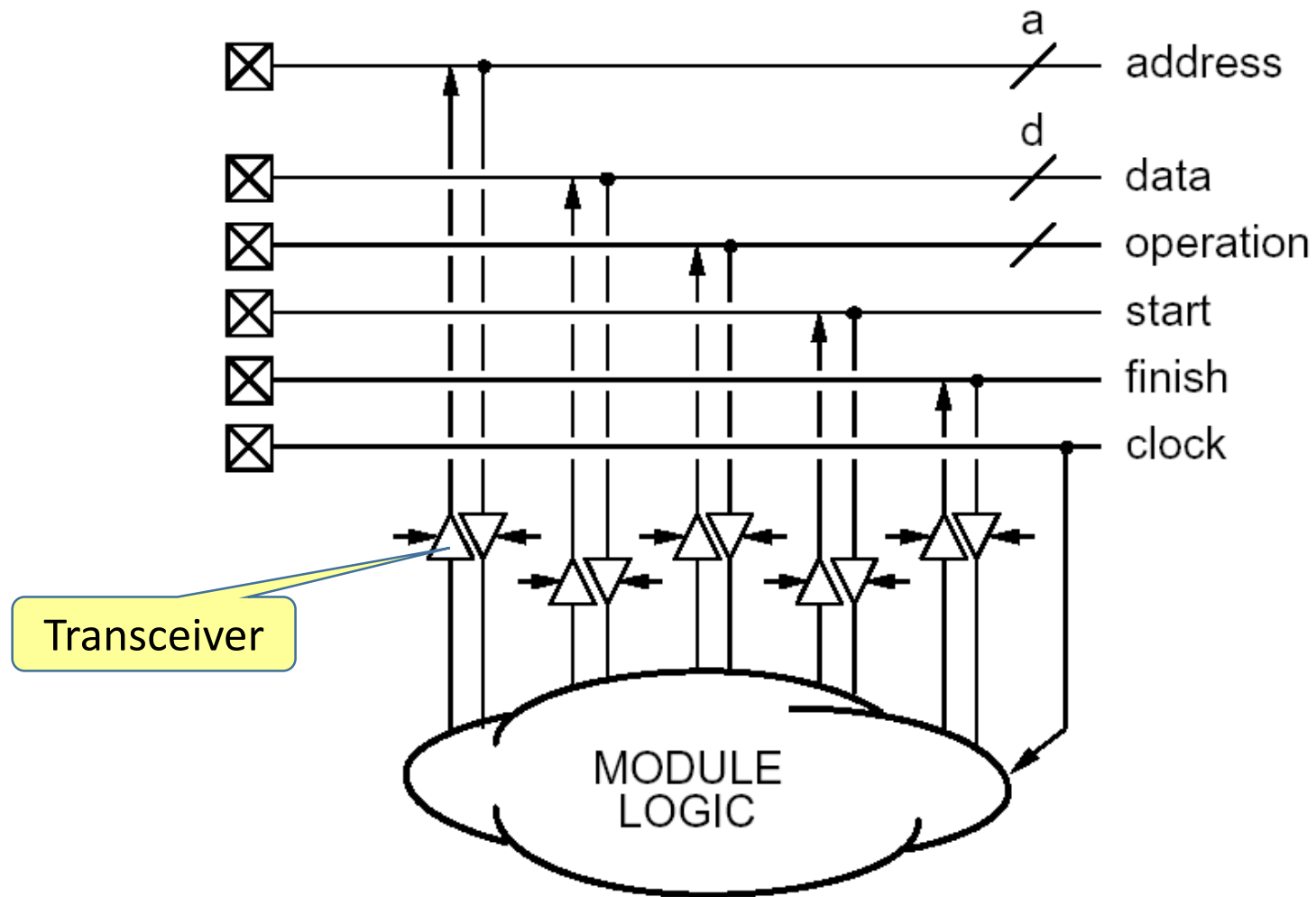


הגדרות: Processor-Independent Buses

- **פעולה (Transaction)** – העברת נתונים על ה-Bus כולל כל פעולות הבקרה הנדרשות
- **Bus Master** – מי שיוזם את הפעולה
- יתכנו מספר masters אבל רק אחד מהם יכול לפעול כ-master על ה-bus ברגע נתון
- **Bus Slave** – מי שמגיב ל-master
- **Bus Cycle** – זמן הפעולה: מתחילת הבקשה ע"י ה-master ועד לסיום מילוי הבקשה
- יתכן וידרשו מספר מחזורי שעון

מה כל כך מיוחד ב-Bus ?


- האם ה-Bus איננו אלא מעגל ספרתי עם חוטים ארוכים?
- "תיאוריה" של חוטים במעגלים ספרתיים (עד כה):
 - המתח (והערך הלוגי) על החוט שווה לכל אורכו
 - הערך הלוגי מתקדם בחוט בזמן אפסי
 - כל ההשהייה במעגל נגרמת ברכיבים ולא בחוטים
 - מעגל כזה קרוי "מקובץ" (lumped)
- תיקון במעגלים מבוזרים
 - מהירות ההתפשטות בחוט סופית
 - אורך החוט גדול: זמן ההתפשטות ארוך יחסית לזמני המיתוג
 - בו-זמנית קורים דברים שונים במקומות שונים לאורך החוט

חוטי ה-Bus הם "קווי תמסורת"

 


- מהירות האור:
- 30 ס"מ בננו-שנייה
- 15 ס"מ\נ"ש בחוט
- Skew לאורך הקו
- החזרות מקצוות לא אידיאלים
- ההדים מתחברים זה לזה
- נוצר "צלצול" ונראים glitches בכניסות רכיבים
- יש להמתין לדעיכת הצלצול לפני שדוגמים את הקו


”צלולים”

 

 - צריך להמתין עד לסיום הצלול
- לא מתאים לתקשורת אסינכרונית מבוססת REQ, ACK
- פתרון:
 - שעון Bus איטי מספיק
 - שני מאורעות:
 - כתיבת ערך חדש ל-Bus
 - קריאתו, לאחר המתנה לדעיכת הצלולים



פעולת Bus פשוטה

 

Master •

- קובע מה תהיה הפעולה
- כותב כתובת ו-start
- ממתין ל-slave


Slave •

- ממתין ל-start
- בודק כתובת
- אם עבורו אז
- בודק מה הפעולה
- מבצע אותה
- מסמן finish
- יכול לבקש יותר זמן (wait cycles)

Bus •


- ממתין ל-start
- מתחיל מונה
- אם אין תגובה לאחר המניה, צועק

Multiplexed Bus: Write Transaction

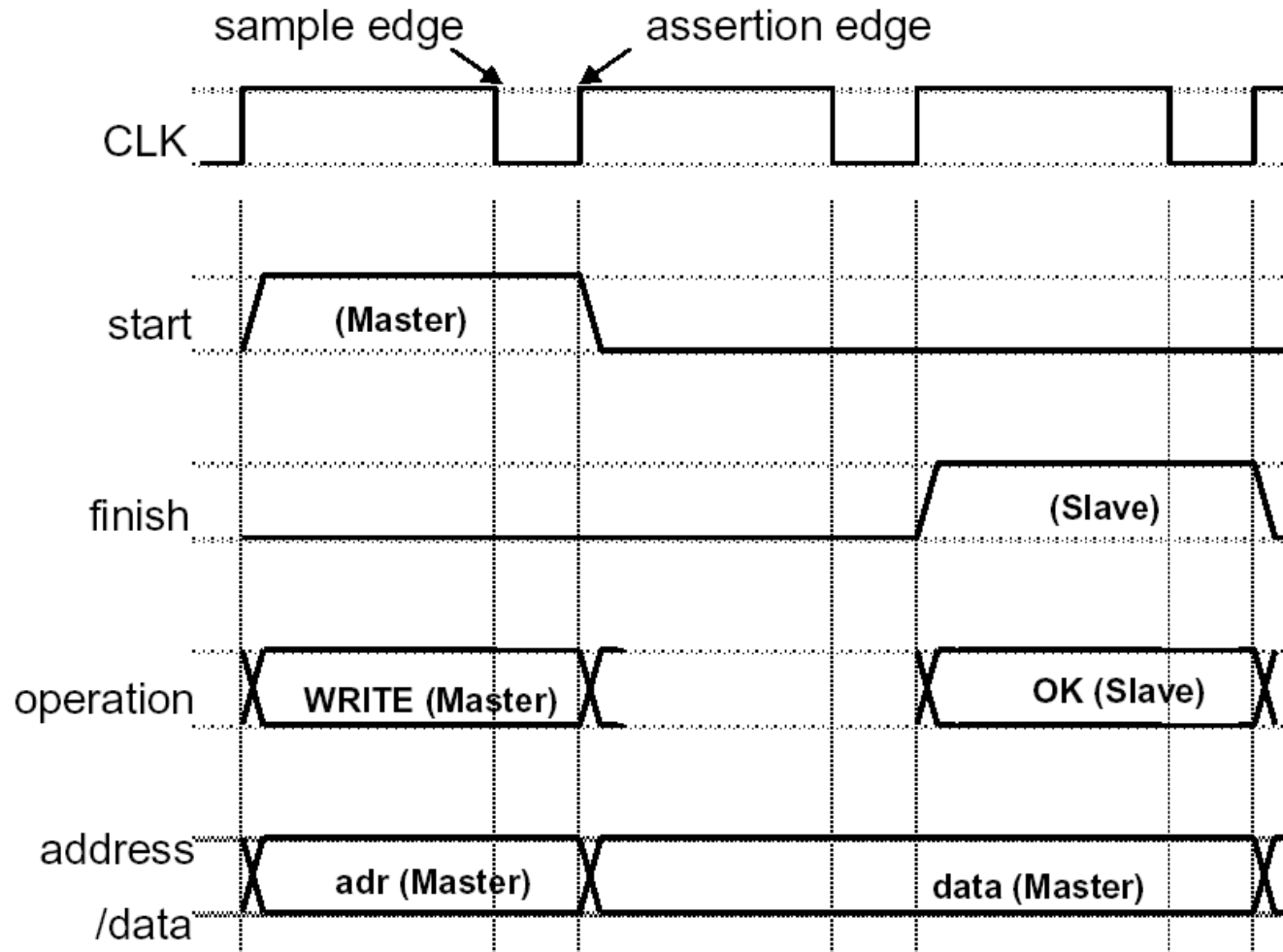


- חסכון בחוטים
- מתאים ל-slave שקודם צריך כתובת ורק אחר כך נתונים

Multiplexed Bus: Read Transaction

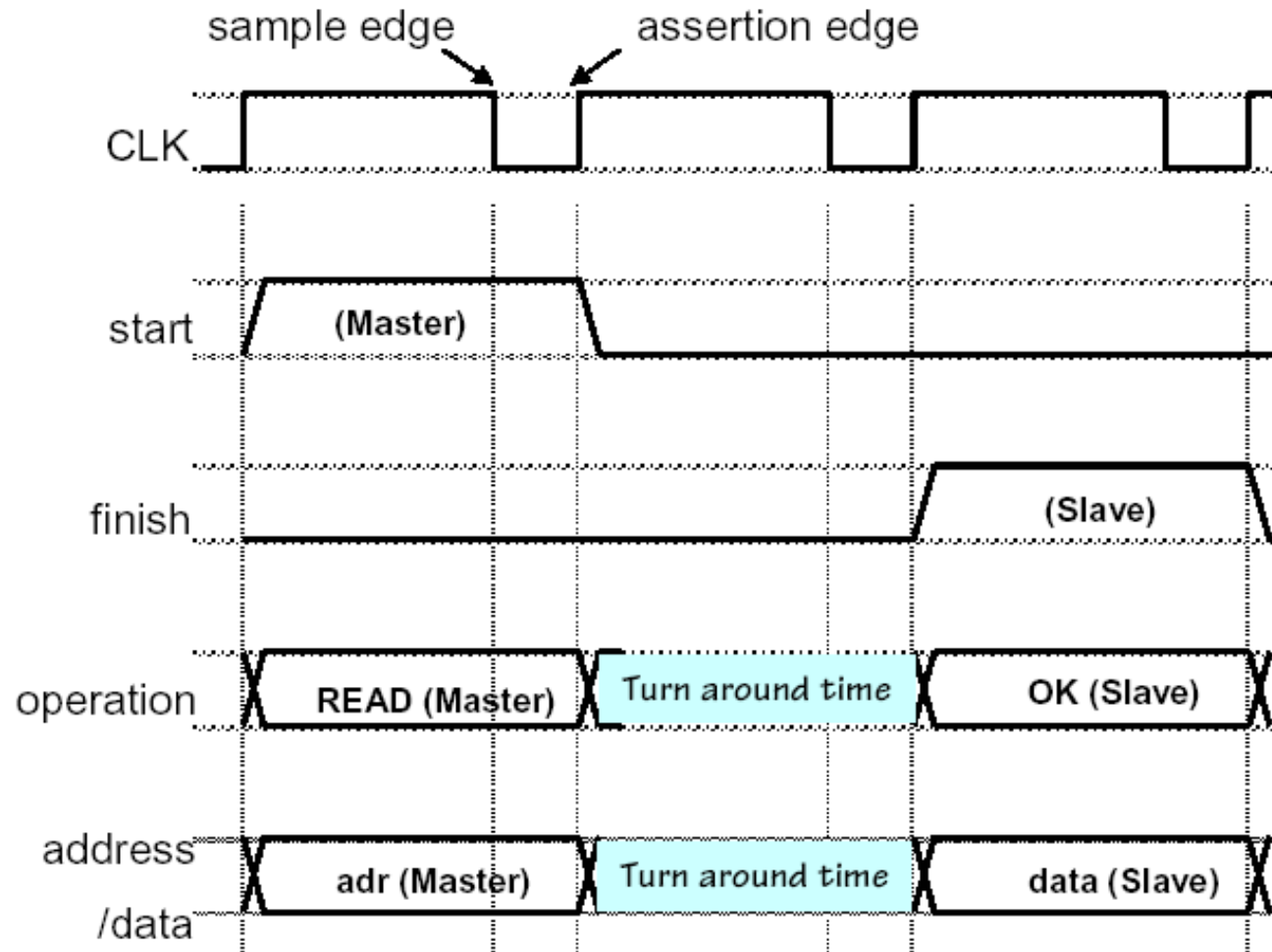


Throughput: 3 Clocks/word

Block Write Transfers

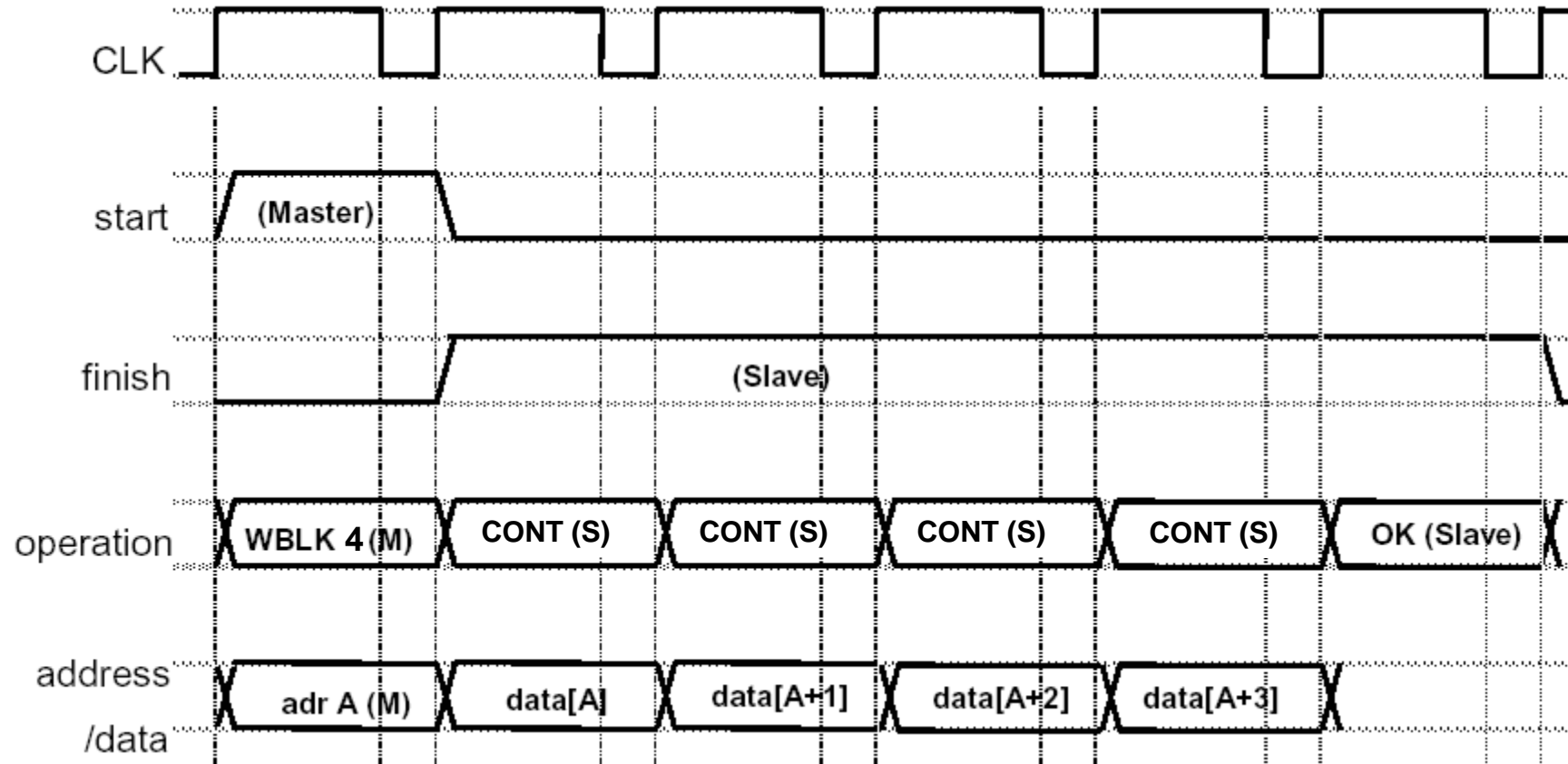


- יעיל להעברת בלוקים—throughput מתקרב למילה כל מחזור
- ה-slave חייב לייצר כתובות עוקבות

Block Read Transfers

 


Split-Transactions

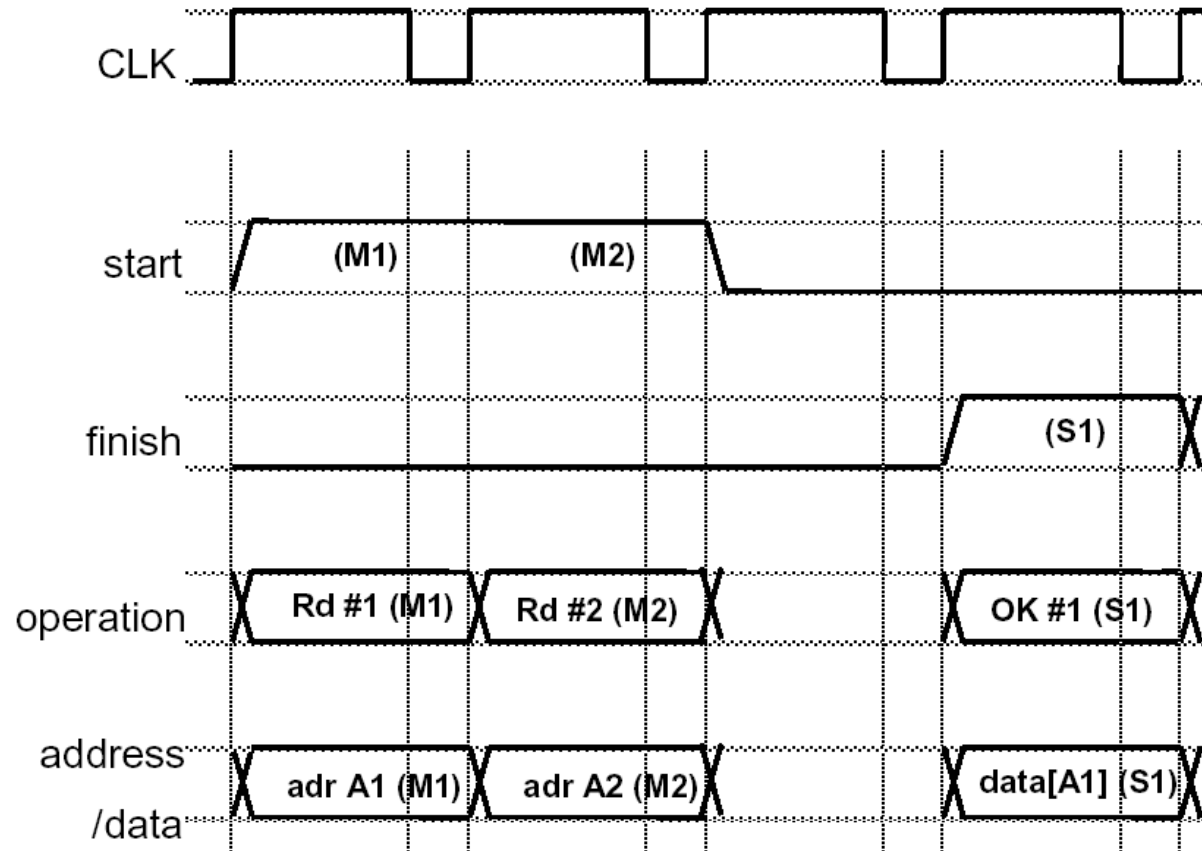

- מזכיר pipelines
- Master שולח כתובת, קוד פעולה
- ואולי ממשיך לשלוח כתובות נוספות
- רק מאוחר יותר מתקבלת התוצאה מה-slave
- Throughput מילה לשני מחזורים, לא תלוי ב-latency
- פרטים, פרטים..


Bus Arbitration: Multiple Bus Masters

Daisy Chain:

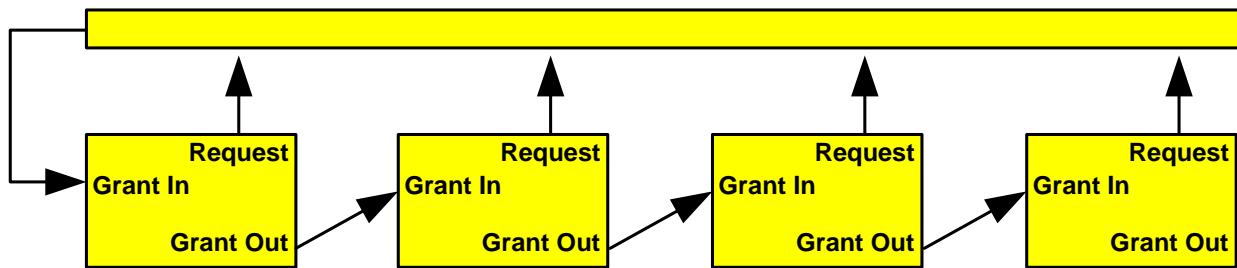

- Daisy Chain: פשוט, אך לא גמיש. עדיפות לפי המקום בשרשרת
- Arbiter מקבילי: יקר יותר (לוגריתמי) אך גמיש / ניתן לתכנות
- שיקולים: הגינות מול עדיפות, משך המתנה מקסימלי, גמישות בתכנון ותכנות, פשטות / מחיר

Parallel Arbitration:

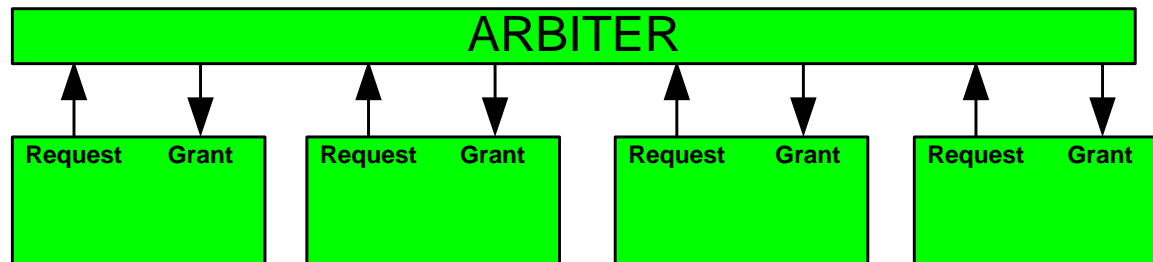

Summary

- Serial communication: Async, UART
- Buses