 


EE 044252: Digital Systems and Computer Structure

Spring 2018

Lecture 4: *Arithmetic and Memory*



EE 044252: Digital Systems and Computer Structure

Topic	wk	Lectures	Tutorials	Workshop	Simulation
Arch	1	Intro. RISC-V architecture	Numbers. Codes		
Comb	2	Switching algebra & functions	Assembly programming		
	3	Combinational logic	Logic minimization	Combinational	
	4	Arithmetic. Memory	Gates		Combinational
Seq	5	Finite state machines	Logic		
	6	Sync FSM	Flip flops, FSM timing	Sequential	Sequential
	7	FSM equiv, scan, pipeline	FSM synthesis		
	8	Serial comm, memory instructions	Serial comm, pipeline		
μArch	9	Function call, single cycle RISC-V	Function call		
	10	Multi-cycle RISC-V	Single cycle RISC-V		Multi-cycle
	11	Interrupts, pipeline RISC-V	Multi-cycle RISC-V		
	12	Dependencies in pipeline RISC-V	Microcode, interrupts		
	13		Depend. in pipeline RISC-V		

Agenda

- Arithmetic logic circuits
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Carry lookahead adder
 - RISC-V ALU
- Fault detection in combinational logic
- Memories
 - Latch, flip-flop
 - Clock
 - Metastability
 - Register
 - Shift register
 - RISC-V register file
 - Memory types

חיבור מספרים בינריים


carry	1	1			unsigned	Signed 2's
	1	0	1	1	11	-5
	+	0	0	1	+	3
	<hr/>				<hr/>	
	1	1	1	0	14	-2

- בכל עמודה מחברים שלוש סיביות: **נשא "נכנס"** ושתיים רשומות
- בכל עמודה מחשבים שתי תוצאות:
סיבית **סכום העמודה** וסיבית **נשא "יוצא"**


Full Adder (adds one column)

- $[C_{OUT}, S]$ is the 2-bit count of the number of 1's: 0,1,2,3
- What is t_{PD} ? What is $t_{PD}(C_{IN} \rightarrow C_{OUT})$?

A	B	C_{IN}	C_{OUT}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

 
$$C = AB + AC + BC = AB + (A + B)C = AB + (AB + A \oplus B)C = AB + (A \oplus B)C$$



FA in Verilog

```
// full adder - logical
module FullAdder2(
    input a, b, cin,
    output wire cout, s // carry and sum
);
    assign s = a ^ b ^ cin ;
    assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin) ;
endmodule
```

Ripple Carry Adder (RCA)

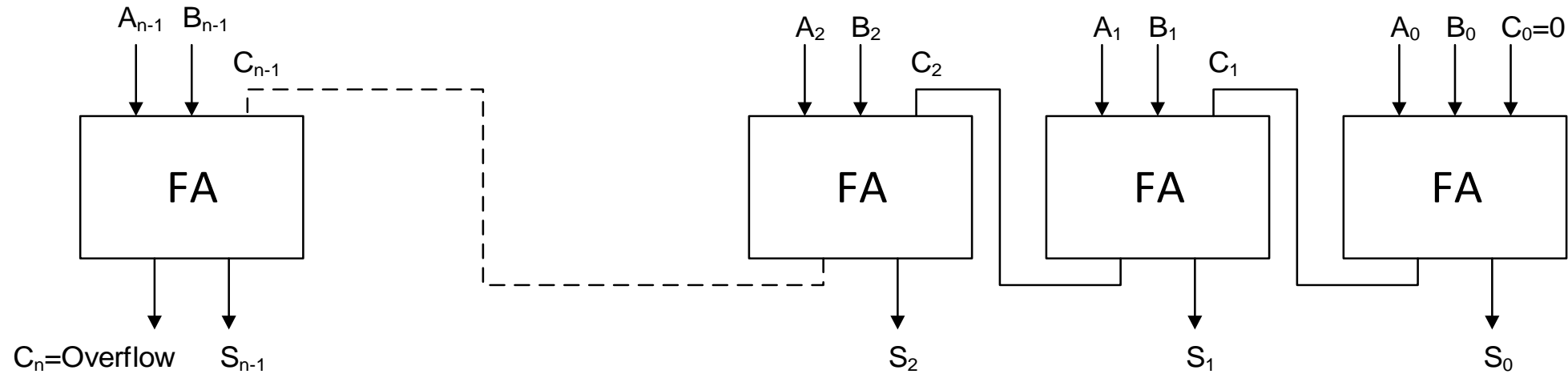

- What is t_{PD} ?
- Unit delay model? $3n$
- All but FA_0 are $2n$
- $t_{PD} = t_{PD}(C_{IN} \rightarrow C_{OUT}) = 2(n-1) + 3 \approx 2n$

RCA in Verilog: Behavioral model

```
// multi-bit RCA adder - behavioral
module RCA #(parameter n = 8) (
    input [n-1:0] a, b,
    input cin,
    output wire [n-1:0] s,
    output wire cout
);
    assign {cout, s} = a + b + cin ;
endmodule
```

- *Verilog compiler can turn the code above into different gate-level implementations according to additional constraints of area, latency and power*

RCA in Verilog: bit-slices

```
// multi-bit adder - with vectors
module Adder2 #(parameter n = 8) (
    input [n-1:0] a, b,
    input cin,
    output wire [n-1:0] s,
    output wire cout
);

    wire [n:0] c = { (a&b) | ((a^b) & c[n-1:0]), cin } ;
    assign [n-1:0] s = ((a^b) ^ c[n-1:0] ;
    assign cout = c[n] ;

endmodule
```

Carry Look-Ahead (CLA) Adder

$$C = AB + (A \oplus B)C$$

- ראינו כי $A(i)$, $B(i)$ מגיעים ברגע אפס, זמן רב לפני שיגיע $C(i)$ (עבור i גדול)
- אם $g(i) \equiv A(i)B(i) = 1$ אזי $C(i+1) = 1$ ואין צורך לחכות ל- $C(i)$
[$g(i)$ קרויה Carry Generate]
- לא באמת "מחכים" אבל כדאי להתחשב בזה בעת חישוב "אופורטוניסטי" של השהיה
- גם אם הנשא לא נוצר ביחידה i , הוא "יעבור" אם $C(i) = 1$ וגם $p(i) = A(i) + B(i) = 1$
[$p(i)$ קרויה Carry Propagate]
- לצורך צמצום לוגי, כדאי לציין כי $p(i)_{g(i)=0} = A(i) \oplus B(i)$
- התוצאה ביחידה i : $C(i+1) = g(i) + p(i)C(i)$
- אילו היינו מסתפקים בזאת, לא נוכל לצמצם את t_{PD} -- כאשר $\forall i: g(i) = 0$ זמן החישוב זהה לזה של RCA ...

Carry Look-Ahead (CLA) Adder

- נתקדם עוד צעדים :

$$C_{i+1} = g_i + p_i C_i$$

$$C_{i+2} = g_{i+1} + p_{i+1} C_{i+1} = g_{i+1} + p_{i+1} g_i + p_{i+1} p_i C_i$$

$$C_{i+3} = \dots$$


$$C_{i+4}$$

$$= g_{i+3} + p_{i+3} g_{i+2} + p_{i+3} p_{i+2} g_{i+1} + p_{i+3} p_{i+2} p_{i+1} g_i + p_{i+3} p_{i+2} p_{i+1} p_i C_i$$


$$= G_{i+4} + P_{i+4} C_i$$

- P, G תלויים רק בכניסות A, B בעלות אותם אינדקסים
- כעת C מסוים ממתין רק ל- C הנוצר ארבעה שלבים קודם לכן, וזמן ההשהיה הכולל הוא פי ארבע

4-bit Carry Look-Ahead (CLA) Adder

 

Adder/Subtractor

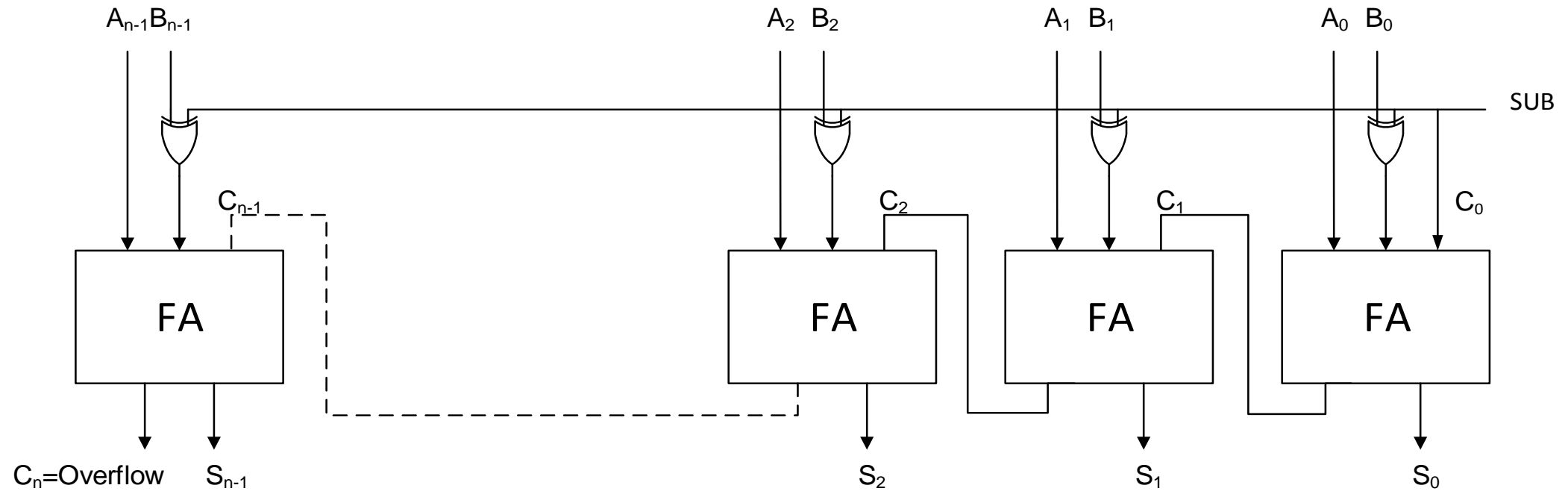

- Why does it work?

Agenda

- Arithmetic logic circuits
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Carry lookahead adder
 - **RISC-V ALU**
- Fault detection in combinational logic
- Memories
 - Latch, flip-flop
 - Clock
 - Metastability
 - Register
 - RISC-V register file
 - Shift register
 - Memory types

Arithmetic Logic Unit (ALU)

- נרחיב את המחבר ל-ALU, למשל בעל הפעולות הבאות:


$A+B$ –

$A-B$ –



$\text{And}(A,B)$ –

$\text{Or}(A,B)$ –


- מעגל עקרוני עבור סיבית (יציאה) אחת:

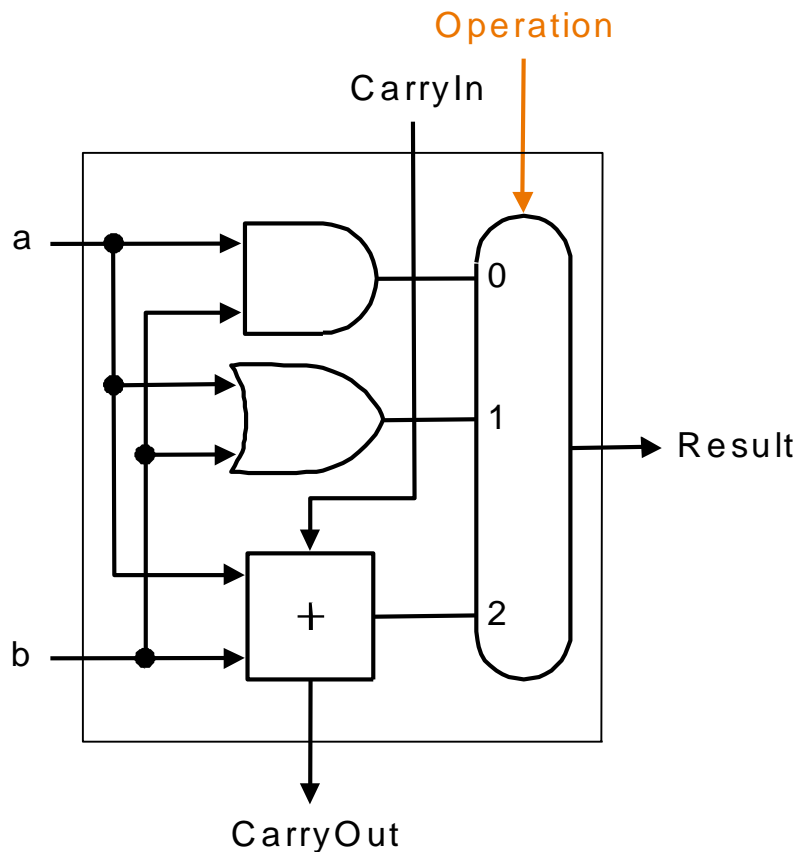

32-bit ALU

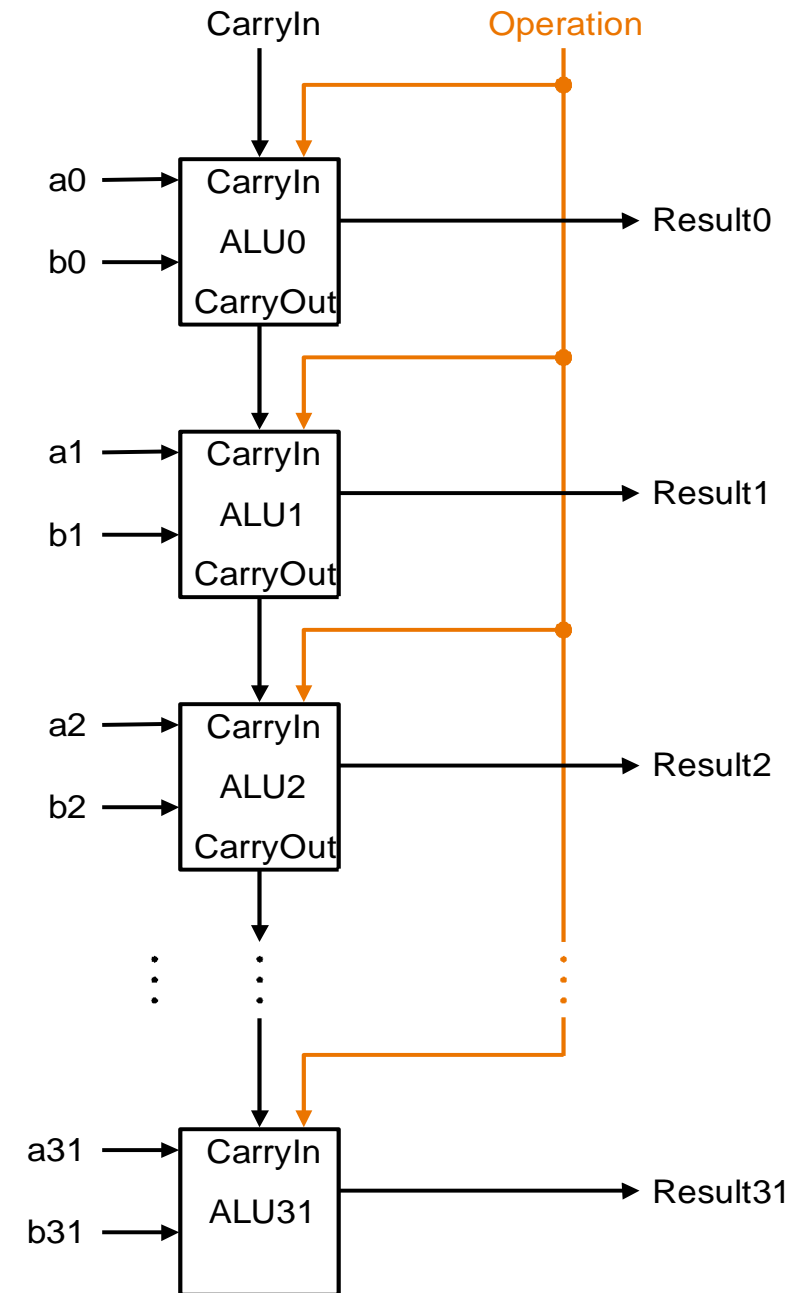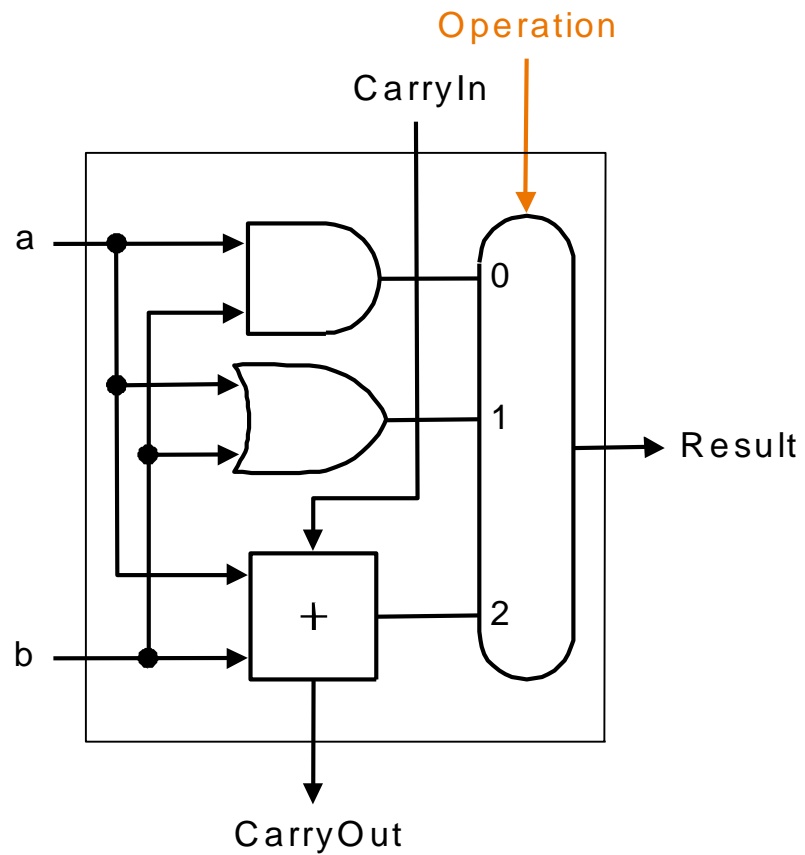

Add/Subtract ALU

 


- למען הסימטריה, במחשב RISC-V אפשר גם להפוך את *a*

ALU with SLT (SET IF LESS THEN)


כל השאר

- נשתמש בחיסור לצורך השוואה מי גדול יותר
- פעולת SLT מציבה '0' בכל הסיביות חוץ מ-lsb
- ב-lsb מוצב 0/1 תלוי בסיבית msb של החיסור A-B
- ב-msb נוסף חומרה לזיהוי גלישה

msb

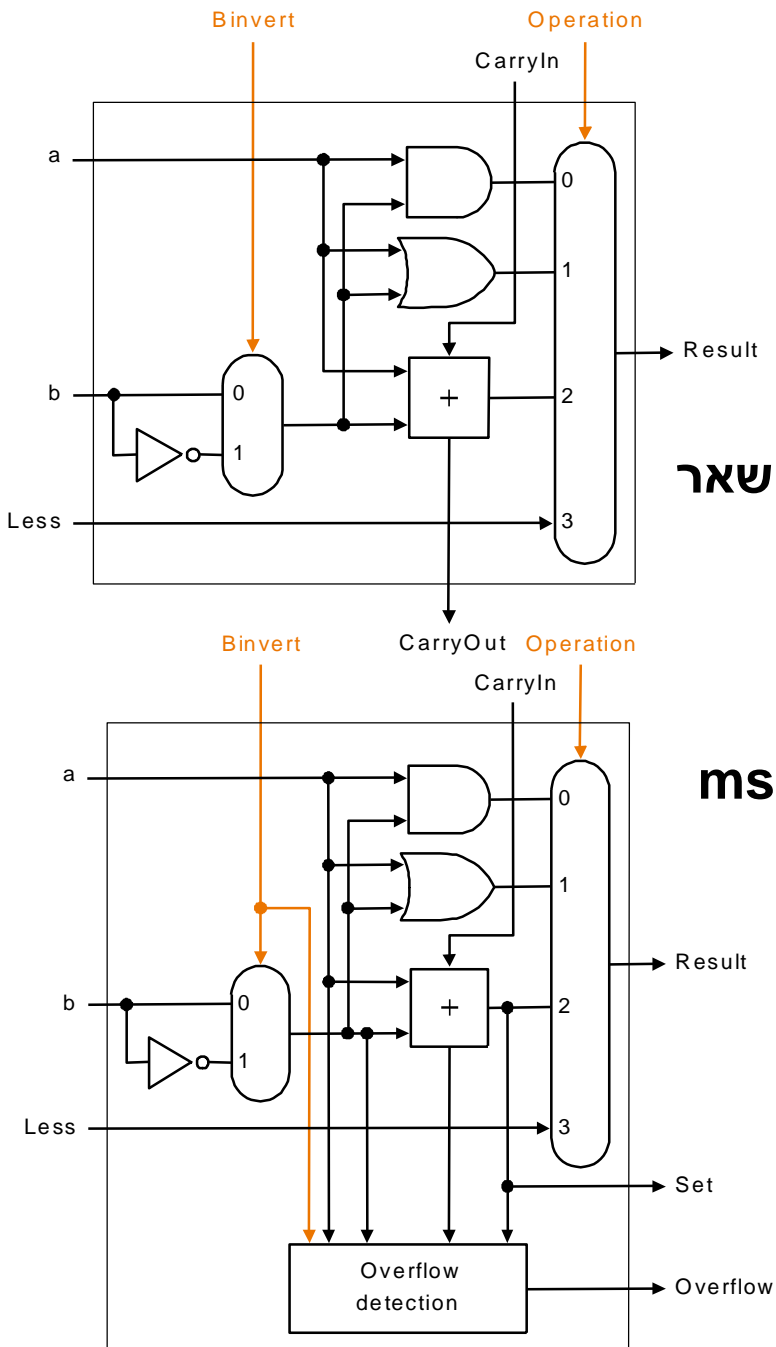


ALU with SLT

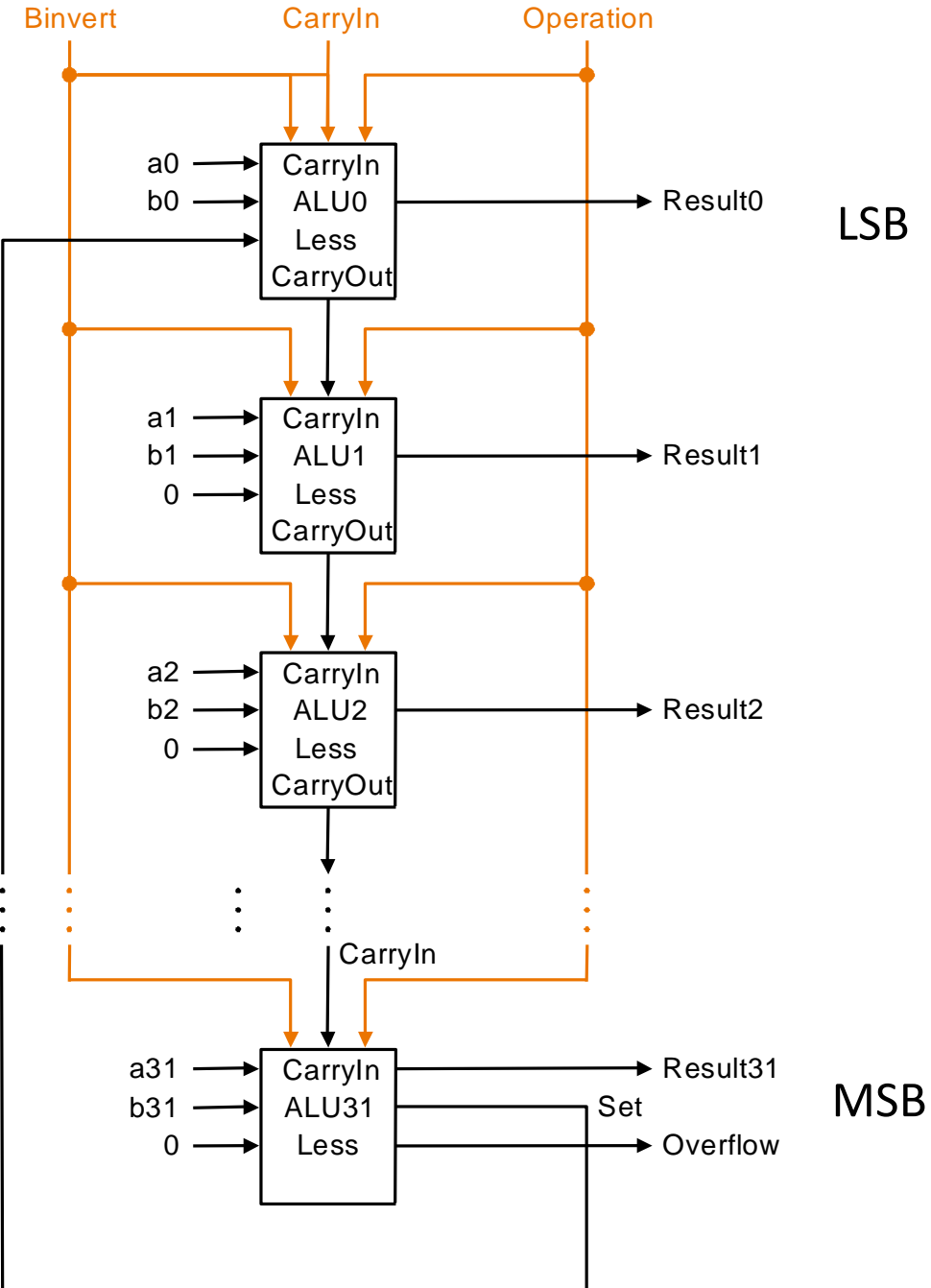


ALU with SLT and equal-check

 - אם החיסור אפס, האופרנדים היו שווים זה לזה



Adding CLA and other goodies

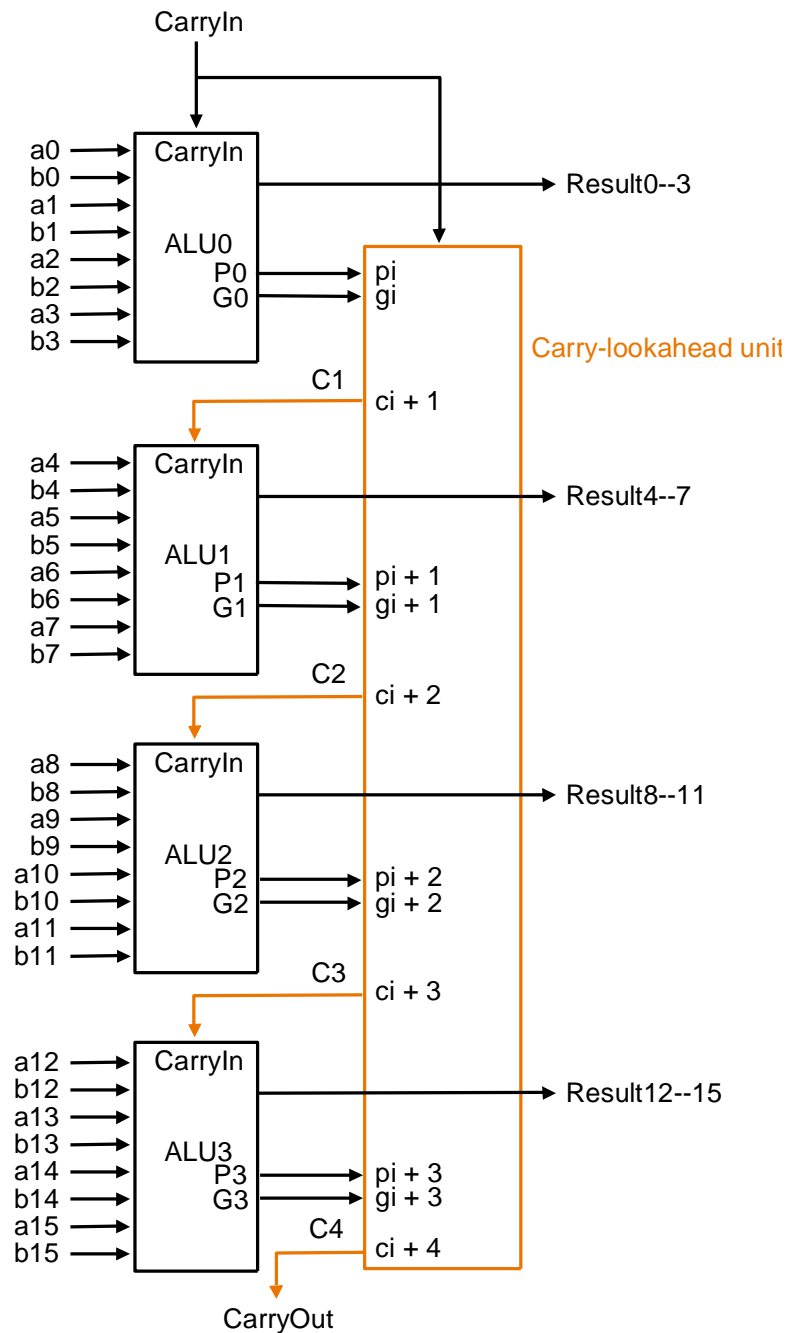

- CLA •
- Multiplier •
- Divider •
- TIYI •

Verilog ALU for RISC-V: Behavioral model

```
module RISCVALU (ALUctl,A,B,ALUOut,Zero) ;
  input [3:0] ALUctl ;
  input [31:0] A ,B;
  output reg [31:0] ALUOut ;           //what is reg?
  output Zero;

  assign Zero = (ALUOut==0 ) ;         //Zero is true if ALUOut is 0
  always@(ALUctl, A, B) begin         //reevaluate if these change
    case (ALUctl )
      0:  ALUOut <= A & B ;
      1:  ALUOut <= A | B ;
      2:  ALUOut <= A + B ;
      6:  ALUOut <= A - B ;
      7:  ALUOut <= (A < B) ? 1 : 0;
      12: ALUOut <= ~(A | B) ;        // NOR
      default: ALUOut <= 0;
    endcase
  end
endmodule
```

Agenda

- Arithmetic logic circuits
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Carry lookahead adder
 - RISC-V ALU
- **Fault detection in combinational logic**
- Memories
 - Latch, flip-flop
 - Clock
 - Metastability
 - Register
 - RISC-V register file
 - Shift register
 - Memory types

גילוי תקלות צירופיות

- תהליך הייצור של מעגלים ספרתיים איננו אידאלי : מדי פעם נופלות תקלות במעגלים
- Yield: $Y = \text{\#Good Chips} / \text{\#Fabricated Chips}$

$$\text{Chip Cost} = \frac{\text{Cost of fabrication + testing}}{Y \times \text{\#Fabricated Chips}}$$

- Yield משתפר ככל שהטכנולוגיה החדשה מבשילה
- איך מוצאים אילו רכיבים תקולים? על ידי בדיקות (testing)
- מחיר הבדיקות תלוי בין היתר **במשך זמן הבדיקה** עבור רכיב יחיד
 - מכונת בדיקה מהירה עולה כמיליון דולר (תרגום : 50 סנט עלות כל דקה)

גילוי תקלות – מטרה

- אנו מחפשים דרכים למצוא את התקלות בכדי לסייע ליצרן להימנע מלמכור מוצרים פגומים
- במקרה הפשוט של מעגל צירופי, דרך אחת היא לעבור על פני כל טבלת האמת:
 - לייצר את כל 2^n הצירופים האפשריים (למעגל בעל n כניסות)
 - להשוות כל יציאה לערך הצפוי בטבלת האמת
 - בכל מקרה של שוני ביניהם, יש תקלה במעגל
- בדיקה כזו בדרך כלל ארוכה מדי
 - יש דרכים קצרות יותר להשגת אותה מטרה

סוגי בדיקות

- נגדיר שני סוגי בדיקת תקלות :

– בדיקה לגילוי **תקלות**, שמטרתה לקבוע האם המעגל תקין או לא

– בדיקה ל**איתור התקלות**, שמטרתה לקבוע היכן בדיוק בתוך המעגל נמצאת התקלה

- לעיתים קשה לקבוע בדיוק מוחלט מה **מקום התקלה**, אך מספיק לקבוע באיזה חלק של המעגל קרתה התקלה על מנת שנוכל להחליף את כל החלק המקולקל

– ונדע לתקן את המעגל המתאים בתוך השבב, בעת הייצור מחדש בעתיד

סוגי תקלות

- נגביל את הדיון רק לשני סוגים של תקלות:
 1. "צומת תקועה ב-0" ($s-a-0$, $stuck-at-0$) - תקלה לפיה חוט מסוים במעגל תקוע במצב לוגי 0 (או שהוא לוגית נראה כך)
 2. "צומת תקועה ב-1" ($s-a-1$, $stuck-at-1$) - תקלה לפיה חוט מסוים במעגל תקוע במצב לוגי 1 (או שהוא לוגית נראה כך)
- הגבלה זו מוצדקת כי מרבית התקלות המעשיות אכן ניתנות לתיאור כאחת משתי התקלות הללו
- קיימים גם סוגים אחרים של תקלות:
 - i. "צומת מנותקת" ($stuck\ open$) – חוט מנותק
 - ii. "גישור" ($bridging$) – שני חוטים שונים מחוברים זה אל זה ואחד מהם קובע את הערך הלוגי של שניהם
 - iii. "השהייה" – שער מגיב הרבה יותר לאט מהצפוי

ניסוי ובדיקה לגילוי תקלות

- נבדיל בין


”ניסוי לגילוי תקלות” ו”בדיקה לגילוי תקלה”

– הניסוי מורכב ממספר בדיקות

– בכל בדיקה מגישים למעגל צירוף אחד בלבד של הכניסות ובודקים את היציאות

– מטרת הניסוי לבחון האם המעגל עובד נכון עבור כל קבוצת הבדיקות המוכלות בניסוי


דוגמה

 

- לפונקציה שלוש כניסות, ולכן צריך 8 בדיקות לכל היותר
- נסמן, למשל, ב- $m0$ את התקלה שבה החוט m תקוע ב-0, וכן הלאה, ונקבל את טבלת התקלות להלן:

טבלת התקלות


Inputs	Possible Faults							
ABC	m0	n0	p0	q0	m1	n1	p1	q1
000				x				
001							x	x
010				x				
011					x		x	x
100				x				
101						x	x	x
110								
111	x	x	x					

 

* single error is assumed

טבלת תקלות

 - נבנה טבלת תקלות ובה שורה לכל בדיקה אפשרית ועמודה לכל תקלה אפשרית
 - כאשר בדיקה מסויימת i מגלה תקלה מסויימת j , נכניס x במשבצת המתאימה (שורה i , עמודה j)
 - נמצא קבוצה מינימלית של שורות בטבלה כך שבכל עמודה יהיה x אחד לפחות
 - נאמר שקבוצה זו "מכסה" את טבלת התקלות




בניית טבלת התקלות

- נבחן למשל את צירוף הכניסות הראשון, $ABC=000$ – היציאה אמורה להיות 1, קו p אמור להיות 0 וקו q אמור להיות 1
- אילו תקלות יכולות לגרום ליציאה להיות 0 במקום 1?

Inputs ABC	Possible Faults							
	m0	n0	p0	q0	m1	n1	p1	q1
000				x				
001							x	x
010				x				
011					x		x	x
100				x				
101						x	x	x
110								
111	x	x	x					

 
– רק $s-a-0$ q , ולכן נסמן x בעמודה המתאימה. באופן דומה משלימים את כל הטבלה



בניית טבלת התקלות

- בטבלה השלמה נחפש עמודות בהן יש x רק בשורה אחת, ונסמן x -ים אלו בעיגולים
- השורות הכוללות סימונים אלו מייצגות "בדיקות חיוניות" (essential tests)
- על מנת להרכיב ניסוי לגילוי תקלות, נוסיף לבדיקות החיוניות עוד בדיקות (שורות) כך שבכל עמודה יהיה x אחד לפחות
- בדוגמה לעיל שלוש בדיקות חיוניות: 011, 101, 111, וביחד הן מגלות את כל התקלות חוץ מ- $q0$
- בדיקה רביעית יכולה להיות 000 או 010 או 100, לפי רצוננו. ביחד,

Inputs ABC	Possible Faults							
	m0	n0	p0	q0	m1	n1	p1	q1
000				x				
001							x	x
010				x				
011					x		x	x
100				x				
101						x	x	x
110								
111	x	x	x					

 

ניסוי לגילוי תקלות

- הניסוי יורכב כלהלן:

– הכנס כניסה 011 : אם היציאה 1, המעגל **מקולקל** אחרת,

– הכנס כניסה 101 : אם היציאה 1, המעגל **מקולקל** אחרת,

– הכנס כניסה 111 : אם היציאה 0, המעגל **מקולקל** אחרת,

– הכנס כניסה 000 : אם היציאה 0, המעגל **מקולקל** אחרת, המעגל **תקין**

Inputs ABC	Possible Faults							
	m0	n0	p0	q0	m1	n1	p1	q1
000				x				
001							x	x
010				x				
011					x		x	x
100				x				
101						x	x	x
110								
111	x	x	x					


מגבלות השיטה

- לשיטה שתוארה עד כה יש שתי מגבלות:
 - הטבלה עלולה להיות גדולה מידי עבור מעגלים גדולים (אין הבטחה שלא נזדקק לכל 2^n השורות בטבלה)
 - אם נגביל את עצמנו למספר קטן של בדיקות, כיצד נבחר בניסוי שיגלה את המספר הגבוה ביותר של תקלות?
- במקרה השני, אנו מגדירים "כיסוי תקלות" (fault coverage) כאחוז התקלות שהניסוי מגלה מתוך סך כל התקלות האפשריות
 - במקרים מעשיים ניתן להגיע לאחוזים גבוהים למדי, מעל 95%

Agenda


- Arithmetic logic circuits
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Carry lookahead adder
 - RISC-V ALU
- Fault detection in combinational logic
- **Memories**
 - Latch, flip-flop
 - Clock
 - Metastability
 - Register
 - RISC-V register file
 - Shift register
 - Memory types

יחידות זיכרון מאפשרות מערכות סדרתיות

 

- עד כה עסקנו במערכות צירופיות
 - ערכי המוצא נקבעים לפי ערכי המבוא בלבד
 - אין מסלולים מעגליים
- כעת נבדוק מערכות בעלות זיכרון
 - דוגמה: שני מהפכים במעגל סגור
 - $Y = \text{not}(X)$, $X = \text{not}(Y)$
 - מצב יציב: $Y=0, X=1$
 - מצב יציב נוסף: $Y=1, X=0$
- למערכת זו שני מצבים יציבים
 - כאשר היא תתייצב באחד מהם, היא תישאר בו לנצח
 - זו מערכת דו-יציבה (bi-stable) והיא ראויה לשמש בתור רכיב זיכרון

מערכת רוטטת איננה דו-יציבה

 

- דוגמא נוספת: שלושה מהפכים במעגל סגור

– $Y = \text{not}(Z)$, $Z = \text{not}(X)$, $X = \text{not}(Y)$

– $Y = \text{not}(\text{not}(\text{not}(Y))) = \text{not}(Y) \leftarrow$

– זו סתירה לוגית, כלומר מצב בלתי יציב


- נניח שהשהיית כל מהפך היא τ


- המערכת רוטטת (מתנדנדת) בין ערכים לוגיים בלתי יציבים, עם מחזור באורך 6τ

- הכללה למעגלים בעלי n מהפכים:



– כאשר n זוגי המערכת היא דו-יציבה

– כאשר n אי זוגי היא איננה יציבה

 

 

Set-Reset (SR) Latch

  


■ אין דרך מעשית פשוטה לקבוע מה יהיה ערכו של זוג המהפכים הדו-יציב


■ במקומם אפשר להשתמש בשערי NOR

■ כאשר $S=R=0$ זה שקול לשני מהפכים

 
■ כניסות S, R מאפשרות לשנות את מצבו של המעגל




פעולת SET

 


שמירת ערך

 

פעולת RESET

 


בלבול היציאות

 


הכנסת 1 בשתי הכניסות מביאה למצב אסור ביציאות

מרוץ !!!! Race

 


Set-Reset (SR) Latch

 - אם R ו-S ירדו ביחד מ-1 ל-0, ינסו שני השערים להעלות את המוצא שלהם ל-1, וייווצר מרוץ (race)
- השער המהיר יותר ינצח
- אם לשני השערים מהירות שווה בדיוק
 - יש סיכוי שהמערכת תגיע למצב "על-יציב" (מטה-סטבילי) שעלול להמשך זמן בלתי מוגדר
 - עד לכניסת המערכת לאחד משני המצבים היציבים (בלא יכולת לחזות מי משני המצבים יבחר)
- נדון במצב על-יציב בהמשך, ובינתיים נזכור שיש להימנע משינוי בו זמני של R ושל S מ-1 ל-0



Set-Reset (SR) Latch

 
- רכיב SR זה קרוי Latch ("מנעולי")
- שם זה שמור לרכיבי זיכרון שכניסותיהם רשאיות להשתנות בכל עת (להוציא ההגבלה הנ"ל) ושהיציאות מושפעות מיידית מן הכניסות
- דרך מקובלת אחרת לציור SR Latch היא :



- כמובן שניתן להגדיר גם latch משני שערי NAND במקרה זה המצב נשמר כאשר $S=R=1$; ביצוע set ע"י איפוס S לזמן קצר (ואז שמירת המצב) וביצוע reset ע"י איפוס R (ואז שמירת המצב)


Set-Reset (SR) Gated Latch

 - ניתן לבקר מתי כניסות S , R תשפענה על ה-latch באמצעות המעגל הבא
- הכניסה G קרויה Gate או שער:
 - כאשר $G=1$ ה-latch יפתוח או יסקוף
 - כאשר $G=0$ ה-latch נעול ויציאותיו אינן מושפעות משינויים בכניסות
- Gated Latch נקרא גם Transparent Latch



Transparent Data (D) Latch

 
- ע"י שינוי קל נשתמש ב-latch לאחסון סיבית בודדת D




- רכיב זה נקרא D-Latch
- מקובל להכניס בכניסתה-Gate אות מחזורי הנקרא שעון (Clock)
- נדרוש שכאשר כניסה אחת משתנה, השנייה יציבה
- נדרוש שכאשר D משתנה, $G=0$
- תנאים אלו יבטיחו שמצב $S=R=1$ בלתי אפשרי

Positive Edge Triggered D Flip Flop (ET-D-FF or DFF)

 - במקום לאפשר שינוי כשהשעון ברמה גבוהה, נאפשר את שינוי היציאה רק כתוצאה מעליית השעון




בניית DFF משני Transparent Latches

 


- נשתמש בשני transparent latches
- כאשר השעון $\text{Clock}=0$, ה-latch הראשון (השמאלי) שקופ, וכניסת Data עוברת לצומת הפנימית X
- כאשר השעון עולה ל-1, קורים שני הדברים הבאים:
 - ה-latch הראשון נסגר ומכאן והלאה הוא "זוכר" את ערכה האחרון של הכניסה
 - ה-latch השני נפתח וערכו של X מועבר ליציאה
- מאוחר יותר (לאחר מחצית מחזור השעון) יורד השעון שוב ל-0, ואז קורים שני הדברים הבאים:
 - ה-latch השני נסגר ומכאן והלאה הוא "זוכר" את ערכו האחרון של X
 - ה-latch הראשון נפתח ומאפשר לכניסה Data לקבוע את ערכו הבא של X


בניית DFF משני Transparent Latches

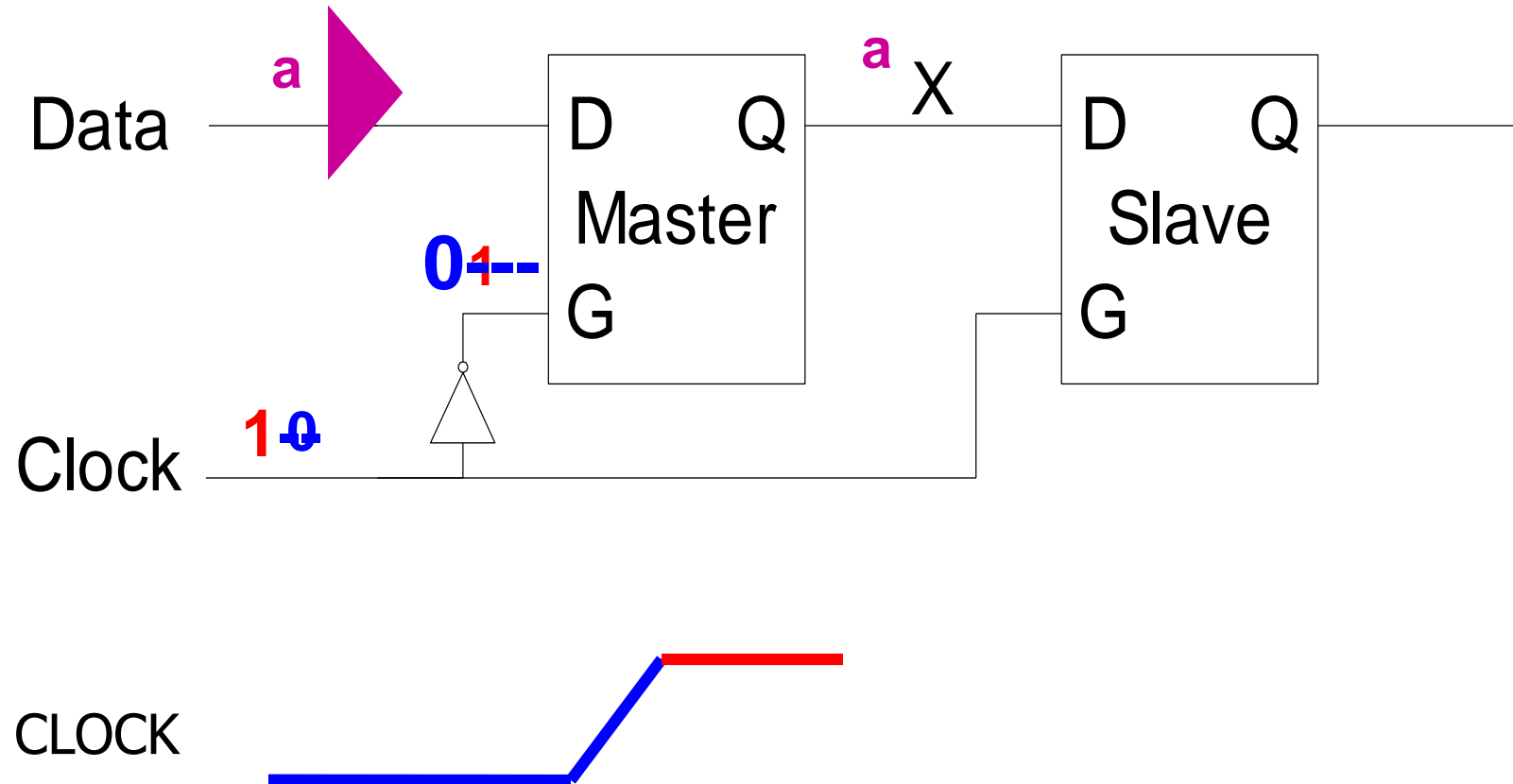

בניית DFF משני Transparent Latches

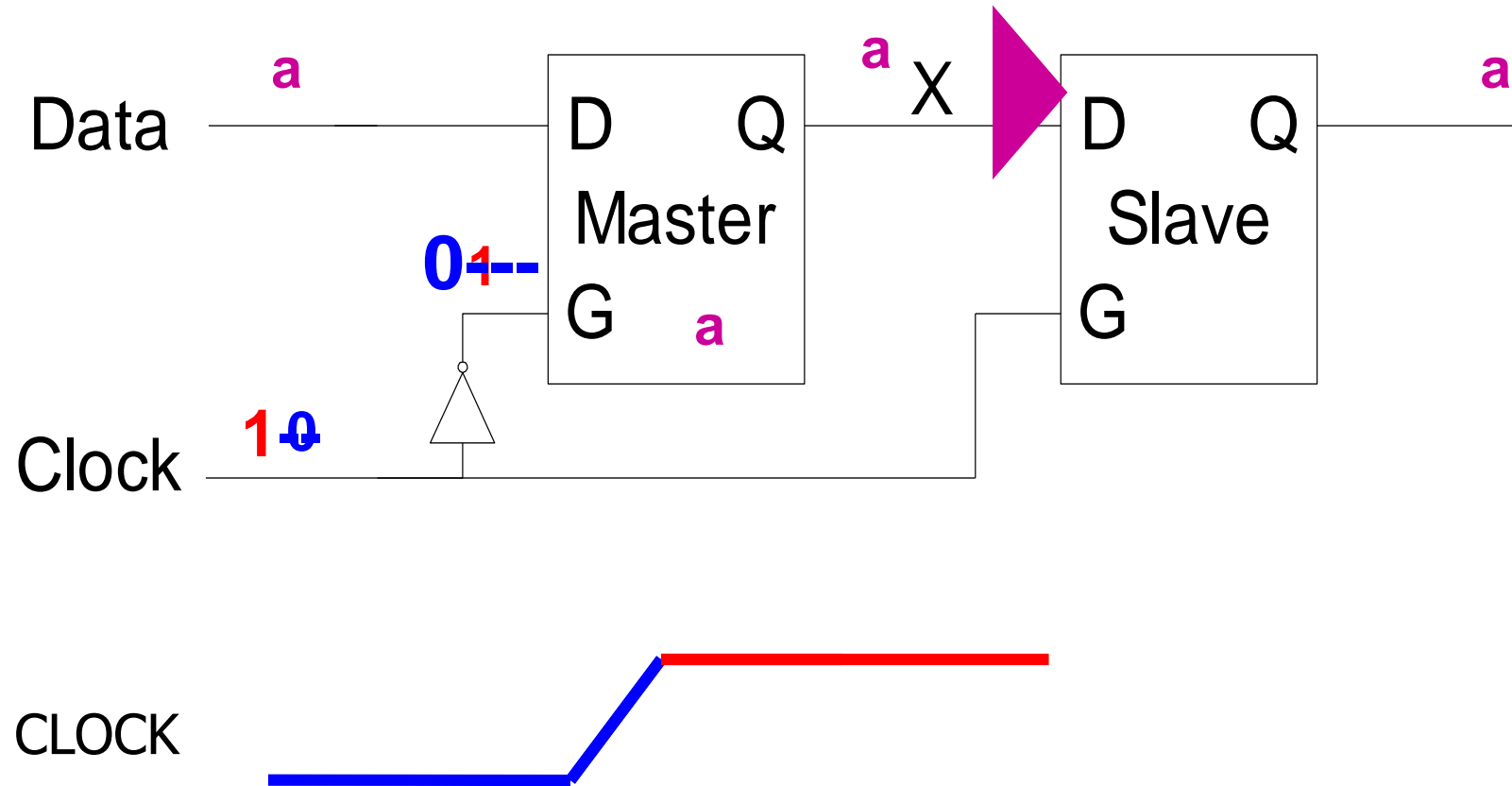


בניית DFF משני Transparent Latches

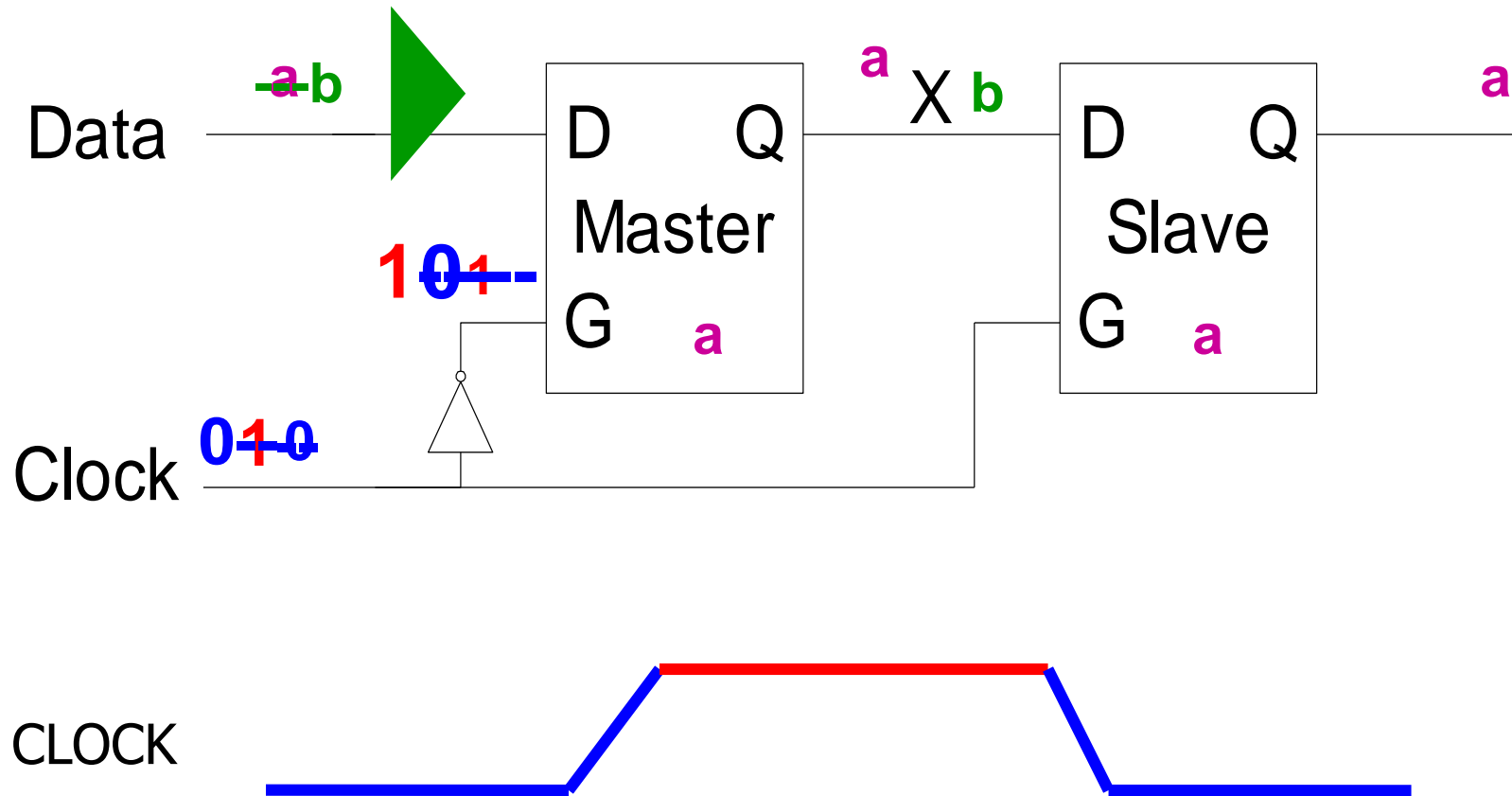



אפיון הזמנים של DFF

 - אם הכניסות מקיימות את האילוצים (כניסה יציבה במשך t_{SU} ו- t_H)



- אזי היציאה מקיימת את אופיין היציאה

תזמונים ב-DFF מקושרים

  

■ לפני עליית השעון,

■ בכניסה IN ישנו ערך a (0 או 1)

■ ה-DFF השמאלי שומר ערך b

■ ה-DFF הימני שומר ערך c

■ לאחר עליית השעון

■ ה-DFF השמאלי קיבל ושומר את a


■ ה-DFF הימני קיבל ושומר את b

■ הערך c לא נשמר יותר

■ בכל עליית שעון, כל ה-DFF במעגל מעבירים את כניסותיהם ליציאותיהם

בקרת טעינה ב-DFF

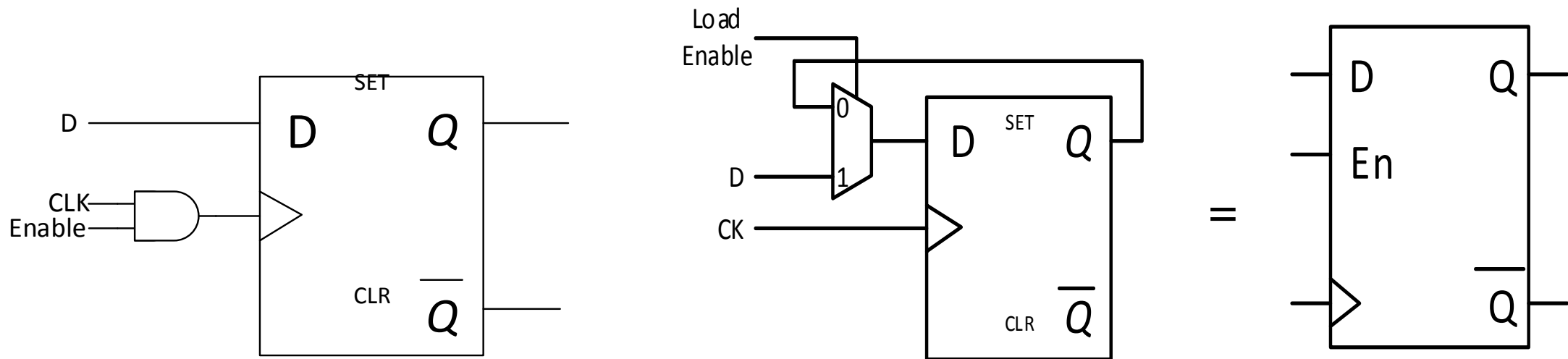- אפשר לחסום טעינת ערך חדש על ידי חסימת השעון – מחייב תיזמון מדויק ומסובך יחסית לשעון
- לחילופי, אות enable (או Load Enable) מאפשר לחסום את הכניסה מבלי למתג את השעון





משטרי תזמון

- המערכות הספרתיות תפעלנה בהתאם לשני המשטרים להלן. המשטרים מבוססים על שני סוגי רכיבים:
 - רכיב צירופי (רכיב המתואר ע"י פונקצית מיתוג)
 - רכיב זיכרון מתוזמן (כלומר שיש לו כניסת שעון)
- **המשטר הסטטי**: כל רכיב צירופי מתוכנן כך שבהינתן לו ערכי כניסה לוגיים תקינים ויציבים למשך זמן מספיק, יתקבל ביציאתו ערך לוגי תקין לאחר זמן ההשהיה המתאים
- **המשטר הדינאמי** מחייב את קיום התנאים הבאים:
 - מעגל לוגי מורכב מרכיבים צירופיים ורכיבי זיכרון מתוזמנים בלבד
 - מעגל לוגי אינו מכיל לולאות של רכיבים צירופיים. כל לולאה חייבת להכיל לפחות רכיב זיכרון מתוזמן אחד
 - מחזור השעון ארוך מספיק על מנת לספק את דרישות הזמן של כל הרכיבים
 - בכל הכניסות, הרמות הלוגיות תהיינה יציבות למשך זמן מספיק



מטה-סטביליות (Meta-Stability)

  - בכדי להבין מדוע ההקפדה על המשטר הדינמי חשובה, נחזור לרגע אל SR Latch
- ללא המשוב נראה התקן זה כך:
– המשוב מסומן בקו מקווקו




מטה-סטביליות (Meta-Stability)

עם אפיון מתח:

  

מטה-סטביליות (Meta-Stability)

- אם נחזיר את המשוב, נוסף האילוץ $V_{out}=V_{in}$
- נקודות החיתוך בין שני הקווים מייצגות מתחים המקיימים את כל דרישות המערכת, והן לכן נקודות שווי משקל
- שתיים מהן מייצגות ערכים חוקיים, והן נקודות שווי משקל יציב. שינויים קטנים בערכי V_{out} או V_{in} סביבן (רעש, למשל) יוחזרו על ידי ההתקן לכוון נקודת שווי המשקל
- הנקודה השלישית איננה מנובאת על ידי המשוואות הלוגיות שכתבנו, כי היא מערבת מתחים שאינם ערכים לוגיים חוקיים. נקודה זו היא נקודת שווי משקל רופף – שינוי קטן בערכי V_{out} או V_{in} יגרום למעבר המערכת אל אחת משתי הנקודות היציבות
- שיווי משקל רופף זה קרוי גם שיווי משקל "על יציב" או מטה-סטבילי (meta-stable)

 


Agenda


- Arithmetic logic circuits
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Carry lookahead adder
 - RISC-V ALU
- Fault detection in combinational logic
- Memories
 - Latch, flip-flop
 - Clock
 - Metastability
 - Register
 - RISC-V register file
 - Shift register
 - Memory types

אוגר – רגיסטר Register

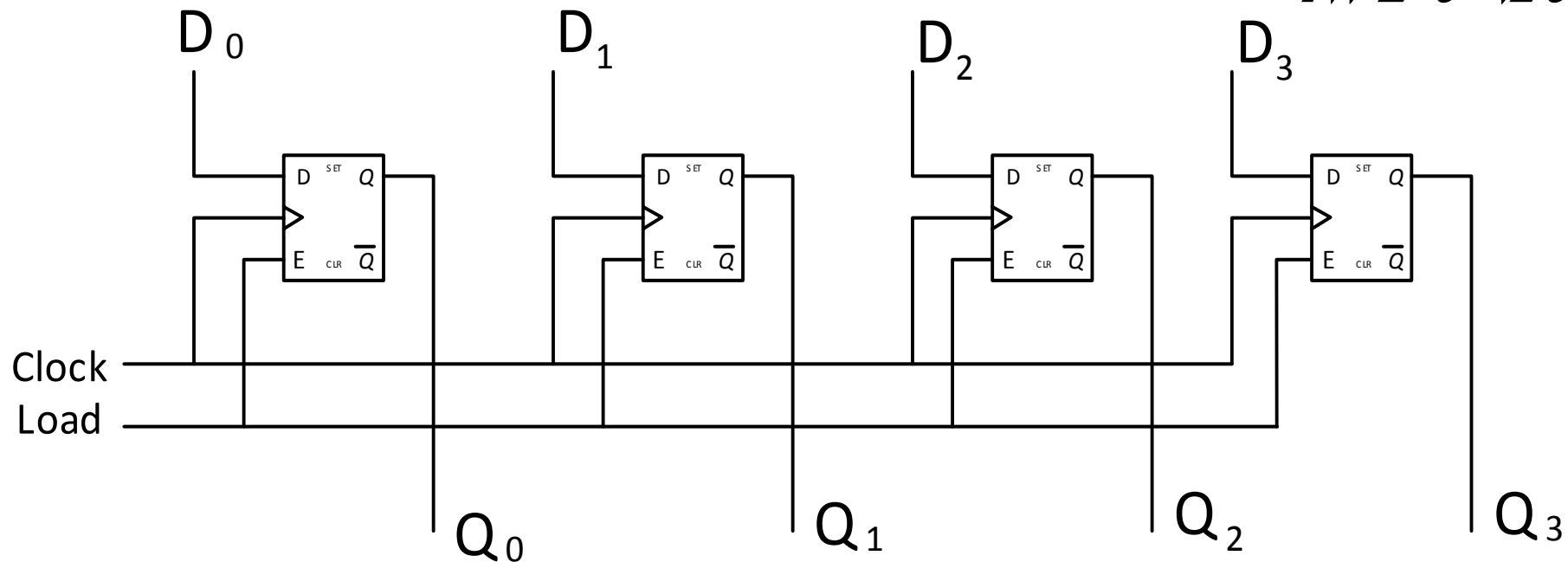- DFF משמש לבניית אוגרים (רגיסטרים) המאפשרים כתיבה או קריאה בזמנית של מספר סיביות




A General Register File

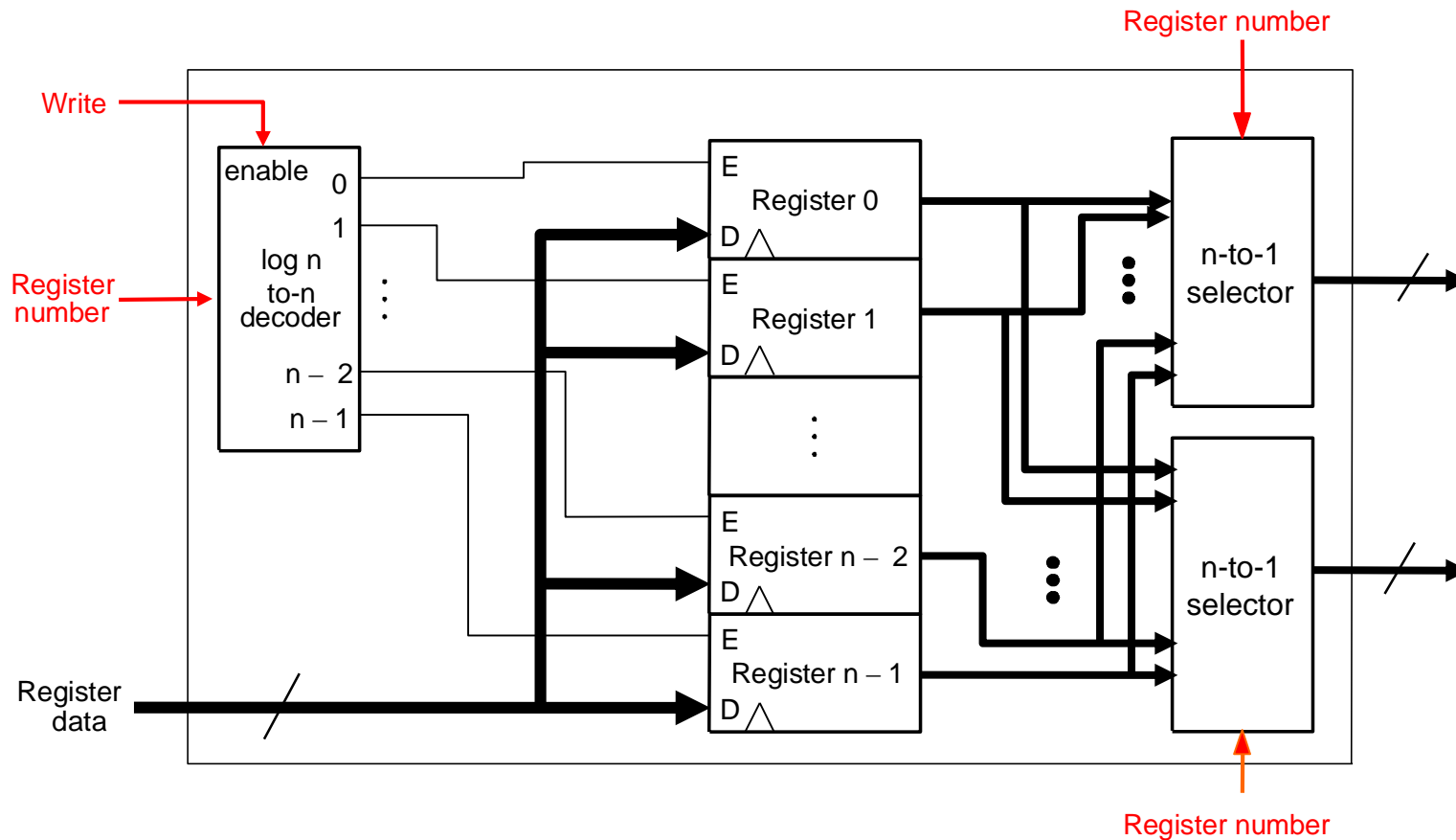


- מספר רגיסטרים
- בחירה (מפענח) באיזה רגיסטר לכתוב
- בחירה (בורר) מאיזה רגיסטר לקרוא
- אפשר לקרוא משני רגיסטרים בו-זמנית – מתאים למחשב


Register Files (Read Ports)

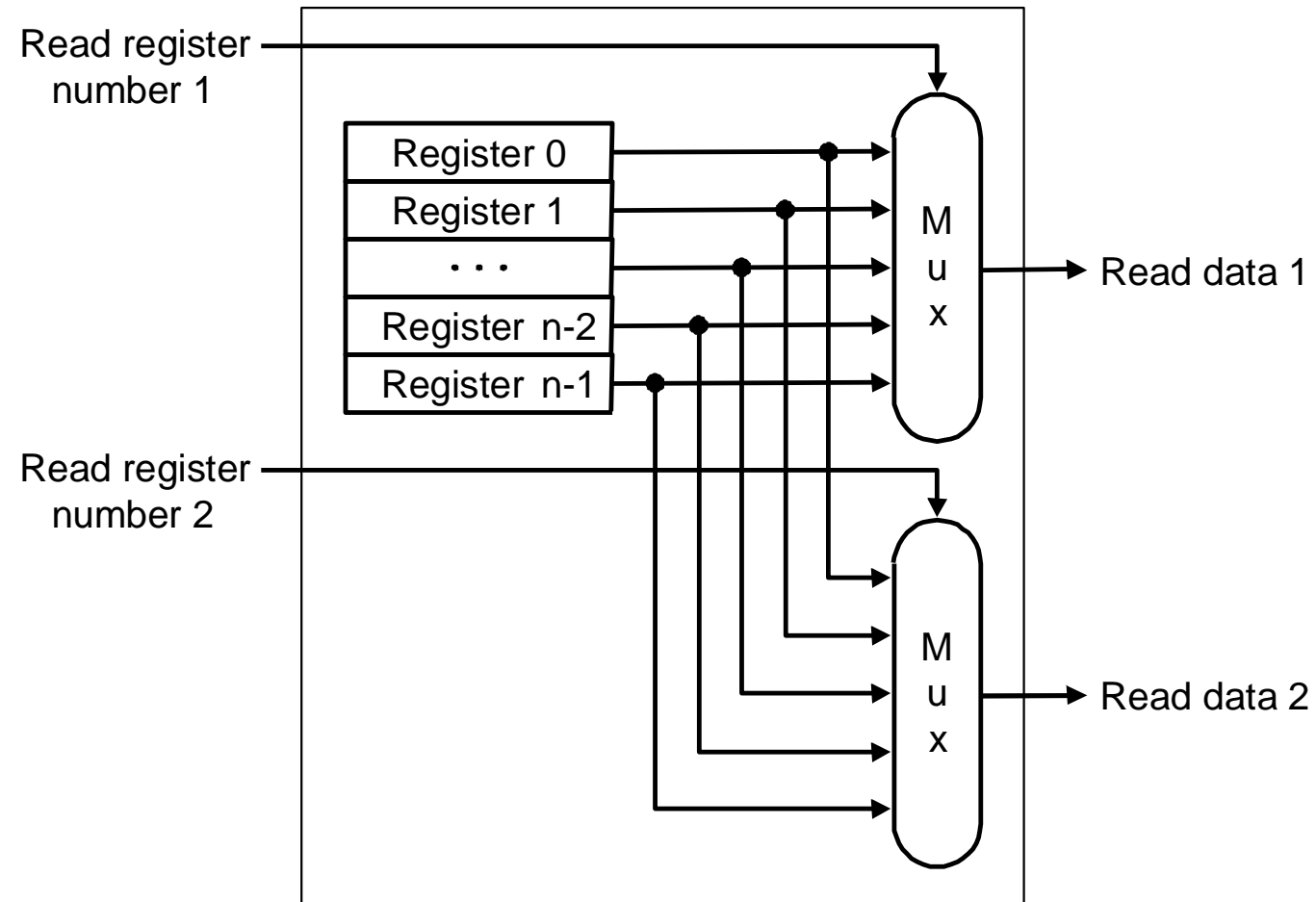


Register Files (Write Port)

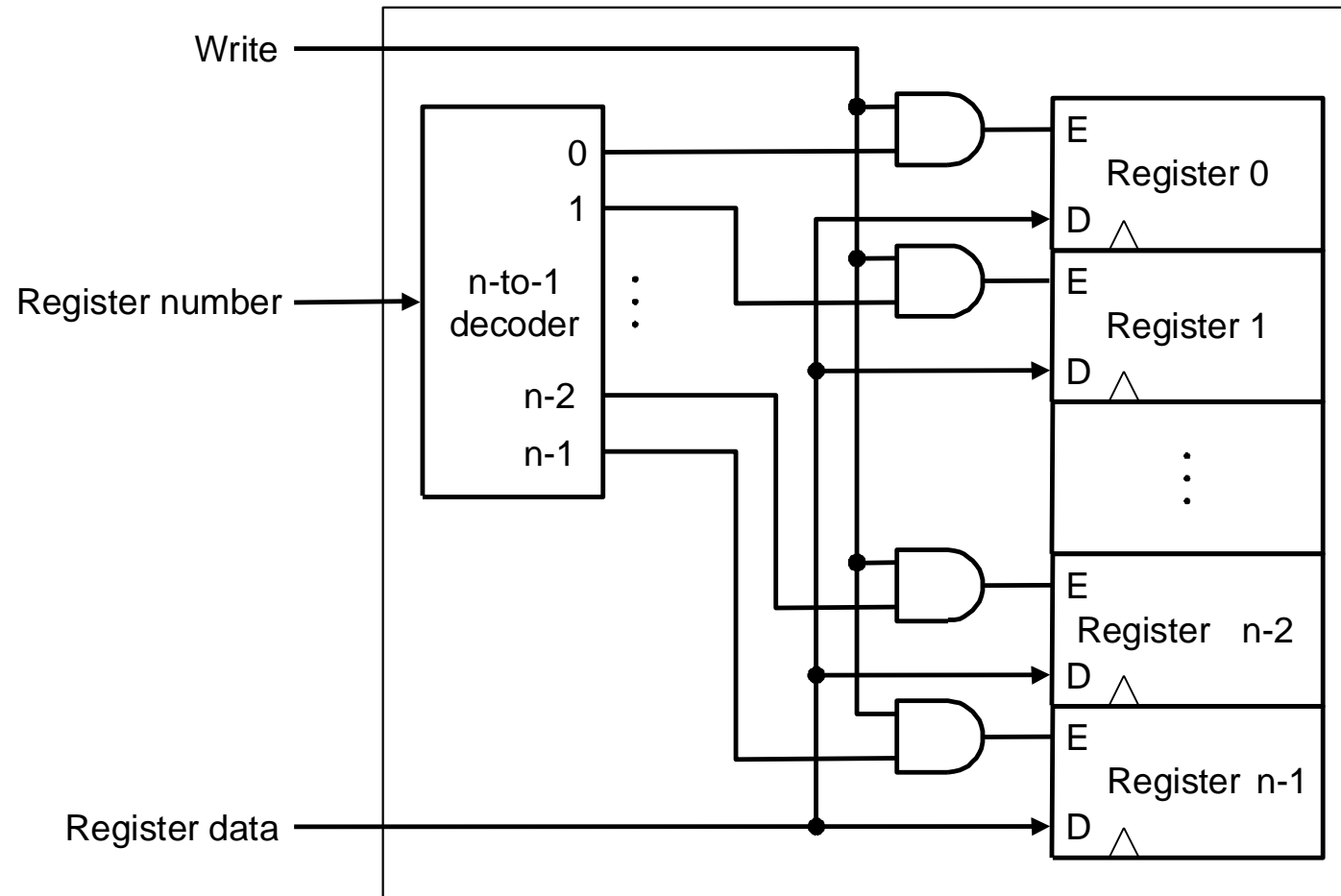

RISC-V (RV32) Register File

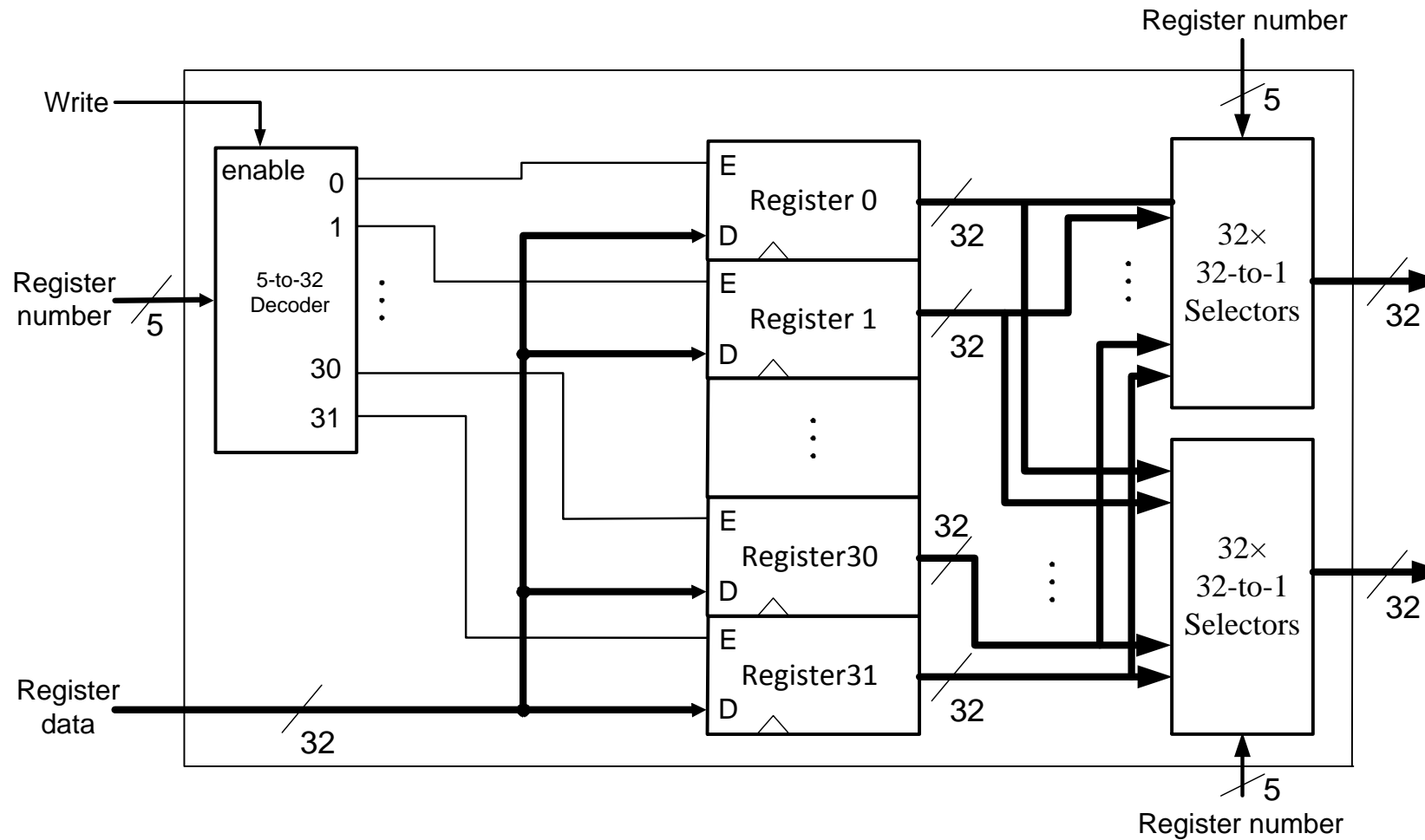

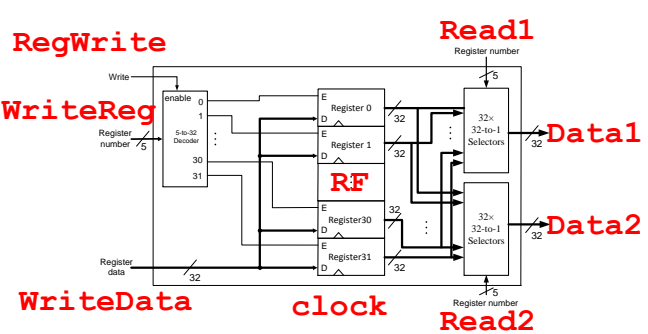


RISC-V (RV32) Register File

```

module registerfile (Read1,Read2,WriteReg,WriteData,RegWrite,Data1,Data2,clock) ;
    input [5:0] Read1,Read2,WriteReg; // reg numbers to read or write
    input [31:0] WriteData;           // data to write
    input RegWrite ,                  // the write control
    clock;                            // the clock to trigger write
    output [31:0] Data1,Data2;        // the register values read
    reg [31:0] RF [31:0]; // 32 registers each 32 bits long
    assign Data1 = RF[Read1];
    assign Data2 = RF[Read2];
    always begin
        // write the register with new value if Regwrite is high
        @(posedge clock) if (RegWrite) RF[WriteReg] <= WriteData;
    end
endmodule

```




אוגר הזזה - Shift Register

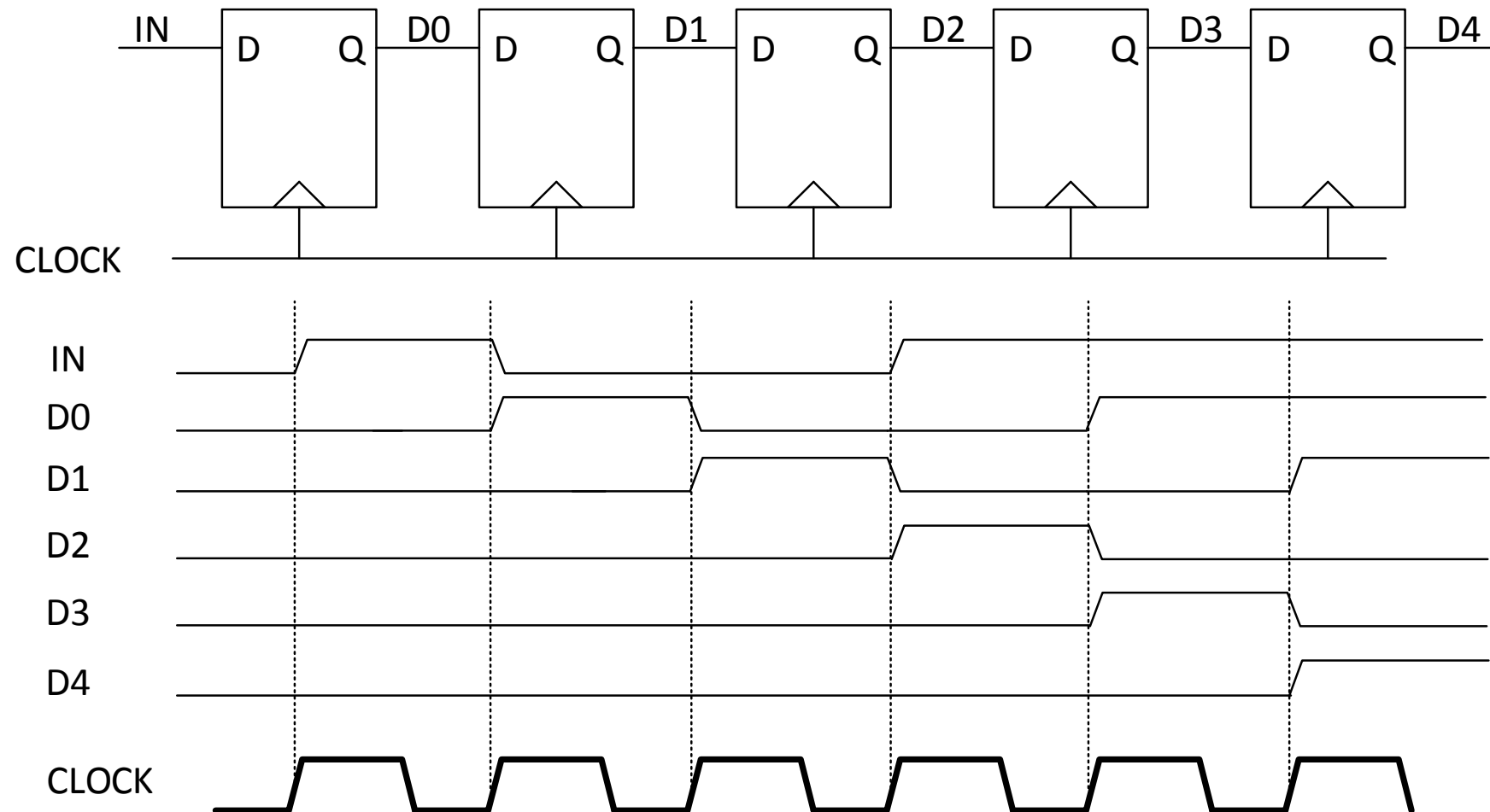

- כבר ראינו DFF קשורים
- כל סיבית מתקדמת מקום אחד בדיוק בכל מחזור שעון



Memory Types

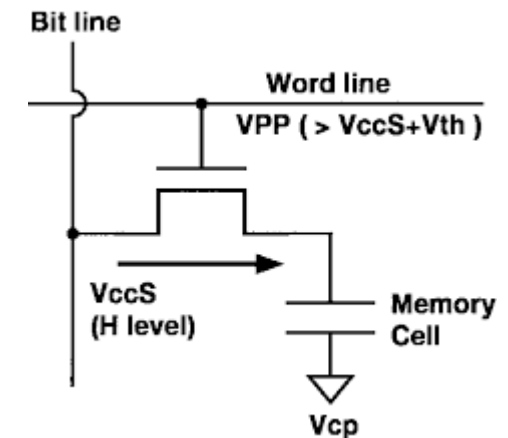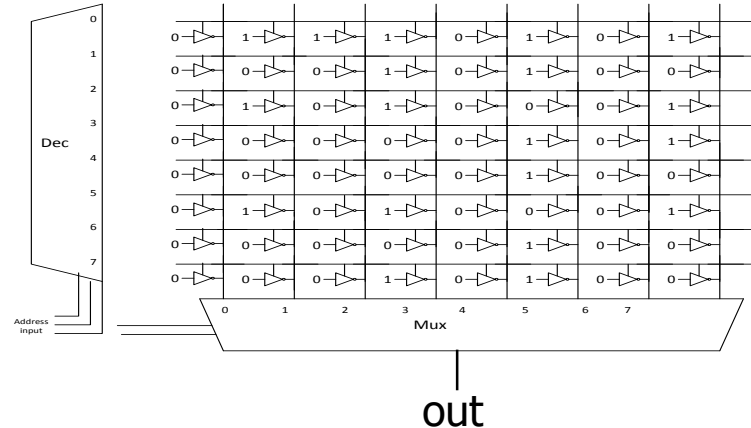 - Register
 - Speed: Fast, Size: Large (cannot build a dense multi-bit structure), volatile
- ROM
 - Speed: Slower than flip-flop, read-only, Size: very dense (can contain many bits), non-volatile
- RAM
 - Speed: Slower than ROM, write&read, Size: Very dense (can contain many bits), volatile



Memory Types & Interfaces

- Single, Dual and Two Port RAMs

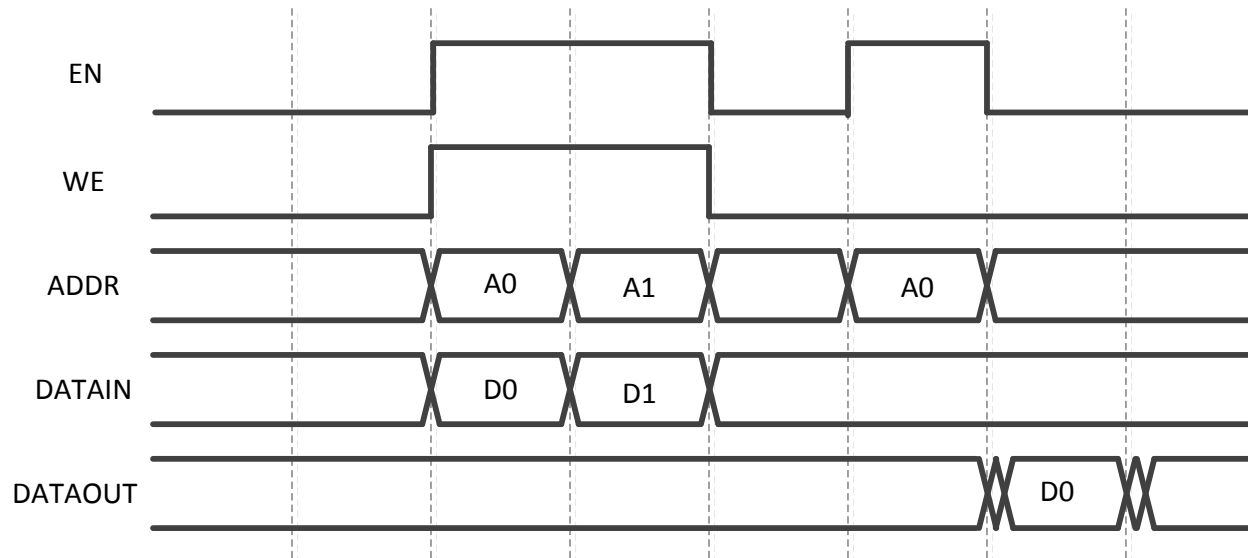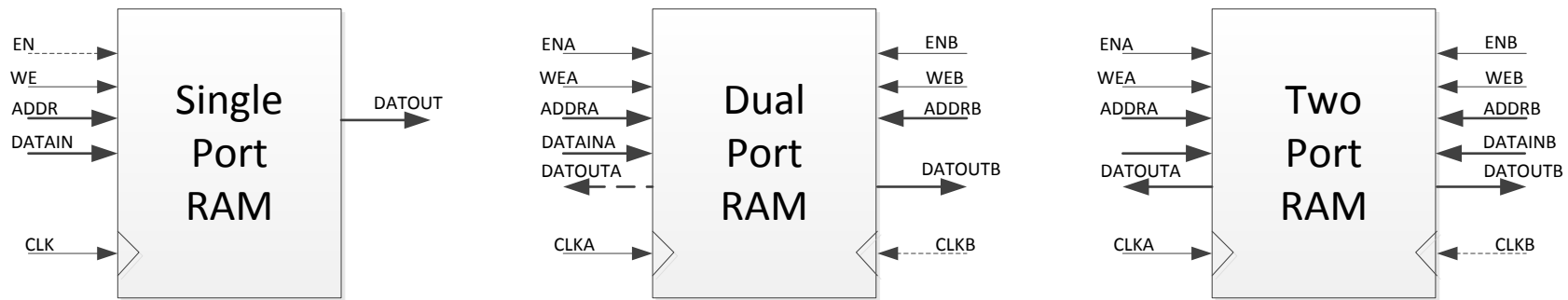

Summary

- Arithmetic logic circuits
 - Full adder
 - Ripple carry adder
 - Carry lookahead adder
 - RISC-V ALU
- Fault detection in combinational logic
- Memories
 - Latch, flip-flop
 - Clock
 - Metastability
 - Register
 - Shift register
 - RISC-V register file
 - Memory types