 


EE 044252: Digital Systems and Computer Structure

Spring 2018

Lecture 7: Equivalence, Faults, Pipeline



EE 044252: Digital Systems and Computer Structure

Topic	wk	Lectures	Tutorials	Workshop	Simulation
Arch	1	Intro. RISC-V architecture	Numbers. Codes		
Comb	2	Switching algebra & functions	Assembly programming		
	3	Combinational logic	Logic minimization	Combinational	
	4	Arithmetic. Memory	Gates		Combinational
Seq	5	Finite state machines	Logic		
	6	Sync FSM	Flip flops, FSM timing	Sequential	Sequential
	7	FSM equiv, scan, pipeline	FSM synthesis		
	8	Serial comm, memory instructions	Serial comm, pipeline		
μArch	9	Function call, single cycle RISC-V	Function call		
	10	Multi-cycle RISC-V	Single cycle RISC-V		Multi-cycle
	11	Interrupts, pipeline RISC-V	Multi-cycle RISC-V		
	12	Dependencies in pipeline RISC-V	Microcode, interrupts		
	13		Depend. in pipeline RISC-V		

Agenda

- Equivalence of States and Machines
- Fault Detection in Sequential Systems
- Pipeline

שקילות מצבים וצמצום מכונות

- לעיתים קרובות, תכנון המכונה מתוך סיפור המעשה מביא להגדרת **מצבים יתירים (redundant states)**: הפונקציה שהם ממלאים ניתנת להשגה באמצעות מצבים אחרים
- כיוון שמספר רכיבי הזיכרון הדרוש למימוש המכונה גדל עם מספר מצביו (אם n הוא מספר המצבים, נדרשים $\lceil \log n \rceil$ רכיבי זיכרון), צמצום מספר המצבים יביא למימוש זול יותר ויאפשר השוואה בין מכונות
- **המטרה:** בהנתן מכונה סופית, מצא מכונה המבצעת אותה משימה בדיוק (=עבור כל קלט תפיק אותו פלט) בעלת מינימום מספר מצבים

הגדרות

- הגדרה: מצבים בני-הפרדה

– שני מצבים S_i ו- S_j של מכונה M נקראים בני-הפרדה (distinguishable), אם קיימת סדרת כניסה אחת לפחות (סדרת-הפרדה) של M , המספקת יציאות שונות עבור המצבים ההתחלתיים S_i ו- S_j

- הגדרה: מצבים k -בני-הפרדה

– שני מצבים (S_i ו- S_j) ייקראו k -בני-הפרדה (k-distinguishable), אם קיימת עבורם סדרת הפרדה באורך k

דוגמה

PS	NS, z	
	$x=0$	$x=1$
A	$E,0$	$D,1$
B	$F,0$	$D,0$
C	$E,0$	$B,1$
D	$F,0$	$B,0$
E	$C,0$	$F,1$
F	$B,0$	$C,0$


נתונה המכונה $M1$:



■ (A, B) הם 1 - בני-הפרדה, שכן תחת הקלט 1 תפיק $M1$ פלט 1 ממצב A ופלט 0 ממצב B

PS	NS, z	
	x=0	x=1
A	E,0	D,1
B	F,0	D,0
C	E,0	B,1
D	F,0	B,0
E	C,0	F,1
F	B,0	C,0

■ (A, E) הם 3 – בני הפרדה:

 

■ אין אף סדרה באורך 2 המפרידה בין מצבים אלה, אך הסדרה 111 נותנת יציאה 100 מ-A, ו- 101 מ-E. זו סדרת ההפרדה היחידה באורך 3.

הגדרה : מצבים שקולים

שני מצבים S_i ו- S_j של מכונה M נקראים שקולים (equivalent) אם כל סדרת-כניסה אפשרית של M מפיקה אותה סדרת יציאה, בין אם המצב ההתחלתי הוא S_i או S_j

$$S_i \equiv S_j \quad \text{נסמן}$$

\equiv הוא יחס שקילות. יחס שקילות מקיים את שלוש התכונות הבאות:

$$(1) \quad S_i \equiv S_i \quad \text{רפלקסיביות}$$

$$(2) \quad S_i \equiv S_j \Rightarrow S_j \equiv S_i \quad \text{סימטריות}$$

$$(3) \quad S_i \equiv S_j, S_j \equiv S_k \Rightarrow S_i \equiv S_k \quad \text{טרנזיטיביות}$$

הגדרות

- יחס שקילות מחלק קבוצה (במקרה זה קבוצת המצבים של המכונה) למחלקות שקילות
- כל חברי אותה מחלקה שקולים זה לזה, ואינם שקולים לאף חבר של אף מחלקה אחרת
- איחוד כל המחלקות נותן את כל הקבוצה, וחיתוך כל שתי מחלקות הוא כמובן קבוצה ריקה (כלומר המחלקות זרות הדדית)

$$S_i \sim S_j \iff S_i \sim S_j \text{ שקולים } \iff S_i \sim S_j \text{ אינם בני-פרדה }$$

נגדיר גם:

$$S_i \sim S_j \iff S_i \sim S_j \text{ הם } k\text{-שקולים} \iff S_i \sim S_j \text{ אינם } k\text{-בני-פרדה }$$

k -שקילות אף הוא יחס שקילות, ומתקיים:

$$S_i - S_j \text{ שקולים } \Leftrightarrow S_i - S_j \text{ שקולים לכל } k}$$

וכן מתקיים:

$$S_i - S_j \text{ שקולים } \Leftrightarrow S_i - S_j \text{ שקולים לכל } r < k}$$


- את הגדרת השקילות ניתן להרחיב לשני מצבים S_i ו- S_j משתי **מכונות שונות** $M1$ ו- $M2$ עם אותו אלפאבית כניסה

האלגוריתם של Moore לצמצום מכונה

	NS, z	
PS	x=0	x=1
A	E,0	D,1
B	F,0	D,0
C	E,0	B,1
D	F,0	B,0
E	C,0	F,1
F	B,0	C,0

■ נפתח בקבוצת כל המצבים, שהם 0 – שקולים
 P – חלוקת השקילות $P_0 = (ABCDEF)$

■ נבצע חלוקה על P_0 למצבים 1 – שקולים

 

■ המצבים ב- (ACE) נותנים אותה יציאה (0) עבור כניסה 0, ואותה יציאה (1) עבור כניסה 1


■ כמו כן, המצבים ב- (BDF) נותנים אותה יציאה (0) עבור כניסה 0 או 1

■ לכן כל המצבים ב- (ACE) הם 1 – בני- הפרדה מהמצבים ב- (BDF)

■ סדרת ההפרדה בין (ACE) לבין (BDF) היא $X=1$. בדוגמא אין סדרת הפרדה אחרת. החלוקה החדשה היא

$$P_1 = \overset{\text{מחלקה}}{(ACE)} \overset{\text{מחלקה}}{(BDF)}$$

הגדרות : מצב עוקב

 

דוגמא אחרת: מהי החלוקה P_1 המתקבלת מ- P_0
כתוצאה מחלוקה כזו למצבים 1-שקולים?

הגדרות:

מצב **0-עוקב** (**0-successor**) של S_i – המצב שעוברים אליו מ- S_i בגין כניסה 0

מצב **1-עוקב** (**1-successor**) של S_i – המצב שעוברים אליו מ- S_i בגין כניסה 1


מצב **X-עוקב** (**X-successor**) של מצב S_i – מצב שניתן להגיע אליו מ- S_i תחת סדרת הכניסה X

המשך האלגוריתם (לכל שלב החל מהשני והלאה)


נמצא את מחלקות המצבים ה-k-שקולים, שהם:

- $(k-1)$ – שקולים
- גם המצבים העוקבים שלהם (בהתאמה) הינם $(k-1)$ – שקולים
- נקבל חלוקה שהיא עידון של (כלומר לא ניתן לאחד מחלקות
- קודמות או לערבב ביניהם; מותר רק לפצל מחלקות):

PS	x=0	x=1
A	E,0	D,1
B	F,0	D,0
C	E,0	B,1
D	F,0	B,0
E	C,0	F,1
F	B,0	C,0

 

 הערה: כעת החיצים מסמנים את המעבר ממצב למצב העוקב שלו



	NS, z	
PS	$x=0$	$x=1$
A	E,0	D,1
B	F,0	D,0
C	E,0	B,1
D	F,0	B,0
E	C,0	F,1
F	B,0	C,0

ולכן:

$$P_2 = (ACE)(BD)(F)$$

סדרת ההפרדה בין (BD) לבין (F) היא $X=11$
 כך נמשיך הלאה:

$$P_3 = (AC)(E)(BD)(F)$$

$$P_4 = (AC)(E)(BD)(F)$$

עד אשר **חלוקת שקילות** $P_{k+1} = P_k$ ("תנאי עצירה")

משפט : חלוקת שקילות

משפט :

חלוקת השקילות P_k היא יחידה

הוכחה :

- בשלילה, נניח כי קיימות שתי חלוקות שקילות P_a ו- P_b שונות זו מזו
- אזי, קיימים שני מצבים S_i ו- S_j הנמצאים באותה מחלקה בחלוקה אחת (נניח P_a) ובמחלקות שונות בחלוקה האחרת (נניח P_b)
- מהחלוקה P_b נובע כי קיימת סדרת כניסה המפרידה בין S_i ו- S_j
- מכאן ש- S_i ו- S_j אינם יכולים להיות באותה מחלקה ב- P_a

משפט (תכונת העצירה של אלגוריתם Moore):

אם S_i ו- S_j שני מצבים בני-הפרדה במכונה M בעלת n מצבים, כי אז קיימת סדרת-הפרדה באורך של $n-1$ לכל היותר

הוכחה:

באלגוריתם של Moore, אם $i < j$, P_i מכילה (לפחות) מחלקה אחת יותר מ- P_j (פרט לצעד האחרון). המשפט נובע מכך שמספר המחלקות הוא n לכל היותר.

שקילות בין מכונות

- הגדרה:
 - שתי מכונות M ו- M' תיקראנה שקולות אם לכל מצב ב- M קיים מצב שקול מתאים ב- M' , ולהיפך
- המושג שקילות בין מצבים הוא כמו במכונה בודדת:
 - משני מצבים שקולים תתקבל אותה סדרת פלט תחת אותה סדרת קלט
- בהינתן מכונה M , נמצא מכונה M^* השקולה ל- M ובעלת מספר מצבים מינימלי
 - M^* תיקרא הצורה המינימלית, או מצומצמת של M
- כל מצב במכונה M^* יתאים למחלקת שקילות של מצבים בחלוקת השקילות של M , כיוון שחלוקת השקילות יחידה, ולכן לא ייתכן כי מצב ב- M^* יהיה שקול לשני מצבים לא-שקולים ב- M !

$$P_3 = (AC)(E)(BD)(F)$$

נחזור למכונה M_1 :

PS	$NS, \quad z$	
	$x=0$	$x=1$
A	$E,0$	$D,1$
B	$F,0$	$D,0$
C	$E,0$	$B,1$
D	$F,0$	$B,0$
E	$C,0$	$F,1$
F	$B,0$	$C,0$

נחליף כל מצב בטבלת המצבים במחלקת השקילות שלו:

PS	NS, z	
	$x=0$	$x=1$
(AC)	$(E), 0$	$(BD), 1$
(BD)	$(F), 0$	$(BD), 0$
(AC)	$(E), 0$	$(BD), 1$
(BD)	$(F), 0$	$(BD), 0$
(E)	$(AC), 0$	$(F), 1$
(F)	$(BD), 0$	$(AC), 0$

רואים שיש שתי שורות מיותרות.
נכנה את מחלקות השקילות כדלקמן:

$$P_3 = (\overset{\alpha}{AC})(\overset{\beta}{E})(\overset{\gamma}{BD})(\overset{\delta}{F})$$

PS	NS, z	
	$x=0$	$x=1$
A	$E, 0$	$D, 1$
B	$F, 0$	$D, 0$
C	$E, 0$	$B, 1$
D	$F, 0$	$B, 0$
E	$C, 0$	$F, 1$
F	$B, 0$	$C, 0$

ונקבל את טבלת המצבים הבאה עבור M_I^* :

		NS, z	
		$x=0$	$x=1$
PS			
$(AC) \longrightarrow \alpha$		$\beta, 0$	$\gamma, 1$
$(E) \longrightarrow \beta$		$\alpha, 0$	$\delta, 1$
$(BD) \longrightarrow \gamma$		$\delta, 0$	$\gamma, 0$
$(F) \longrightarrow \delta$		$\gamma, 0$	$\alpha, 0$


$$P_3 = (\overset{\alpha}{A}C)(\overset{\beta}{E})(\overset{\gamma}{B}D)(\overset{\delta}{F})$$

המכונה M_I^* שקולה למכונה M_I .

PS	NS, z	
	$x=0$	$x=1$
A	$E, 0$	$D, 1$
B	$F, 0$	$D, 0$
C	$E, 0$	$B, 1$
D	$F, 0$	$B, 0$
E	$C, 0$	$F, 1$
F	$B, 0$	$C, 0$

דוגמה נוספת- מכונה $M2$:

PS	NS, z	
	$x=0$	$x=1$
A	$E,0$	$C,0$
B	$C,0$	$A,0$
C	$B,0$	$G,0$
D	$G,0$	$A,0$
E	$F,1$	$B,0$
F	$E,0$	$D,0$
G	$D,0$	$G,0$

 

סדרת חלוקות השקילות היא (בכל שלב מצויינת סדרת הפרדה בין שתי מחלקות):

$$P_o = (ABCDEFGG)$$

$$P_1 = (ABCDG)^o (E)$$

$$P_2 = (AF)^o (BCDG)(E)$$

$$P_3 = (AF)(BD)^1 (CG)(E)$$

$$P_4 = (A)^1 (F)(BD)(CG)(E)$$

$$P_5 = (A)(F)(BD)(CG)(E)$$

PS	NS, z	
	x=0	x=1
A	E,0	C,0
B	C,0	A,0
C	B,0	G,0
D	G,0	A,0
E	F,1	B,0
F	E,0	D,0
G	D,0	G,0

PS	NS, z	
	$x=0$	$x=1$
A	E,0	C,0
B	C,0	A,0
C	B,0	G,0
D	G,0	A,0
E	F,1	B,0
F	E,0	D,0
G	D,0	G,0

$$P_4 = (A)(F)(BD)(CG)(E)$$


מכונה מצומצמת M_2^* :

		NS, z	
		$x=0$	$x=1$
(A)	$\longrightarrow \alpha$	$\varepsilon, 0$	$\delta, 0$
(F)	$\longrightarrow \beta$	$\varepsilon, 0$	$\gamma, 0$
(BD)	$\longrightarrow \gamma$	$\delta, 0$	$\alpha, 0$
(CG)	$\longrightarrow \delta$	$\gamma, 0$	$\delta, 0$
(E)	$\longrightarrow \varepsilon$	$\beta, 1$	$\gamma, 0$

		NS, z	
		$x=0$	$x=1$
(A)	$\rightarrow \alpha$	$\varepsilon, 0$	$\delta, 0$
(F)	$\rightarrow \beta$	$\varepsilon, 0$	$\gamma, 0$
(BD)	$\rightarrow \gamma$	$\delta, 0$	$\alpha, 0$
(CG)	$\rightarrow \delta$	$\gamma, 0$	$\delta, 0$
(E)	$\rightarrow \varepsilon$	$\beta, 1$	$\gamma, 0$


- שתי מכונות זהות הנבדלות רק בשמות המצבים נקראות **איזומורפיות** (שוות צורה)
- כדי לוודא ששתי מכונות הן איזומורפיות זו לזו נגדיר צורה סטנדרטית או קנונית, בה נתחיל ממצב כלשהו ושמות המצבים ייקבעו לפי סדר הופעתם
- אם למשל נבחר את האותיות A,B,C,D,E במקום האותיות $\alpha, \varepsilon, \delta, \beta, \gamma$ בהתאמה, נקבל מכונה איזומורפית לראשונה:

		NS, z	
		$x=0$	$x=1$
α	$\rightarrow A$	B,0	C,0
ε	$\rightarrow B$	D,1	E,0
δ	$\rightarrow C$	E,0	C,0
β	$\rightarrow D$	B,0	E,0
γ	$\rightarrow E$	C,0	A,0

 

Agenda

 
- Equivalence of States and Machines
- **Fault Detection in Sequential Systems**
- Pipeline




גילוי תקלות במערכות עקיבה


- בדקנו תקלות במערכת צירופית על ידי בדיקות וניסוי
- קשה יותר לבדוק מערכות עקיבה
- כדאי לפרק מערכות עקיבה למעגלים צירופיים ולרכיבי הזיכרון, ולבדוק כל אחד לחוד
- שיטת הסריקה (Scan):
 - החלף כל FF ב- Scanned FF
 - חבר את כל ה- Scanned FFs בשרשרת אחת, ההופכת אותם לרגיסטר הזזה אחד
 - חבר כניסת בקרה SCAN CONTROL לכל ה-FF-ים

Scanned FF

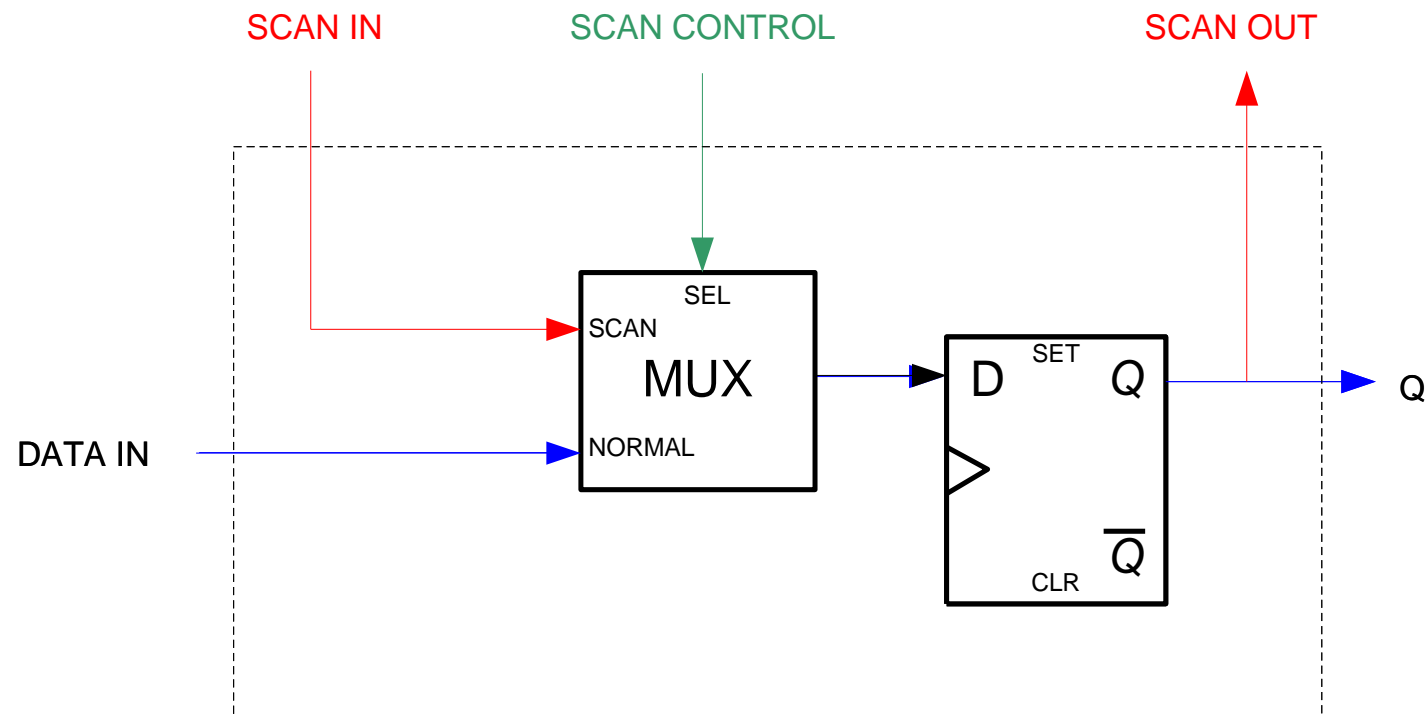


מערכת עקיבה עם אפשרות סריקה

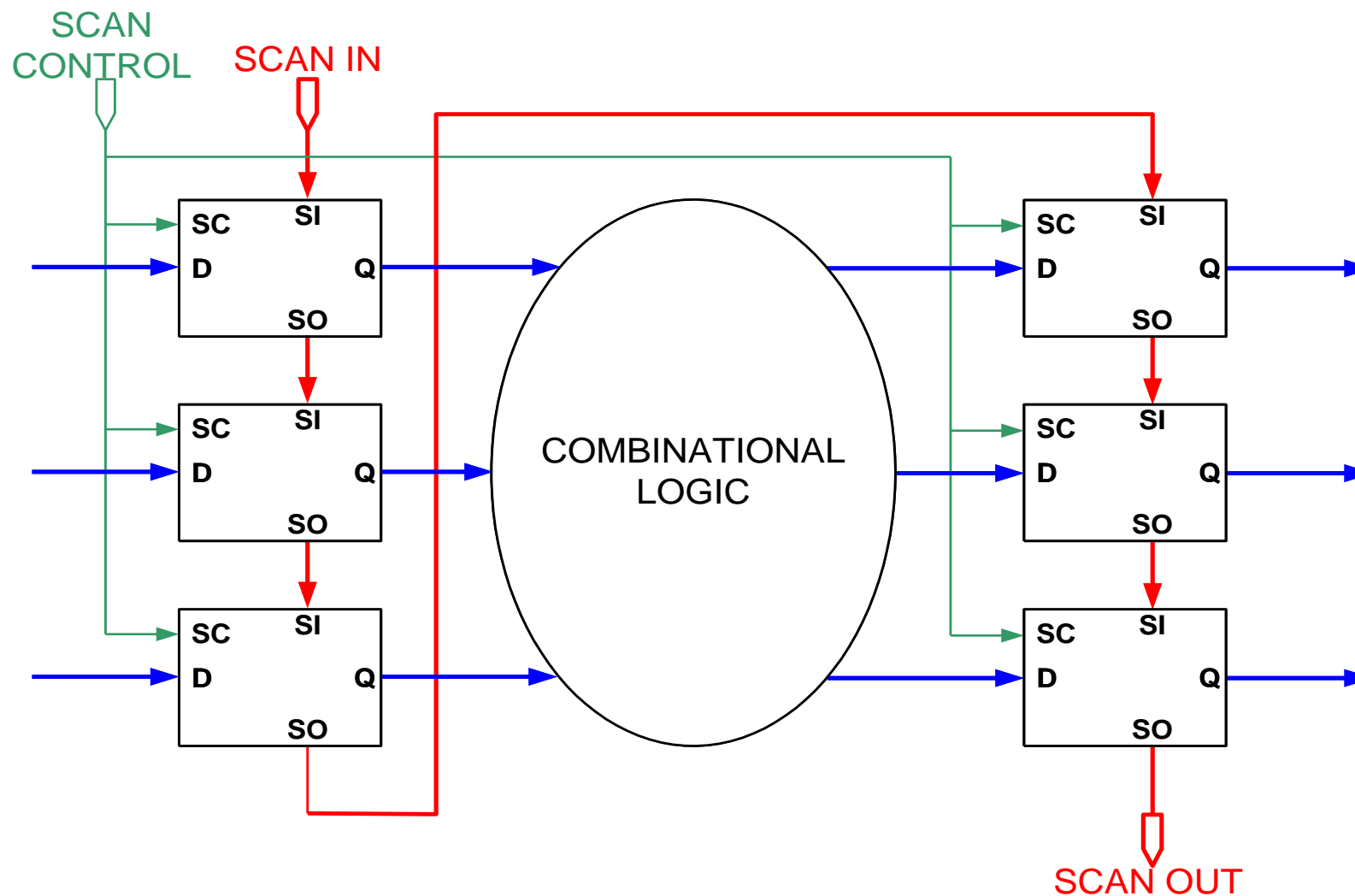

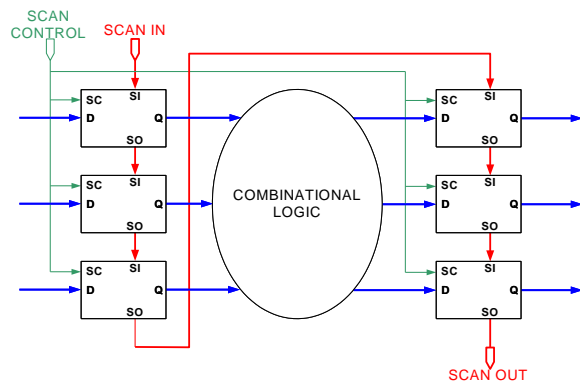

מהלך הסריקה


- בפעולה רגילה, $SCAN\ CONTROL = 0$ וה-FF מתנהגים כרגיל
- לצורך בדיקה, $SCAN\ CONTROL = 1$ ובמשך N מחזורי שעון מכניסים לכל FF את הכניסה הדרושה על מנת לבצע בדיקה אחת
- מעבירים את $SCAN\ CONTROL$ שוב ל-0 למשך מחזור שעון אחד, מבצעים את הבדיקה, וכל ה-FF טוענים לתוכם את תוצאות הבדיקה
- במשך N מחזורי השעון הבאים $SCAN\ CONTROL = 1$ ותוצאות הבדיקה נקראות החוצה ובו זמנית נטענות הכניסות הדרושות לבדיקה הבאה, וחוזר חלילה

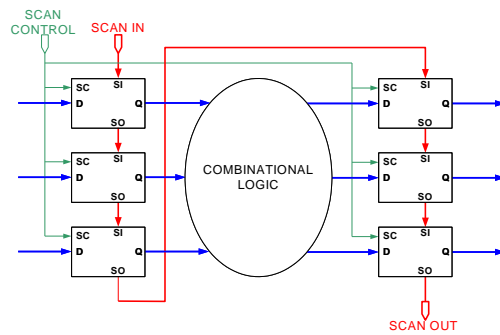

מהלך הסריקה

קריאת N סיביות מ-N פלופים
והטעת N סיביות חדשות

 מחזור חישוב אחד במעגלים הצירופיים,
טעינת כל ה-FF בתוצאות החישוב



גילוי תקלות בזיכרונות

- שיטת הסריקה איננה מתאימה לזיכרונות
- שיטה אפשרית אחרת היא לכתוב לכל תא בזיכרון, לקרוא אותו, ולהשוות את מה שנכתב למה שנקרא
 - יש צורך לחזור על כך עם תוכן שונה בכל פעם, בכדי לבדוק תקלות שונות התלויות **בתוכן הנכתב**. זהו תהליך ארוך ויקר.
- במקום זאת משתמשים במכונות מצבים המייצרות תוכן אקראי לכאורה, כותבות לזיכרון וקוראות בחזרה
 - משתמשים בקודים לגילוי שגיאות, הפוטרים את מכונת המצבים מלזכור מה נרשם לתוך הזיכרון
 - המכונה יכולה לחשב האם הייתה שגיאה (כלומר תקלה) על פי התוכן הנקרא

גילוי תקלות בזיכרונות (המשך)

- מכונות אלו בנויות יחד עם הזיכרון והפעלתן איננה דורשת מכשיר בדיקה חיצוני. שיטה זו קרויה

Built In Self Test (BIST)

- ניתן להוסיף לכל זיכרון כמות קטנה של זיכרון רזרבי:
 - המכונה לגילוי התקלות יכולה לתכנת את הזיכרון כך שאיזור זיכרון שיש בו תקלה יוחלף בזיכרון רזרבי
 - שיטה זו קרויה Built In Self Repair (BISR) והיא נפוצה מאוד במוצרי זיכרון שונים

Agenda

- Equivalence of States and Machines
- Fault Detection in Sequential Systems
- **Pipeline**



Pipeline



שני מדדים לביצועי מערכת ספרתית

- זמן שעובר מתחילת חישוב ועד סופו
 - **השהיה, Latency**
 - הרחבה של Propagation Delay למערכות כלליות
- קצב החישוב
 - מספר החישובים שניתן לעשות ביחידת זמן
 - **ספיקה, Throughput**
- **מדדים אפשריים נוספים: הספק, שטח, אמינות וכ'**


דוגמה להשהיה במימושים סדרתי וצירופי

  

- המשימה: חיבור N מספרים
- מימוש סדרתי
 - על-ידי מסכם יחיד ורגיסטר
 - זמן לחיבור יחיד t_0
 - זמן כולל: $N \times t_0$
- שני ערוצים מקבילים
 - זמן כולל $(N/2 + 1) \times t_0$
- מימוש צירופי
 - עץ מסכמים בינארי
 - "עומק" העץ $\sim \log_2 N$
 - זמן כולל $\sim \log_2(N) \times t_0$

ספיקה – Throughput

 - מהו ה-Throughput של מערכת חישוב צירופית?
- דוגמה: עץ המסכמים
 - ההשהיה $\sim \log_2(N) \times t_0$
 - רק לאחר סיום החישוב ניתן לספק נתונים חדשים
 - לכן מספר קבוצות הנתונים ליחידת זמן:




$$Throughput = \frac{1}{Latency} = \frac{1}{\log_2(N) \times t_0}$$

$$Throughput = \frac{1}{3 \times t_0}$$

Combinational Example

אבטלת חמרה

 

- בעץ המסכמים, לאחר זמן t_0 השלב הראשון בעץ לא עושה דבר.
- האם ניתן לנצל טוב יותר את החמרה ?
- כן, אם :
 - יש לבצע הרבה חישובים זהים על נתונים שונים
 - ניתן לקבוע כרצוננו את קצב הגעת הנתונים
- כיצד? לאחר זמן t_0 נכניס נתונים חדשים
- בעיה : עץ המסכמים צירופי –
אסור לשנות את כניסותיו עד לסיום החישוב הכולל

אדום ממאמץ : 

שיפור ספיקה בעזרת Pipeline

Real-World Pipelines: Car Washes

Sequential



Parallel



Pipelined




■ Idea

- Divide process into independent stages
- Move objects through stages in sequence
- At any instant, multiple objects being processed



שיפור ספיקה בעזרת Pipeline

 - פתרון: "נלכוד" את תוצאות הביניים באוגרים (רגיסטרים), ואז נוכל לשנות את הכניסה לפני שנגמר החישוב כולו




- לתהליך בו חישוב טורי עובד בו זמנית על מספר חישובים קוראים Pipeline (צינור)


תזמון Pipeline

$$\text{Throughput}_{\text{Pipeline}} = \frac{1}{t_0}$$

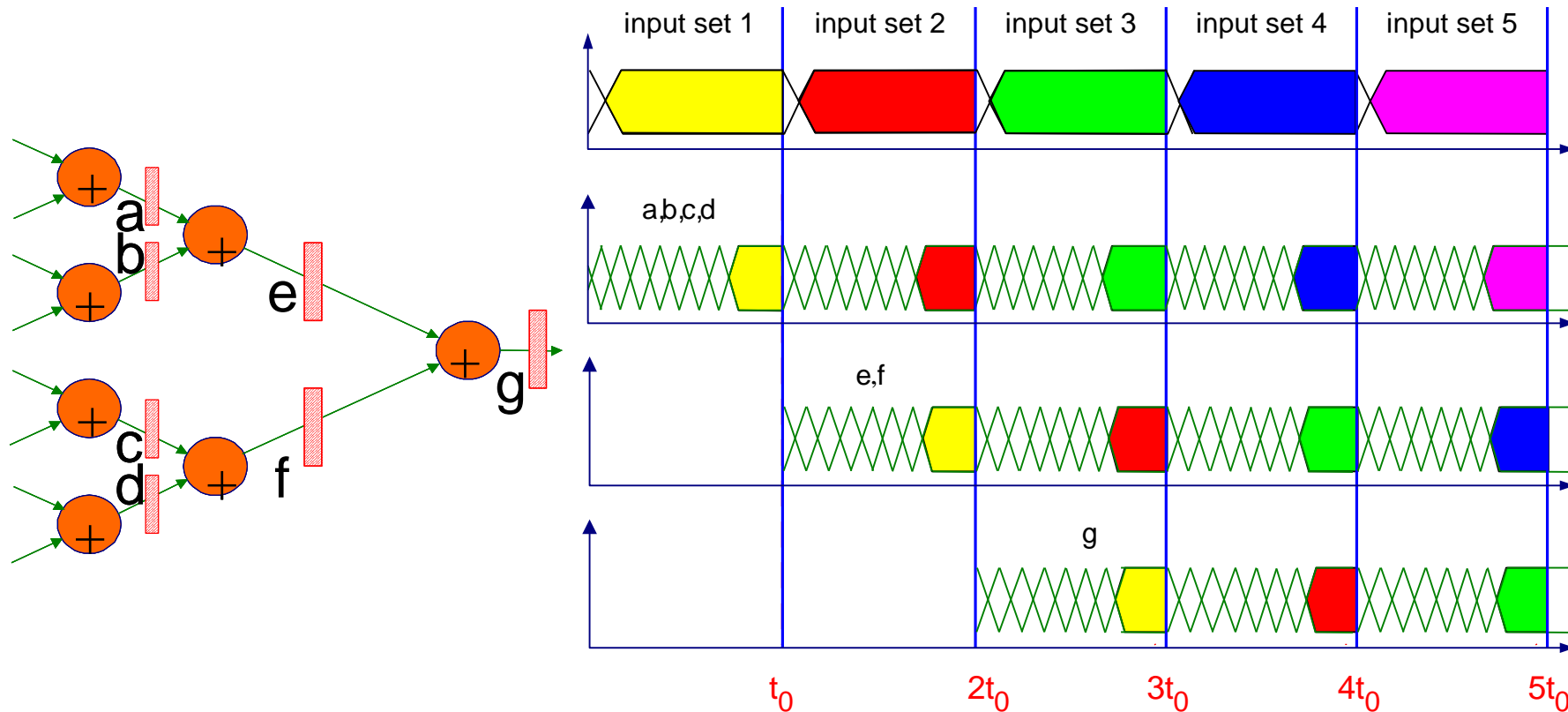
- נבחר מחזור שעון t_0
- תוצאה חדשה יוצאת בכל מחזור
- ניצולת מכסימלית של המשאבים



אנלוגיות מועילות

 

www.corporate.ford.com

 

- קו ייצור (הומצא ע"י הנרי פורד לפני 100 שנים)
 - קיימות מספר תחנות בקו
 - בכל תחנה עושים פעולה שונה, שהיא חלק מהעיבוד
 - הקו עובד בו-זמנית על מוצרים רבים
- גלי ים
 - תנועה מתמדת
 - הגל מתחיל לפני שהקודם לו הגיע לחוף
 - הגלים בים יכולים לעלות אחד על השני, בלוגיקה לא כדאי שזה יקרה...
- לא כל בעיה ניתנת לפתרון יעיל יותר בעזרת Pipeline
 - האם תמיד ניתן למקבל חישוב?

תכנון יחידת Pipeline

- תכנון אינטואיטיבי :


– תכנון מעגל צירופי

– הוסף אוגרים במקומות הדרושים עד להשגת ספיקה מכסימלית

- בעיה אפשרית : חוסר איזון

- דוגמה : חיבור 3 מספרים

– נקבל $x_1 + y_1 + z_2$

 


תכנון שיטתי של Pipeline

- הגדרה: **K - Pipeline**
 - מעגל לוגי ללא משוב
 - כולל רכיבים צירופיים ואוגרים
 - כל מסלול מכניסה ליציאה כולל בדיוק **K** אוגרים
- מיועד למנוע את חוסר האיזון שראינו בדוגמה
- דוגמה: מעגל צירופי הוא 0-Pipeline
- תהליך התכנון השיטתי:
 - נתחיל ממעגל צירופי (0-Pipeline)
 - נוסיף אוגרים לפי שני החוקים להלן, שישמרו את ה-Pipeline נכון תמיד


חוק ראשון : הוספת אוגרים (רגיסטרים)

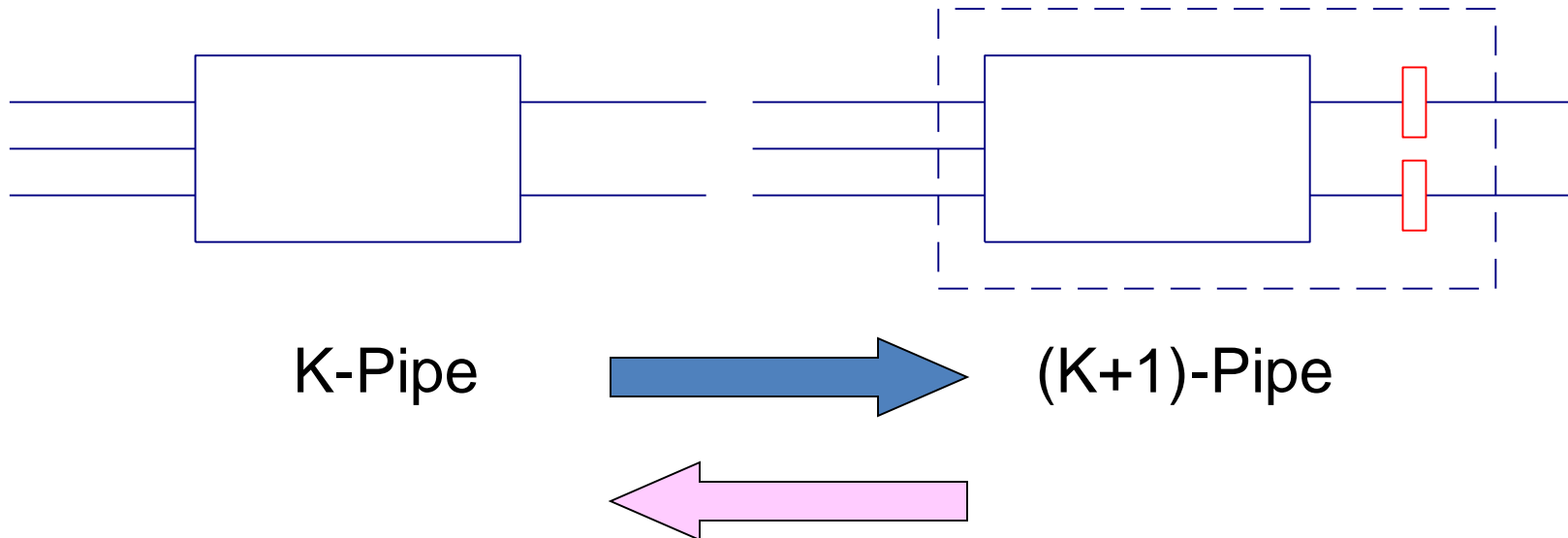- הוסף אוגר לכל יציאה של המערכת
- החישוב אינו משתנה
- התוצאה מתעכבת במחזור שעון אחד



חוק שני : Retiming

 - הורד אוגר מכל יציאה והוסף אוגר לכל כניסה
- ניתן ליישום למערכת שלמה או לרכיב אחד בתוכה
- תוצאה :
 - הרכיב A עושה בדיוק אותו חישוב על אותם נתונים, אבל מאוחר יותר
 - ההשהיה (מדודה במחזורי שעון) מכל כניסה לכל יציאה של המערכת נשארת זהה





Pipeline תקני

- נשתמש רק ביחידות בסיסיות הכוללות:


– רכיבים צירופיים

– אוגרים

  


מודולריות:

ממעגל צירופי ל-Pipeline

 


תזמון Pipeline

 - Pipeline הוא מערכת סדרתית לכל דבר
- מחזור השעון נקבע לפי התנאי שבכל מסלול מאוגר לאוגר יתקיים
$$T_C \geq T_{PD}(DFF) + T_{PD}(CL) + T_{SU}(DFF)$$
- צריך גם לוודא שמתקיימים תנאי HOLD



דוגמה

 
- ננסה למצוא Throughput מכסימלי ו-Latency מינימלי



- שימוש ב-pipeline משפר Throughput אבל לא Latency !
- אם מוסיפים את t_{pCQ} , t_{SETUP} של האוגרים מסתבר שההשהיה אפילו גדלה במקצת

דוגמה

 
- ננסה למצוא Throughput מכסימלי ו-Latency מינימלי



- שימוש ב-pipeline משפר Throughput אבל לא Latency !


- אם מוסיפים את t_{pCQ} , t_{SETUP} של האוגרים מסתבר שההשהיה אפילו גדלה במקצת

דרך חליפית ליישום החוקים

 

- חוק ראשון: צייר קו שחוצה את כל היציאות מהמערכת, וסמן את שתי נקודות הקצה שלו
- חוק שני: הוסף קוים בין נקודות הקצה כך שיחצו חיצים שונים, ושכל החיצים שנחצים הם באותו כיוון
- הצב רגיסטר בכל חציית חץ — ה-pipeline המתקבל יהיה תמיד חוקי

ביקור נוסף בדוגמה

 

Summary

- Equivalence of States and Machines
- Fault Detection in Sequential Systems
- Pipeline